

① 1

전 기 이 론

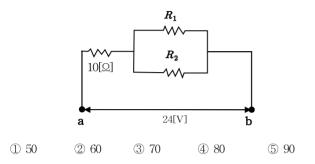
1. 다음 회로에서 단자 a, b 양단에 24[V]의 전압을 인가하였을 때, 저항 R_1 에 0.6[A]의 전류가 흐른다. 여기서 저항 R_1 과 R_2 의 비는 1:3 이다. R_2 의 값[Ω]은 얼마인가?



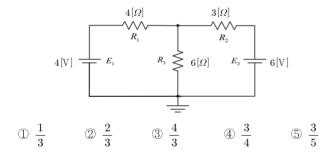2. 다음 회로에서 $6[\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류[A]는 얼마인가?




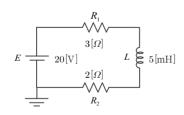3. 다음 회로에서 정상상태일 때, 인덕터에 저장된 에너지[mJ]는 얼마인가?




- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- 40
- ⑤ 50


4. 다음 회로에서 저항 R_1 에 흐르는 전류 I[A]는 얼마인가?

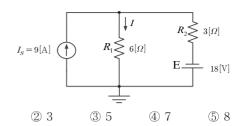

5. 다음과 같은 브리지 회로에서 전원에 흐르는 전류[A]는 얼마인가?

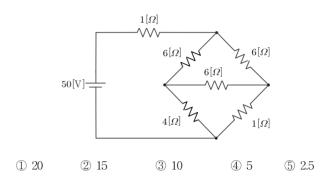


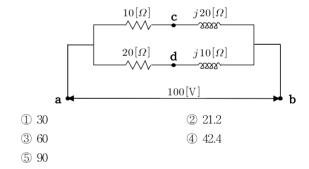6. 다음 회로에서 단자 a, b 사이에 교류 전압의 최대값으로 100[V]를 인가하였을 때, 단자 c, d 에 걸리는 전압의 실효값[V]은 얼마인가?




- 7. 유도성 리액턴스 $X_L=70[\Omega]$, 용량성 리액턴스 $X_c=30[\Omega]$, 저항 $R=30[\Omega]$ 이 직렬로 연결된 부하가 있다. 이 부하의 역률은 얼마인가?
 - ① 0.6 지상
- ② 0.6 진상
- ③ 0.8 지상
- ④ 0.8 진상
- ⑤ 1(단위 역률)

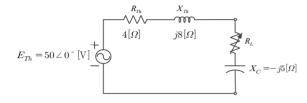- 8. 교류 전압이 $v = 20\sin\omega t + 10\sin2\omega t + 30\sin(3\omega t + 60^{\circ})$ [V] 교류 전류가 $i = 20\sin(\omega t - 60^{\circ}) + 10\sin(3\omega t)$ [A]일 때, 소모되는 전력[W]은 얼마인가?
 - ① 175
- ② 300
- ③ 350
- 4) 600
- ⑤ 700
- 9. 다음 회로에서 부하의 리액턴스가 $-j5[\Omega]$ 으로 고정될 때, 부하 저항 R_L 에 최대전력이 전달되기 위한 값 $[\Omega]$ 은 얼마인가?



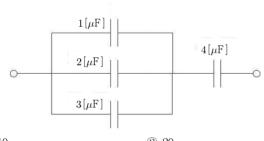- ① 4
- 2 5
- ③ 6.3
- **4**) 7.4
- ⑤ 12
- 10. 다음 회로에서 $2[\mu F]$ 에 $100[\mu C]$ 의 전하가 충전되어 있을 때, $3[\mu F]$ 콘덴서의 전위차[V]는 얼마인가?




① 10

② 20

③ 50


④ 100

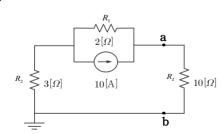- (5) 160
- 11. 다음 회로에서 단자 a, b 에서 본 노턴 등가 회로의 전원 (I_N) 과 저항 (R_N) 은 얼마인가?




- ① $4[A], 2[\Omega]$
- ② $4[A], 5[\Omega]$
- $34[A], 15[\Omega]$
- $46[A], 2[\Omega]$
- ⑤ $6[A], 5[\Omega]$

12. 다음 회로에서 전류 I[A]는 얼마인가?

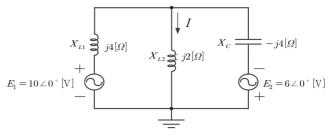

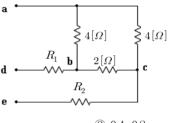
- ① $1.5 \angle -90^{\circ}$
- ② $2 \angle -90^{\circ}$
- ③ $2.5 \angle -90^{\circ}$
- $4 \ 3 \angle -90^{\circ}$
- ⑤ $4 \angle -90^{\circ}$
- 13. 다음 회로에서 대칭 3상 전압을 가했을 때, 각 선에 흐르는 전류 가 같게 되는 저항 R_1 , R_2 의 값 $[\Omega]$ 은 각각 얼마인가?



- ① 0.8, 0.4
- ② 0.4, 0.8
- ③ 0.4, 0.4
- 4 0.8, 0.8
- ⑤ 1.6, 0.8
- 14. 공기 중에 놓여진 반경 a[m]인 고립된 도체 구의 정전용량[F]과 간격 $d[m](d\gg a)$ 만큼 떨어진 반경 a[m]인 두 도체 구 사이의 정전용량[F]을 순서대로 나열한 것은?
 - ① $2\pi\varepsilon_{o}a$, $2\pi\varepsilon_{o}a$
 - $2\pi\varepsilon_{o}a, 4\pi\varepsilon_{o}a$
 - $3 4\pi \varepsilon_o a, 2\pi \varepsilon_o a$
 - $4\pi\varepsilon_{o}a$, $4\pi\varepsilon_{o}a$
 - $5 4\pi\varepsilon_{o}a, 8\pi\varepsilon_{o}a$
- 15. 원점에 위치한 +Q[C]를 기준으로 하여 1[m] 떨어진 곳에 +4Q[C]가 있다. 이 두 점전하 사이의 위치 A[m]에 -Q[C]가 놓여져 있을 때, -Q[C]에 미치는 전기력이 0[N]이 되는 위치 A[m]는 어디인가?


⑤ 0

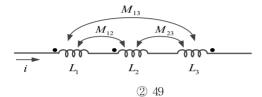- 16. $R = 5[\Omega], L = 1[H]$ 인 직렬 회로에 10[V] 전원을 인가할 때, 전 류[A]는 얼마인가?
 - ① $i = 10(1 e^{-5t})$
 - ② $i = 10(1 e^{-0.2t})$
 - $3 i = 2e^{-0.2t}$
 - $4i = 2(1 e^{-0.2t})$
 - $5 i = 2(1 e^{-5t})$
- 17. 다음 직렬 코일의 총 인덕턴스 $[{\rm H}]$ 는 얼마인가? 단, $L_1=10[{\rm H}], L_2=15[{\rm H}], L_3=20[{\rm H}], M_{12}=1[{\rm H}],$ $M_{23}=2[{\rm H}], M_{13}=3[{\rm H}]$ 이다.



- ① 53
- 3 45
- 41

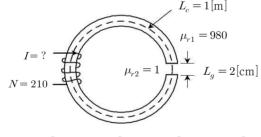- ⑤ 37
- 18. 다음과 같은 토러스형 자성체를 갖는 자기 회로에 코일을 210회 감고, 공극에서 발생하는 기자력 강하가 20[AT]가 되도록 할 때, 코일에 흘려 주어야 하는 전류 I[A]는 얼마인가? 단, 자성체의 비투자율 μ_{r1} 은 980이고, 공극 내의 비투자율 μ_{r2} 는 1이다. 자성체와 공극의 단면적은 $1[{\rm cm}^2]$ 이고, 공극을 포함한 자로 전체 길이 L_C 는 $1[{\rm m}]$, 공극의 길이 L_g 는 $2[{\rm cm}]$ 이다. 누설 자속 및 공극 주위의 플린징 효과는 무시한다.



- ① 0.01
- ② 0.1
- 3 1
- 4 10
- ⑤ 100
- 19. RLC 직렬 공진 회로에서 대역폭이 $200 [{\rm Hz}]$, 공진 주파수가 $5{,}000 [{\rm Hz}]$, 저항이 $10 [\Omega]$ 일 때, 이 회로에서의 인덕턴스 $[{\rm mH}]$ 는 얼마인가?
 - ① 10


2 20

3 30

40

⑤ 50

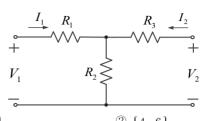20. 다음 회로에서 임피던스 파라미터[Ω]는 얼마인가? 단, $R_1=2[\Omega], R_2=4[\Omega], R_3=3[\Omega]$ 이다.



- $3\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$
- $4 \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$