


전기 이론

(A)

(1번~20번)

(9급)

1. 다음 회로에서 출력전압 V_{XY} 는?

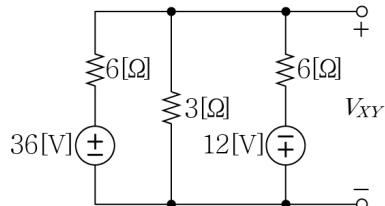


- ① 4[V]
② 6[V]
③ 8[V]
④ 10[V]

2. 10[H]의 유도용량을 가진 인덕터에 100[J]의 자기에너지자를 저장하려면 전류를 얼마나 흐르게 해야 하는가?

- ① $\sqrt{2}$ [A]
② 1[A]
③ 10[A]
④ $\sqrt{20}$ [A]

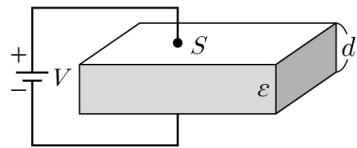3. 다음 그림과 같이 면적 $S[m^2]$ 와 간격 $d[m]$ 인 평행판 캐패시터가 전압 $V[V]$ 로 대전되어 있고, 유전체의 유전율이 $\epsilon[F/m]$ 일 때, 축적된 정전에너지[J]를 구하면?



- ① $\frac{1}{2}\epsilon\frac{S}{d}V$
② $\epsilon\frac{S}{d}V^2$
③ $\frac{1}{2}\epsilon\frac{S}{d}V^2$
④ $\frac{1}{2}SV^2$

4. 액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류는 몇 [A]인가?
(단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[F/m]$ 이며, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 라 한다.)

- ① $\frac{CV}{\rho\epsilon}$
② $\frac{\rho\epsilon V}{C}$
③ $\frac{\rho CV}{\epsilon}$
④ $\frac{CV^2}{\rho\epsilon}$


5. 무한장 직선 도체에 전류 $I[A]$ 를 흘릴 때 이 전류로부터 $d[m]$ 떨어진 점의 자속밀도는 몇 $[Wb/m^2]$ 인가?
(단, 이 도체는 공기 중에 놓여 있다.)

- ① $\frac{\mu_0 I}{2\pi d}$
② $\frac{I}{2\mu_0 d}$
③ $\frac{\mu_0 I}{4\pi d}$
④ $\frac{\mu_0 I}{4d}$

6. 도체에 정(+)의 전하를 주었을 때 다음 중 옳지 않은 것은?


- ① 도체 외측 측면에만 전하가 분포한다.
② 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 발산한다.
③ 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 모인다.
④ 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 분포한다.

7. 다음 그림의 회로에서 10[Ω]의 저항에 흐르는 전류의 값은?

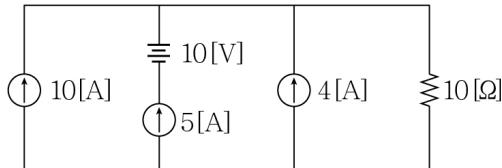


- ① 14[A]
② 19[A]
③ 20[A]
④ 24[A]

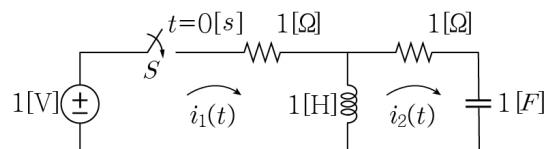8. 다음 회로에서 $t=0[s]$ 일 때 스위치 S 를 닫았다면, $t=\infty[s]$ 에서 $i_1(t)$, $i_2(t)$ 의 값은? (단, $t < 0[s]$ 에서 C 전압과 L 전압은 0[V]이다.)



- ① $i_1(t) = -1[A]$, $i_2(t) = 0[A]$
② $i_1(t) = 0[A]$, $i_2(t) = -1[A]$
③ $i_1(t) = 1[A]$, $i_2(t) = 0[A]$
④ $i_1(t) = 0[A]$, $i_2(t) = 1[A]$

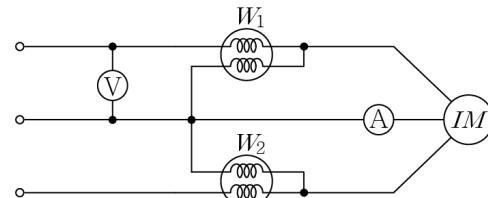9. 다음 그림과 같은 평형 3상 회로로 운전되는 유도전동기(유도성부하)에서 전력계 W_1 , W_2 , 전압계 V , 전류계 A 의 측정값이 각각 $W_1=3.4[kW]$, $W_2=1.7[kW]$, $V=250[V]$, $A=20[A]$ 이였다면, 이 유도전동기의 역률 크기와 위상으로 각각 옳은 것은? (단, $\sqrt{3}=1.7$ 임)



- ① 0.6, 지상
② 0.8, 지상
③ 0.6, 진상
④ 0.8, 진상

10. 전기장 내에서 +2[C]의 전하를 다른 점으로 옮기는 데 100[J]의 일이 필요했다면, 그 점의 전위는 (①) [V] 높아진 상태이다. 다음 중 ①의 값으로 옳은 것은?

- ① 2
② 20
③ 40
④ 50

11. R, L, C 직렬공진회로에서 전압 확대율(Q)의 표현으로 옳은 것은?

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ① $\frac{1}{R\sqrt{LC}}$ | ② $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ |
| ③ $\frac{R}{\sqrt{LC}}$ | ④ $R\sqrt{LC}$ |

12. 어느 전기소자에 흐르는 전류가 $i(t)=4t+2$ [A] 일 때, $t=1$ [s] 와 $t=3$ [s] 사이에 전기소자의 한 단자로 유입되는 전하량은 얼마인가?

- | | |
|----------|----------|
| ① 10 [C] | ② 15 [C] |
| ③ 20 [C] | ④ 25 [C] |


13. 3 [kW] 의 전열기를 정격상태에서 2시간 사용하였을 때 열량[kcal]은?

- | |
|---------|
| ① 3,882 |
| ② 4,276 |
| ③ 4,664 |
| ④ 5,184 |

14. 어떤 직렬 RC 저대역 통과 필터의 차단 주파수가 8 [kHz]라고 한다. 이 저대역 통과 필터의 저항 값이 10 [Ω]이라면, 이 저대역 통과 필터의 캐패시터 용량 [μF]으로 가장 가까운 값은? (단, $\pi=3.14$ 임)

- | | |
|------|------|
| ① 2 | ② 5 |
| ③ 20 | ④ 50 |

15. 다음 회로에서 i_x 를 구하면?

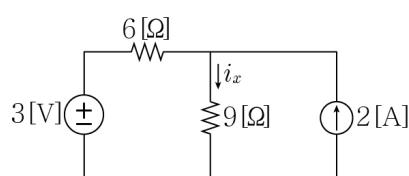


- | | |
|---------|---------|
| ① 9 [A] | ② 1 [A] |
| ③ 6 [A] | ④ 2 [A] |

16. 다음 Laplace 변환에 대응되는 시간함수의 초기 값과 최종 값은 얼마인가?

$$F(s) = \frac{10(s+2)}{s(s^2 + 3s + 4)}$$

- | |
|-------------------------|
| ① $f(0)=5, f(\infty)=0$ |
| ② $f(0)=0, f(\infty)=0$ |
| ③ $f(0)=0, f(\infty)=5$ |
| ④ $f(0)=5, f(\infty)=5$ |

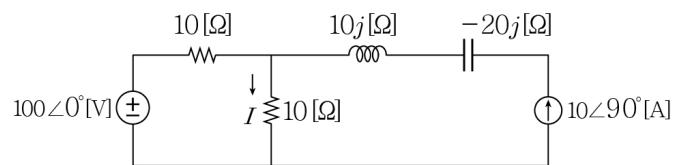17. 다음 그림과 같은 회로에서 전류(I) [A]의 정상상태 값으로 옳은 것은?




- | | |
|----------|----------|
| ① $1+j$ | ② $3+4j$ |
| ③ $4+3j$ | ④ $5+5j$ |

18. 반경 1 [mm], 길이 58 [m]인 구리도선 양단에 직류 전압 100 [V]가 인가되었다고 할 때, 이 구리도선에 흐르는 직류 전류[A]로 옳은 것은? (단, 이 구리도선은 균일한 단면을 가지는 단일 도체로 반경이 도선 전체에 걸쳐 일정하고, 이 구리도선의 도전율은 5.8×10^7 [S/m]이라 가정하며, $\pi=3.14$ 임)


- | | |
|---------|--------|
| ① 31.85 | ② 314 |
| ③ 318.5 | ④ 3140 |

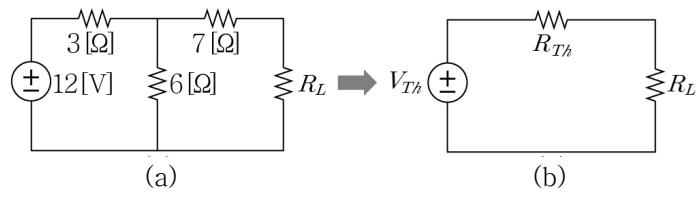19. 회로 (a)를 회로 (b)와 같이 등가회로로 변환할 때 V_{Th} (단위[V])와 R_{Th} (단위[Ω])의 합을 구하면?



- | | |
|------|------|
| ① 6 | ② 7 |
| ③ 17 | ④ 19 |

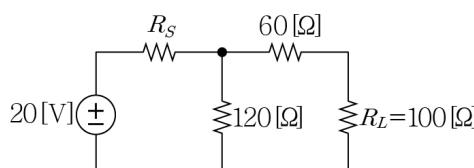20. 다음 회로에서 부하저항 R_L 에 최대전력을 전달하기 위한 R_S 의 값을 얼마인가?



- | | |
|-----------|-----------|
| ① 60 [Ω] | ② 80 [Ω] |
| ③ 100 [Ω] | ④ 120 [Ω] |