

# 전자공학개론

(A)

(1번~20번)

(9급)


1. 균질한 저항을 갖는 원통형 도선의 길이를 늘여 원래 길이의 4배가 되는 원통형 도선을 만들었다. 도선의 전체 체적은 변하지 않는다고 가정할 때, 늘어난 도선의 저항값은 원래 도선의 저항값의 몇 배가 되겠는가?

- ① 16배    ② 12배    ③ 8배    ④ 4배

2. 교류전압  $v(t) = V_m \sin \omega t$  [V]에 대한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 이 전압을  $1[\Omega]$ 의 저항에 인가할 때 전류의 최대값은  $V_m$ 이다.  
 ② 이 전압의 한 주기 평균값은 0[V]이다.  
 ③ 이 전압의 실효값은  $\frac{V_m}{2}$ 이다.  
 ④ 이 전압을  $1[\Omega]$ 의 저항에 인가할 때 전력 소모의 평균값은  $\frac{V_m^2}{2}$ 이다.

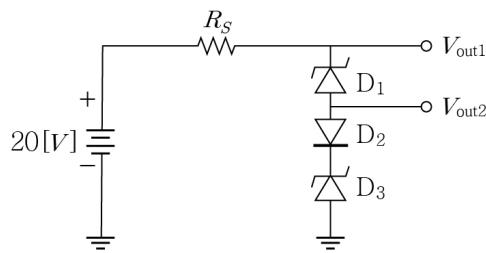3. 다음과 같이 구성된 회로가 있다. 제너레이터 D<sub>1</sub>, D<sub>3</sub>의 항복전압은 6[V]이고, 일반다이오드 D<sub>2</sub>의 문턱 전압은 0.7[V]일 경우  $V_{out1}$ 과  $V_{out2}$ 는 얼마인가? (단, 다이오드의 내부저항은 무시한다.)




- ①  $V_{out1} = 6.7$  [V],  $V_{out2} = 6$  [V]  
 ②  $V_{out1} = 12$  [V],  $V_{out2} = 6$  [V]  
 ③  $V_{out1} = 12.7$  [V],  $V_{out2} = 6.7$  [V]  
 ④  $V_{out1} = 20$  [V],  $V_{out2} = 6.7$  [V]

4. 반도체 내에서 캐리어(carrier)의 이동도(mobility)  $\mu$ 와 확산계수  $D$  사이의 관계를 나타낸 것 중 옳은 것은? (단,  $k$ 는 볼츠만(Boltzmann) 상수,  $T$ 는 절대 온도,  $q$ 는 캐리어의 전하이다.)

- ①  $\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{q}$     ②  $\sqrt{\frac{D}{\mu}} = \frac{kT}{q}$   
 ③  $\frac{D}{\mu} = \sqrt{\frac{kT}{q}}$     ④  $\frac{\mu}{D} = \frac{kT}{q}$

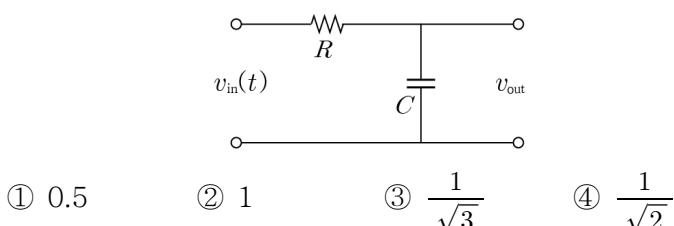5. 다음의 회로에서 입력전원  $v_{in}(t) = 5 \sin 400t$  [V]가 인가되었을 때의 역률(power factor)은? (단,  $R = 25$  [ $k\Omega$ ],  $C = 0.1$  [ $\mu F$ ])이다.



- ① 0.5    ② 1    ③  $\frac{1}{\sqrt{3}}$     ④  $\frac{1}{\sqrt{2}}$


6. FET증폭기가 60[%] 효율을 가진다고 가정할 때, 전력 출력이 6.4 [W]라면, 직류 드레인 입력전력은 약 얼마인가?

- ① 3.8 [W]    ② 9.4 [W]  
 ③ 10.7 [W]    ④ 13.8 [W]

7. 10진수 40의 2의 보수를 2진수로 옳게 나타낸 것은?


- ① 101000<sub>(2)</sub>    ② 011000<sub>(2)</sub>  
 ③ 010111<sub>(2)</sub>    ④ 101001<sub>(2)</sub>

8. 다음 신호 흐름도에서 이득  $\frac{Y}{R}$ 는?

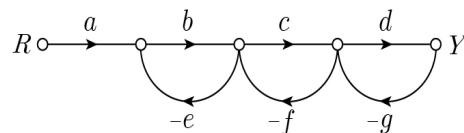

- ①  $\frac{Y}{R} = \frac{abcd}{1 + be + cf + dg}$   
 ②  $\frac{Y}{R} = \frac{abcd}{1 + be + cf + dg - bdeg}$   
 ③  $\frac{Y}{R} = \frac{abcd}{1 - be - cf - dg + bdeg}$   
 ④  $\frac{Y}{R} = \frac{abcd}{1 + be + cf + dg + bdeg}$

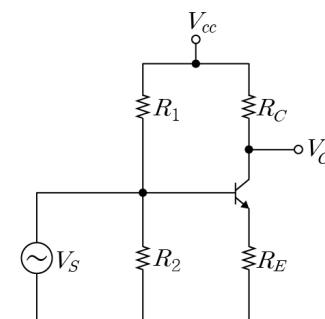9. 다음 회로에서 이미터 저항  $R_E$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 입력저항에 영향을 준다.  
 ② 동작점이 안정된다.  
 ③  $R_E$ 가 클수록 컬렉터 전류는 증가한다.  
 ④ 전압이득이 감소한다.


10. 다음 중 이상적인 연산 증폭기의 조건이 아닌 것은?

- ① 출력저항  $R_O = \infty$ 이다.  
 ② 입력저항  $R_i = \infty$ 이다.  
 ③ 대역폭 BW =  $\infty$ 이다.  
 ④ 전압이득  $A_v = \infty$ 이다.

11. 자속밀도가  $B$  [wb/m<sup>2</sup>]인 자계 내에서  $i$  [A]의 전류가 흐르고 있는 길이  $l$  [m]의 직선 도체를 자계의 방향으로  $\theta$  [°]의 각을 갖도록 놓았을 때, 이 도체에 작용하는 힘으로 옳은 것은?


- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| ① $Bli \sin\theta$ | ② $\frac{Bi}{l} \sin\theta$ |
| ③ $Bli \cos\theta$ | ④ $\frac{Bi}{l} \cos\theta$ |

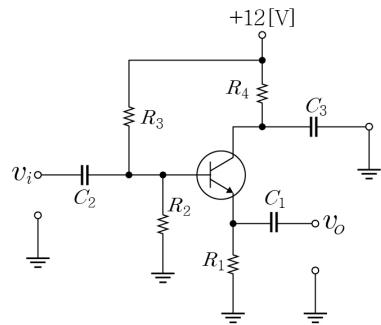12. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단,  $v_i$ 는 입력 전압이고,  $v_o$ 는 출력 전압이다.)




- ① 전압 이득은 1에 가깝다.
- ② 출력신호와 입력신호는 위상이 같다.
- ③ 부하 저항이 변화해도 전류·전압·전력 이득은 일정하다.
- ④ 높은 임피던스를 갖는 부하저항과 정합(matching)에 자주 사용한다.

13. 다음 회로에서 전류  $i$ 는 몇 [A]인가?

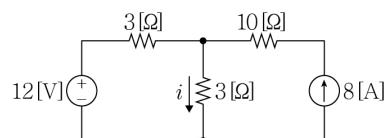


- |        |        |
|--------|--------|
| ① 3[A] | ② 4[A] |
| ③ 6[A] | ④ 8[A] |

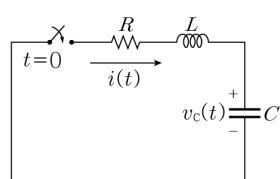14. 다음  $R-L-C$  직렬회로에서  $t=0$ 인 경우 스위치가 닫힌다. 그때 전류  $i(t)$ 의 응답이 임계제동(critical damping)이 되기 위한 저항  $R$ 의 값으로 옳은 것은? (단,  $v_c(0)=1$  [mV],  $i(0)=0$  [A]이고,  $L=100$  [mH],  $C=10$  [ $\mu$ F]이다.)



- |          |          |
|----------|----------|
| ① 50[Ω]  | ② 100[Ω] |
| ③ 150[Ω] | ④ 200[Ω] |

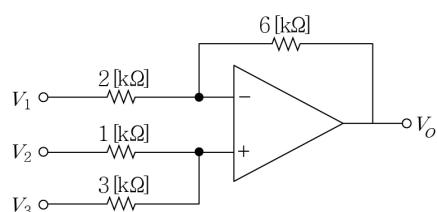15. 다음 그림의 연산 증폭기에서  $V_1=1$  [V],  $V_2=2$  [V],  $V_3=3$  [V] 일 때, 출력  $V_o$ 는?




- |        |        |
|--------|--------|
| ① 4[V] | ② 5[V] |
| ③ 6[V] | ④ 7[V] |

16.  $I_{IL}=-0.1$  [mA],  $I_{IH}=10$  [ $\mu$ A],  $I_{OL}=5$  [mA],  $I_{OH}=-400$  [ $\mu$ A] 인 74개열 IC 칩의 fan out은? (단, 여기서  $I_{IL}$ 은 LOW 레벨로 인식하는 최소 입력 전류,  $I_{IH}$ 는 HIGH 레벨로 인식하는 최대 입력 전류,  $I_{OL}$ 은 LOW 레벨의 최소 출력 전류,  $I_{OH}$ 는 HIGH 레벨의 최대 출력 전류를 의미한다.)

- |      |      |
|------|------|
| ① 10 | ② 40 |
| ③ 50 | ④ 80 |

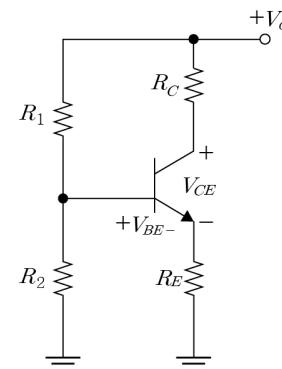17. 다음의 트랜지스터 전압분배 바이어스 회로에서 전압  $V_{CE}$ 의 값으로 옳은 것은? (단,  $R_1=10$  [kΩ],  $R_2=2$  [kΩ],  $R_C=4$  [kΩ],  $R_E=1$  [kΩ],  $V_{CC}=12$  [V],  $V_{BE}=0.7$  [V],  $I_C=I_E$ )




- |          |          |
|----------|----------|
| ① 3.5[V] | ② 5.5[V] |
| ③ 7.5[V] | ④ 9.5[V] |

18. 다음 중 PN 접합 다이오드의 특성으로 옳지 않은 것은?


- ① P형 반도체의 다수 캐리어는 정공이다.
- ② 순방향 바이어스를 걸어주면 전위장벽이 높아진다.
- ③ 역방향 바이어스를 걸어주면 공핍층이 넓어진다.
- ④ N형 반도체는 Si에 불순물인 5족 원소(예: P, As)를 첨가하여 만든다.

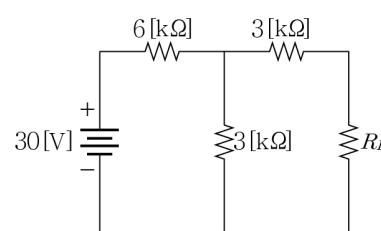19. 다음 회로에서 최대전력을  $R_L$ 에 전달하기 위한  $R_L$ 의 값과 그 때  $R_L$ 에 전달되는 최대전력  $P_L$ 의 값으로 옳은 것은?



- |                                  |
|----------------------------------|
| ① $R_L=4$ [kΩ] 일 때, $P_L=4$ [mW] |
| ② $R_L=4$ [kΩ] 일 때, $P_L=5$ [mW] |
| ③ $R_L=5$ [kΩ] 일 때, $P_L=4$ [mW] |
| ④ $R_L=5$ [kΩ] 일 때, $P_L=5$ [mW] |

20. 다음 논리회로의 기능으로 옳은 것은?

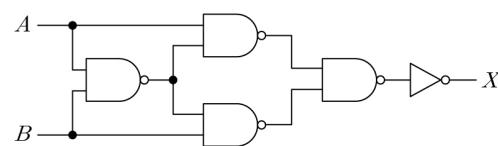

- ① XOR(Exclusive-OR)
- ② XNOR(Exclusive-NOR)
- ③ OR
- ④ AND