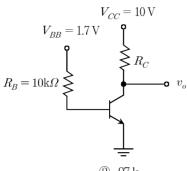
## 전자회로

문 1. 다음 회로에서 BJT가  $V_{C\!E}=0.3[{
m V}]$ 에서 동작하기 위한  $R_C[\Omega]$ 는? (단,  $\beta$ 는 50,  $V_{B\!E}$ 는 0.7 $[{
m V}]$ 로 가정한다)




① 97

2 97 k

3 194


4) 1.94 k

문 2. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

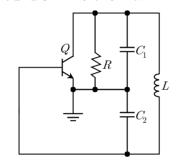


- ① 콜피츠(Colpitts) 발진기이다.
- ② 발진주파수는  $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{L\dfrac{C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}}}}$  [Hz]이다.
- ③  $A_v$ 가 Q로 구성된 공통에미터 증폭기의 전압이득이라면 발진 조건은  $A_v = \frac{C_1}{C_2}$ 이다.
- ④ 회로의  $C_1$ 과  $C_2$ 를 인덕터  $L_1$ 과  $L_2$ 로, L을 커패시터 C로 바꾸면 하틀리(Hartley) 발진기로 동작한다.

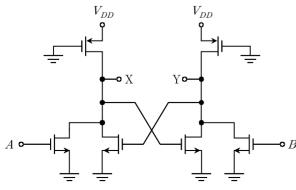문 3. 다음 논리회로에서 입력이 A=1이고 B=0일 때, 출력 X 및 Y의 값은?




- ① X = 0, Y = 1
- ② X = 1, Y = 0
- 3 X = 1, Y = 1
- $4 \quad X = 0, Y = 0$

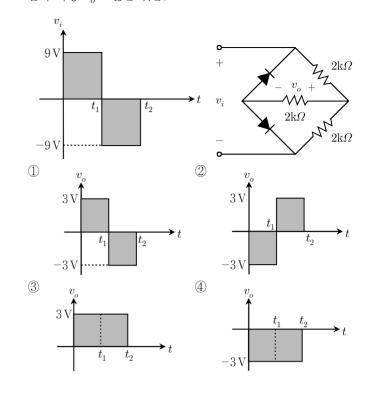
문 4. 이상적인 다이오드를 사용한 다음 회로에서 입력파형  $v_i$ 에 대한 출력 파형  $v_o$ 로 옳은 것은?



문 5. 다음 회로에서 입력저항  $R_i$ 로 옳은 것은?

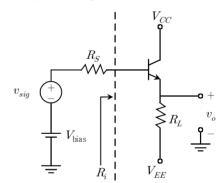



문 6. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

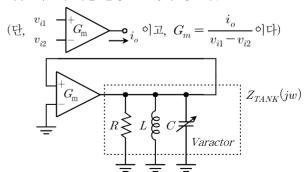



- ① 버랙터(varactor)는 인가전압에 따라서 커패시턴스 값이 바뀌는 소자이며, 이 소자를 사용하면 이 회로를 전압제어발진기 (VCO)로 구현할 수 있다.
- ② 회로의 발진주파수는  $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$  [Hz]이다.
- ③ 점선 안의 회로에서 R값이 커질수록 회로의 Q값(quality factor)은 커진다.
- ④  $G_m Z_{TANK} = -1$ 일 때 발진 조건이 만족된다.

AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	X	0
11	0	X	1	0
10	0	1	0	0

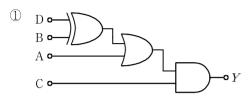

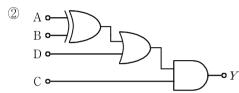


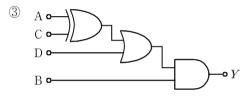

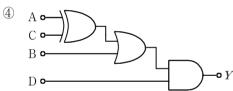


- 문 8. 다이오드와 BJT의 소신호 등가회로(small-signal equivalent circuit)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 다이오드에 전류  $I_D$ 가 흐를 때 다이오드의 소신호 등가저항  $r_d = \frac{V_T}{I_D}$ 이다. 여기서  $V_T$ 는 열전압(thermal voltage)이다.
  - ② 공통베이스 전류이득(common-base current gain)  $\alpha$ 를 갖는 BJT에 컬렉터전류  $I_C$ 가 흐를 때 BJT의 입력저항  $r_\pi = \frac{\alpha\,V_T}{(1-\alpha)I_C}$ 이다.
  - ③ 공통에미터 전류이득(common-emitter current gain)  $\beta$ 를 갖는 BJT에 컬렉터전류  $I_C$ 가 흐를 때 BJT의 입력저항  $r_e = \frac{\beta V_T}{(\beta+1)I_C}$ 이다.
  - ④ 베이스폭 변조효과(base-width modulation effect)에 의하여 유효 베이스폭(effective base width)이 줄어들면 BJT의 출력저항  $r_o$ 의 값은 커진다.

문 9. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

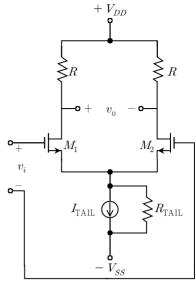


- ①  $R_{TAIL}$ 을 포함한 전류원 회로는 공통모드 입력에 대해서만 부궤환(negative feedback) 역할을 한다.
- ② 트랜지스터의 차동입력(differential input)에 대한 전압이득의 크기는  $|g_mR|$ 이다.
- ③ 트랜지스터 출력저항  $r_o\gg R_{TALL}$ 이면 공통모드 전압이득  $\left|\frac{g_mR}{1+2g_mR_{TALL}}\right|$ 이다.
- ④ 전류원의 출력저항인  $R_{TAII}$ 을 감소시키면 일반적으로 잡음에 대해 영향을 덜 받게 된다.
- 문 10. 다음 공통소스 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, M은 포화상태에 있고 채널길이 변조와 바디 효과는 없다고 가정한다)

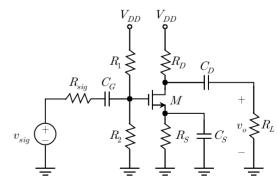

- ①  $|A_v|\gg 1$ 일 때 고주파대역에서  $R_S$ 값이 클수록 증폭기의 입력 커패시턴스도 커진다.
- ②  $C_G$ 에 의한 저주파대역에서의 극점주파수는  $\dfrac{1}{2\pi\,C_G(R_{sig}\parallel R_1\parallel R_2)}$  [Hz]이다.
- ③  $C_S$ 에 의한 저주파대역에서의 극점주파수는  $\dfrac{1}{2\pi C_S(R_S+\dfrac{1}{g_m})}$  [Hz]이다.
- ④  $|A_v|\gg 1$ 일 때 고주파대역에서  $\frac{1}{2\pi(C_{ds}+C_{gd})(R_D\parallel R_L)}$  [Hz]의 극점주파수를 갖는다.

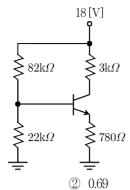문 11. 다음 회로에서 에미터 전류  $I_E=4\ [{
m mA}]$ 일 때 베이스-에미터 간 바이어스 전압  $V_{BE}[{
m V}]$ 는? (단,  $I_B=0$ 이고, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다)



- ① 0.65
- 3 0.72


- 4) 0.75
- 문 12. 정류기 부하 양단의 평균전압이 200 [V], 맥동률 r=5%일 때, 교류전압 [V]은?
  - ① 10

② 20

③ 30


40

문 13. 다음 논리회로의 출력 Y의 논리식으로 옳은 것은?

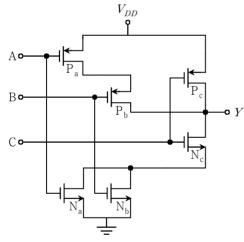


- ①  $Y = \overline{(AB) + C}$
- $2 Y = \overline{(A+B)C}$
- $\Im Y = \overline{(A+B+C)}$
- 4  $Y = \overline{A(B+C)}$

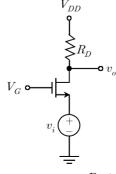문 14. 다음 회로는 공통게이트(common-gate) 증폭기이다. 출력단에 부하를 연결하지 않은 상태에서 입력단의 소신호(small-signal) 입력저항(input resistance) 표현식으로 옳은 것은?




- $2 \frac{R_D + r}{a r}$
- $(3) R_D(1+g_mr_o)+r_o$
- $(4) R_D + r_o (1 + g_m r_o)$

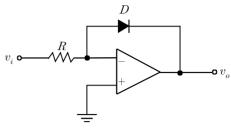
문 15. 이상적인 연산증폭기를 이용한 다음 회로에서 입력전압  $v_i=2[{
m V}]$ 일 때, 출력전압  $v_o[{
m V}]$ 는? (단, 다이오드 D의 역방향 포화전류 (reverse saturation current)  $I_S=1[\mu A]$ , 열전압(thermal voltage)  $\frac{kT}{q}=25[{
m mV}],\ R=1[{
m M}\Omega]$ 이며,  $\ln{(2)}=0.7$ 의 값을 사용한다)





- ① -0.025
- $\bigcirc$  -0.0175
- 3 -0.0275
- (4) -0.0375

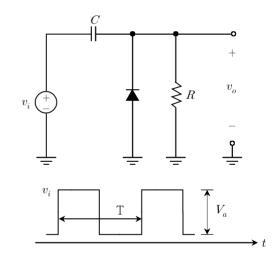
문 16. 다음 회로에서 입력전압  $v_i$ 의 파형이 그림과 같이 인가될 때, 출력전압  $v_o$ 의 파형으로 옳은 것은? (단,  $V_a=10\,[{
m V}]$ ,  ${
m T}=1\,[{
m ms}]$ ,  $C=1\,[\mu{
m F}],~{
m R}=5\,[{
m k}\Omega]$ 이며, Si 다이오드의 순방향 저항  ${
m R}_{
m d}\ll{
m R}$ 이라 가정한다)



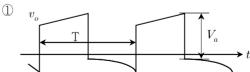


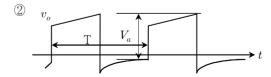

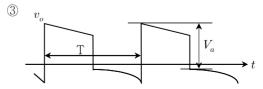

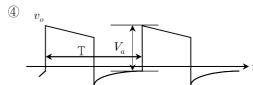


문 17. 다음 논리회로의 출력 Y를 간략화한 논리식으로 옳은 것은?

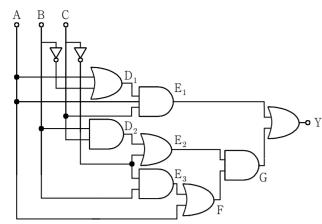


- ① Y = AC + B
- $2 Y = AC + \overline{B}$
- $\Im$  Y = A + BC
- 4  $Y = A + B\overline{C}$

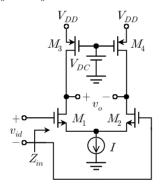문 18. 고주파대역에서 다음 회로의 입력 커패시턴스에 대한 표현식 으로 옳은 것은? (단,  $g_{m1}=g_{m2}=g_{m3}=g_{m4}=g_m,\;r_{o1}=r_{o2}=$  $r_{o3} = r_{o4} = r_o, \quad C_{qs1} = C_{qs2} = C_{qs3} = C_{qs4} = C_{qs}, \quad C_{qd1} = C_{qs1} = C_{qs1} = C_{qs2} = C_{qs3} = C_{qs4} =$  $C_{qd2}=C_{qd3}=C_{qd4}=C_{qd}$ 이다)




- $\bigcirc C_{gs} + C_{gd}(1 + \frac{g_m r_o}{2})$
- $2 \left[ C_{gs} + C_{gd} (1 + \frac{g_m r_o}{2}) \right]$
- $\bigcirc C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m r_o)$   $\bigcirc 2[C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m r_o)]$

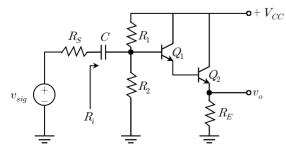문 19. 다음 회로에서 교류 신호에 대한 트랜지스터의  $r_e$  등가모델을 이용한 입력저항  $R_i$ 의 표현식으로 가장 가까운 것은? (단,  $\beta_1$ 과  $r_{e_1}$ 은 트랜지스터  $Q_1$ ,  $\beta_2$ 와  $r_{e_2}$ 는 트랜지스터  $Q_2$ 에 해당하는 파라미터이다. Early 효과는 없으며, 커패시터 C는 충분히 커서 교류 신호에 대해서는 임피던스가  $0[\Omega]$ 이라고 가정한다)



- ②  $R_1 || R_2$
- $\textcircled{4} \ R_1 \| R_2 \| \left( \beta_1 r_{e_1} + \beta_1 \beta_2 r_{e_2} + R_E \right)$

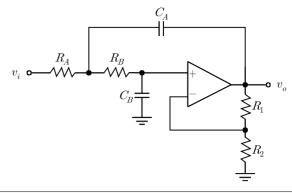문 20. 다음 회로는 이상적인 연산증폭기를 이용한 회로이다. 이 회로에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 고주파대역에서 감쇠특성을 얻기 위한 능동 저역 통과 필터(Low Pass Filter) 회로이다.
- ㄴ.  $R_A=R_B=R$ 이고  $C_A=C_B=C$ 인 경우 차단 주파수는  $\frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$  [Hz]이다.
- $\Box$ . 저항  $R_1$ 과 저항  $R_2$ 는 능동필터의 전압이득을 조정 하는 데 사용된다.
- ㄹ. 저지대역에서 −20 dB/decade의 롤-오프(roll-off) 특성을 갖는다.
- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ② 7, ⊏
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ 기. ㄷ. ㄹ