
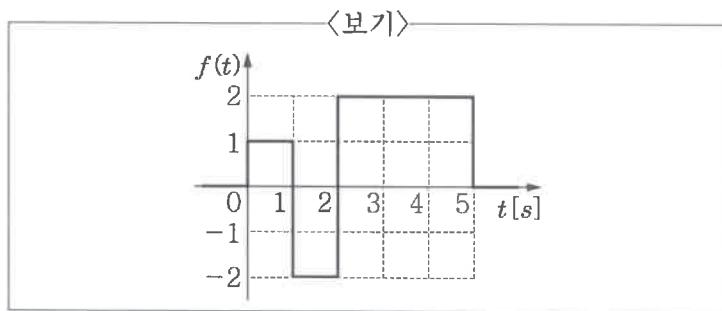


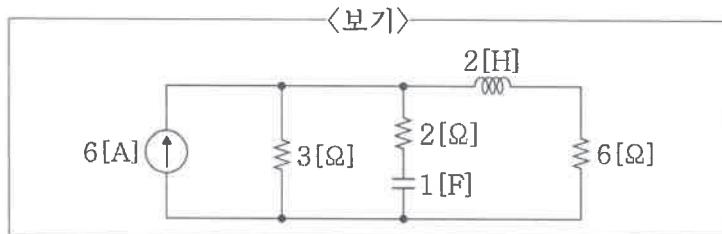1. <보기>의 함수  $f(t)$ 에 대한 라플라스 변환  $F(s)$ 는?




- ①  $\frac{1}{s} - \frac{3}{s}e^{-s} + \frac{4}{s}e^{-2s} - \frac{1}{s}e^{-5s}$
- ②  $\frac{1}{s} - \frac{3}{s^2}e^{-s} + \frac{4}{s}e^{-2s} + \frac{2}{s}e^{-5s}$
- ③  $\frac{1}{s} - \frac{3}{s}e^{-s} + \frac{4}{s}e^{-2s} - \frac{2}{s}e^{-5s}$
- ④  $\frac{1}{s} - \frac{3}{s^2}e^{-s} + \frac{4}{s}e^{-2s} + \frac{1}{s}e^{-5s}$

2. <보기>의 회로에 직류가 공급되고 있을 때 커패시터에 저장된 에너지( $w_C$ )와 인덕터에 저장된 에너지( $w_L$ )의 값[J]은?




- |       |       |
|-------|-------|
| $w_C$ | $w_L$ |
| ① 72  | 4     |
| ② 36  | 8     |
| ③ 8   | 36    |
| ④ 4   | 72    |

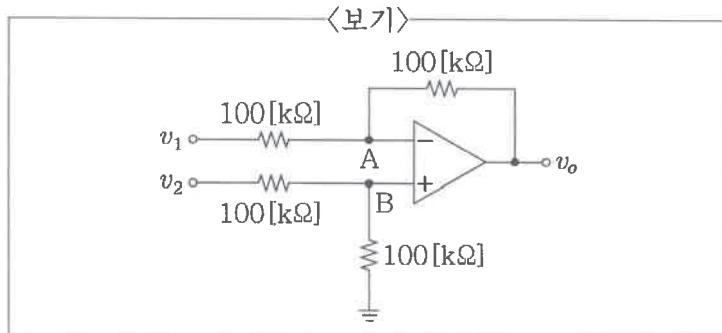3. <보기>의 이상적인 연산증폭기를 이용한 회로에서  $v_1 = -1[V]$ ,  $v_2 = 3[V]$ 일 때, 전압  $v_o$ 의 값[V]은?




- ① -4
- ② -2
- ③ 2
- ④ 4

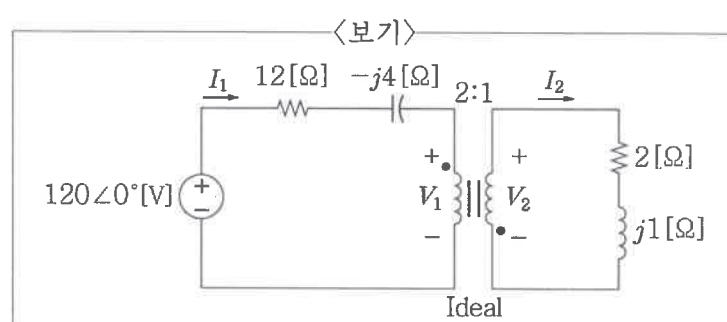4. <보기>의 이상적인 변압기 회로에서 전류  $I_1$ 의 값[A]은?




- ①  $6\angle -180^\circ$
- ②  $6\angle -90^\circ$
- ③  $6\angle 0^\circ$
- ④  $6\angle 90^\circ$

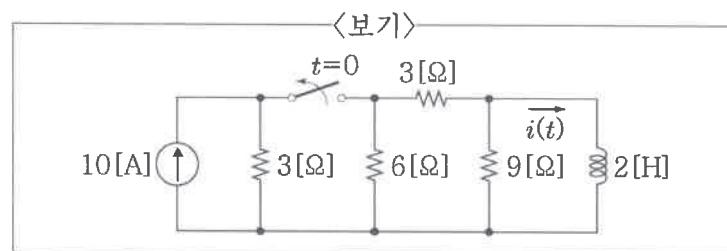5. <보기>의 회로에서  $t > 0$ 일 때,  $i(t)$ [A]는?




- ①  $2e^{-\frac{4}{9}t}$
- ②  $4e^{-\frac{4}{9}t}$
- ③  $2e^{-\frac{9}{4}t}$
- ④  $4e^{-\frac{9}{4}t}$

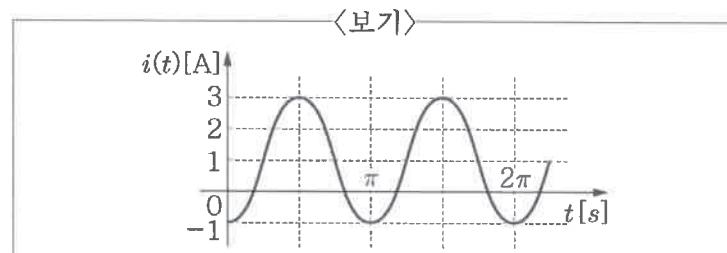6. <보기>와 같이 주기가 있는 파형의 전류가 인가된  $10[\Omega]$ 의 저항에서 소비되는 평균전력의 값[W]은?




- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

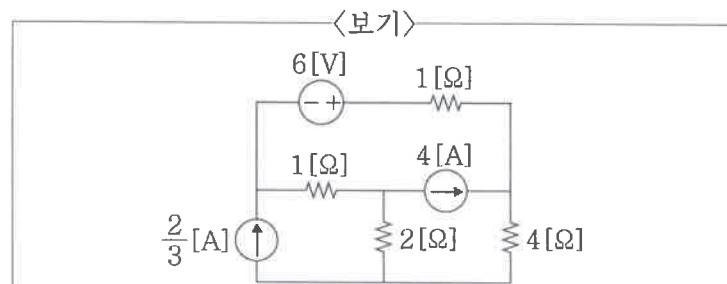7. <보기>의 회로에서  $4[\Omega]$ 의 저항이 소비하는 전력의 값[W]은?




- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16

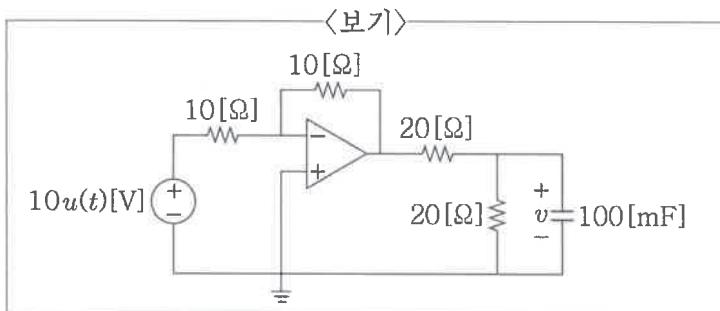8. <보기>의 이상적인 연산증폭기 회로에서  $t > 0$ 일 때, 전압  $v(t)[V]$ 는? (단,  $u(t)$ 는 단위 계단 함수이다.)




- ①  $-5(e^{-t}-1)$   
②  $5(e^{-t}-1)$   
③  $-5(e^{-t}+1)$   
④  $5(e^{-t}+1)$

9. <보기>의 회로에서 전압  $V_x$ 의 값[V]은?

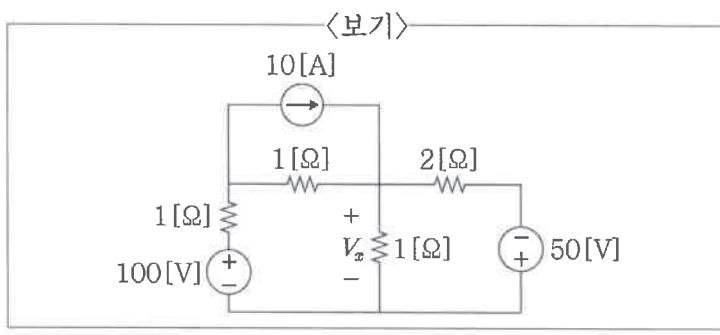


- ① 5  
② 10  
③ 15  
④ 20

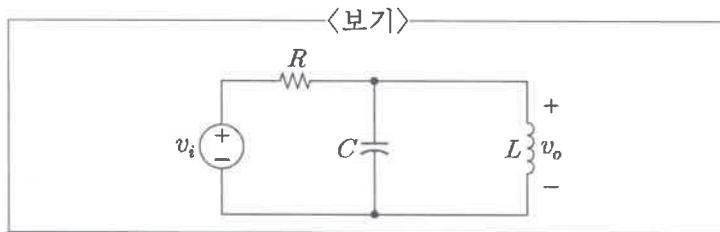10. <보기>의 대역통과 필터 회로에서  $R=200[\Omega]$ ,  $C=5[\mu F]$ ,  $L=2[mH]$ 일 때, 회로의 대역폭의 값[rad/s]은?




- ① 10  
② 100  
③ 1,000  
④ 10,000

11. <보기>의 회로에서 전압  $V_1$ 의 값[V]은?

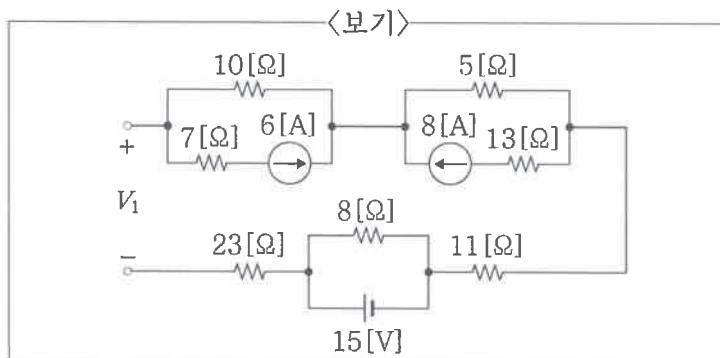


- ① -35  
② -20  
③ 20  
④ 35

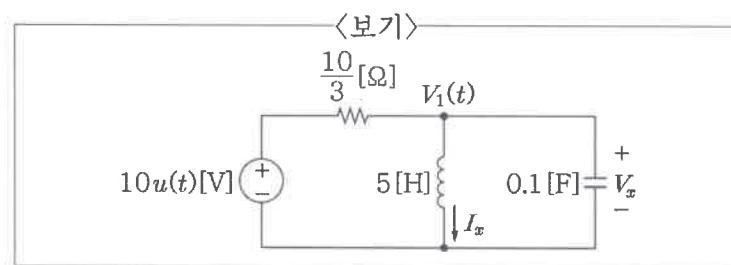12. <보기>의 회로에서  $t=0[s]$ 일 때,  $I_x=-1[A]$ 이고  $V_x=5[V]$ 이다.  $V_1(t)[V]$ 는? (단,  $u(t)$ 는 단위 계단 함수이다.)



- ①  $(45e^{-t} - 35e^{-2t})u(t)$   
②  $(35e^{-t} - 30e^{-2t})u(t)$   
③  $(25e^{-t} - 20e^{-2t})u(t)$   
④  $(15e^{-t} - 10e^{-2t})u(t)$

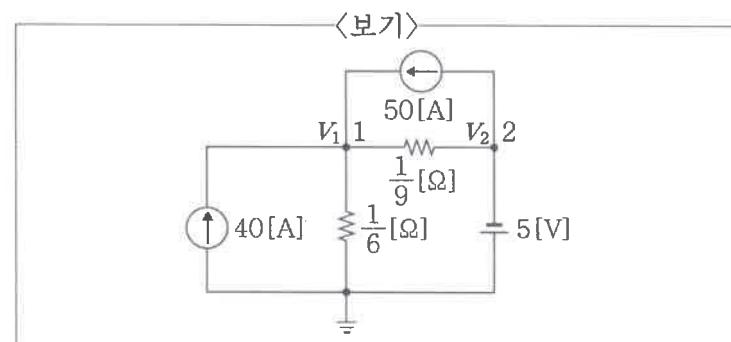13. <보기>의 회로에서 노드 1에서의 전압  $V_1$ 과 노드 2에서의 전압  $V_2$ 의 합[V]은?




- ① -2  
② -1  
③ 1  
④ 2

14. <보기>의 함수  $F(s)$ 에 대한 라플라스 역변환

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \text{는? (단, } u(t) \text{는 단위 계단 함수이다.)}$$


- ①  $[5t + 7e^{-2t} + 6 \sin 2t]u(t)$   
②  $[5 + 7e^{-2t} + 3 \sin 2t]u(t)$   
③  $[5 + 7e^{-2t} + 3 \cos 2t]u(t)$   
④  $[5 + 7e^{-2t} + 6 \sin 2t]u(t)$

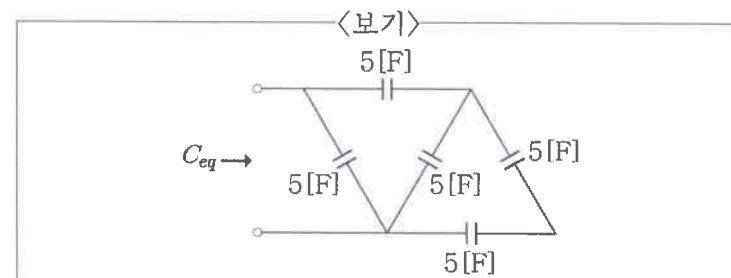15. <보기>의 회로에서 등가 커패시턴스  $C_{eq}$ 의 값[F]은?




- ① 2  
② 4  
③ 6  
④ 8

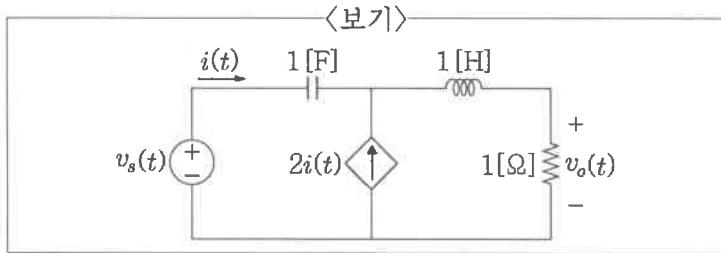16. <보기>의 회로에서  $v_s(t)$ 를 입력,  $v_o(t)$ 를 출력이라 할 때, 전달함수  $H(s)$ 는?




- ①  $\frac{3s}{3s^2 + 3s + 1}$
- ②  $\frac{3s + 1}{3s^2 + 3s + 1}$
- ③  $\frac{3s + 2}{3s^2 + 3s + 1}$
- ④  $\frac{3(s+1)}{3s^2 + 3s + 1}$

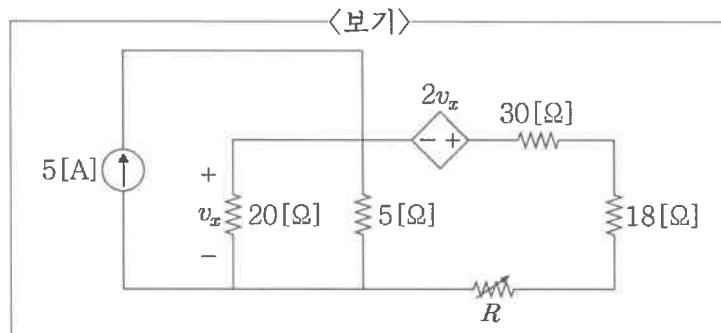17. <보기>의 회로에서 가변 저항  $R$ 에 전달될 수 있는 최대 전력의 값[W]은?




- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

18. <보기>의 회로에서  $z$  파라미터를 옳게 표현한 것은?

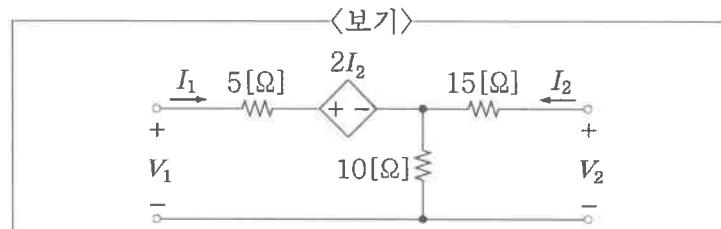


- ①  $\begin{pmatrix} 15 & 25 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} [\Omega]$
- ②  $\begin{pmatrix} 15 & 12 \\ 10 & 25 \end{pmatrix} [\Omega]$
- ③  $\begin{pmatrix} 25 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix} [\Omega]$
- ④  $\begin{pmatrix} 25 & 15 \\ 12 & 10 \end{pmatrix} [\Omega]$

19. <보기>의 회로에서 공진주파수  $w_0$ 의 값[rad/s]은?

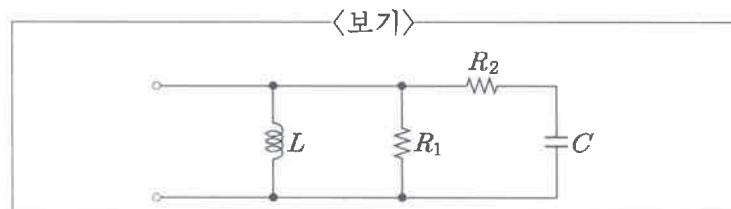

- ①  $\sqrt{\frac{1}{LC - R_2^2 C^2}}$
- ②  $\sqrt{\frac{1}{LC - R_1^2 C^2}}$
- ③  $\sqrt{\frac{1}{LC + R_2^2 C^2}}$
- ④  $\sqrt{\frac{1}{LC + R_1^2 C^2}}$

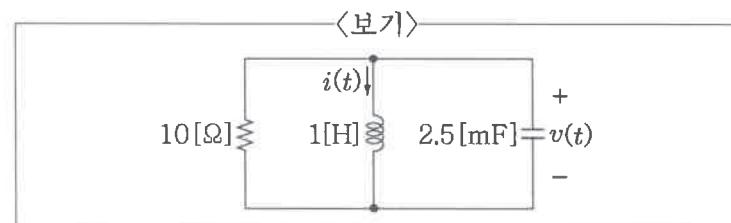20. <보기>의 무전원 RLC 병렬 회로에서  $v(0)=10[V]$ ,  $i(0)=0[A]$ 일 때,  $t > 0$ 에서  $v(t)[V]$ 는?



- ①  $(10+200t)e^{-20t}$
- ②  $(10-200t)e^{-20t}$
- ③  $(10+400t)e^{-20t}$
- ④  $(10-400t)e^{-20t}$