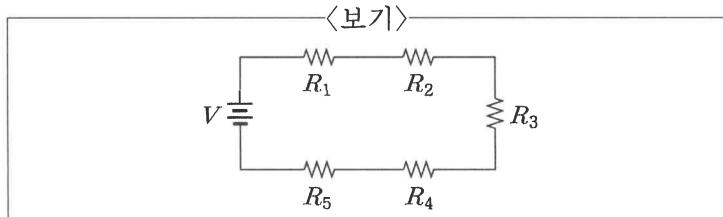


1. <보기>의 회로에서 전원 전압  $V=100[V]$ 이고 저항  $R_1=20[\Omega]$ ,  $R_2=15[\Omega]$ ,  $R_3=10[\Omega]$ ,  $R_4=30[\Omega]$ ,  $R_5=25[\Omega]$ 일 때, 이 회로에서 소비되는 전체 전력의 값[W]은?



- ① 20  
② 30  
③ 100  
④ 200

2. 어떤 회로에서 전압  $\dot{V}=20\angle 90^\circ[V]$ 이고, 임피던스  $\dot{Z}=1+j\sqrt{3}[\Omega]$ 일 경우 이 회로에 흐르는 전류  $\dot{j}$ 의 값[A]은?

- ①  $10\angle 30^\circ$   
②  $20\angle 60^\circ$   
③  $25\angle 45^\circ$   
④  $30\angle 45^\circ$

3. 전원과 부하가  $\Delta$ 결선된 평형 3상 회로가 있다. 선간 전압이  $200[V]$ 이고, 부하임피던스가  $8+j6[\Omega]$ 인 경우 선전류의 값[A]은?


- ① 10  
②  $10\sqrt{3}$   
③ 20  
④  $20\sqrt{3}$

4. 전기력선에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보기>  
ㄱ. 도중에 갈라지거나 교차하지 않는다.  
ㄴ. 접선의 방향은 그 점에서의 전기장의 방향과 같다.  
ㄷ. 전기력선의 밀도가 낮은 곳이 높은 곳보다 전기장의 세기가 크다.  
ㄹ. 정전기적 상태인 도체 내부의 전기장은 0이므로 전기력선이 존재한다.


- ① ㄱ, ㄴ  
② ㄱ, ㄹ  
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ  
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

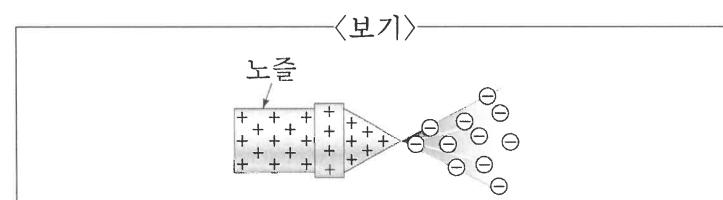5. <보기>와 같이 고압 호스에서 물을 분출할 때 마찰로 인해 발생하는 정전기의 대전 형태는?



- ① 마찰 대전  
② 박리 대전  
③ 분출 대전  
④ 유동 대전

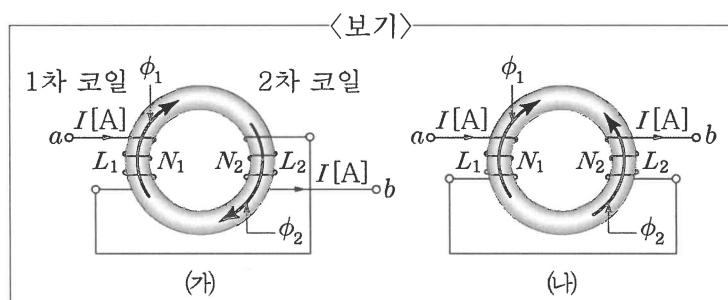6. <보기>와 같은 회로의 합성 인덕턴스를 측정하였더니 (가)는  $70[mH]$ , (나)는  $22[mH]$ 이었다. 이 회로의 상호 인덕턴스의 값[mH]은?



- ① 10  
② 12  
③ 24  
④ 48


7.  $v_1=141\sin(120\pi t-30^\circ)$ 과  $v_2=220\cos(120\pi t-30^\circ)$ 의 위상차를 시간으로 표시했을 때의 값[sec]은?

- ①  $\frac{1}{40}$   
②  $\frac{1}{120}$   
③  $\frac{1}{240}$   
④  $\frac{1}{360}$

8. 자속밀도가  $3[Wb/m^2]$ 인 평등 자기장 안에 길이  $0.4[m]$ 의 도선을 자기장과  $30^\circ$  각도로  $5[m/s]$ 의 속도로 이동시키면 도체 양단에 유도되는 기전력의 크기[V]는?

- ① 1.5  
② 2  
③ 2.5  
④ 3

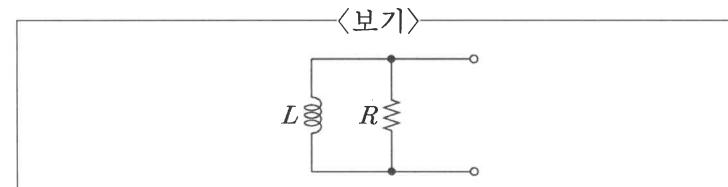9. <보기>의  $RL$  병렬회로에서 저항은  $6[\Omega]$ , 유도리액턴스는  $8[\Omega]$ 일 때, 이 회로의 역률의 값[%]은?



- ① 30  
② 50  
③ 60  
④ 80

10. 저항  $30[k\Omega]$ 의 허용전류가  $20[mA]$ 라고 할 때, 허용 전력의 값[W]은?

- ① 0.6  
② 1.2  
③ 6  
④ 12

11. 정전용량이 3[F]인 커패시터 3개를 직렬로 연결하고 5[V]의 전압을 공급했을 때 전체 합성 정전용량[F]과 회로 전체에 저장되는 에너지[J]의 값을 옳게 짹지는 것은?


전체 합성 정전용량[F]    회로 전체에 저장되는 에너지[J]

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| ① | 1 | 2.5   |
| ② | 1 | 12.5  |
| ③ | 9 | 22.5  |
| ④ | 9 | 112.5 |

12. 선간전압이  $200\sqrt{3}$ [V]인 대칭 3상 Y결선 교류 전원에 각 상의 부하임피던스  $12+j16$ [Ω]을 Y로 결선한 경우 흐르는 선전류  $I_l$ 의 값을[A]은?


- |      |      |
|------|------|
| ① 10 | ② 20 |
| ③ 30 | ④ 40 |

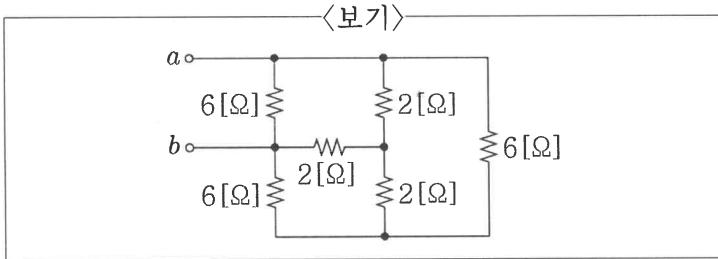13. <보기>의 회로에서 단자 a, b 사이의 합성 저항의 값을[Ω]은?




- |     |     |
|-----|-----|
| ① 1 | ② 2 |
| ③ 3 | ④ 4 |

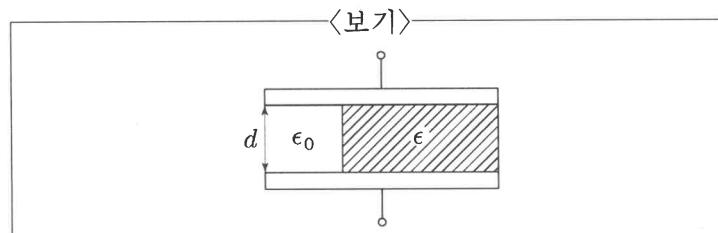14. <보기>와 같이 정전용량이  $12[\mu F]$ 인 평행 평판 콘덴서가 진공상태에 있다. 판 면적의  $\frac{2}{3}$ 에 해당하는 부분을 비유전율이 5인 운모로 채웠을 때 이 콘덴서의 정전용량의 값[ $\mu F$ ]은? (단,  $\epsilon_0$ 는 진공상태의 유전율이다.)




- |      |      |
|------|------|
| ① 12 | ② 24 |
| ③ 36 | ④ 44 |

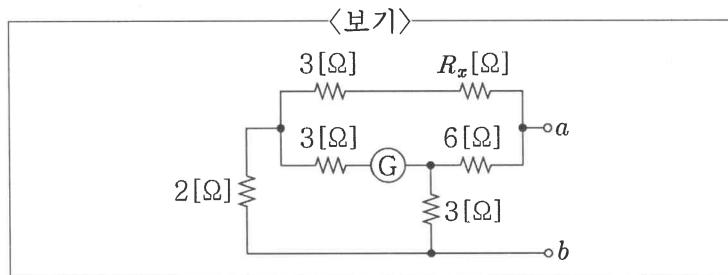15. <보기>의 회로에서 a-b 양단에 24[V]의 직류 전원이 인가될 때 검류계(Ⓐ)로 흘러가는 전류의 값이 0[A]일 경우, 저항  $R_x$ 의 값을[Ω]은?



- |     |     |
|-----|-----|
| ① 1 | ② 3 |
| ③ 4 | ④ 6 |

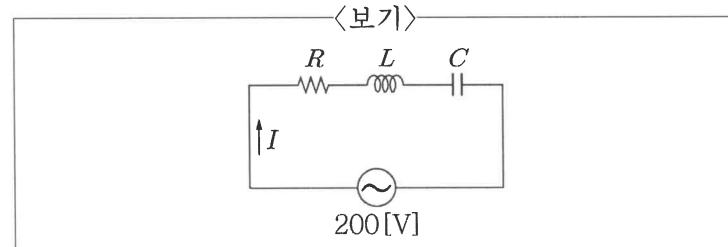16. <보기>의 RLC 직렬회로에서  $R=20[\Omega]$ ,  $L=30[mH]$  일 때, 공진 시 흐르는 전류  $I[A]$ 와 용량리액턴스  $X_C[\Omega]$ 의 값을 옳게 짹지는 것은? (단, 공진 주파수는 100[Hz]이다.)



- | $I[A]$ | $X_C[\Omega]$ | $I[A]$ | $X_C[\Omega]$ |
|--------|---------------|--------|---------------|
| ① 10   | $3\pi$        | ② 10   | $6\pi$        |
| ③ 20   | $3\pi$        | ④ 20   | $6\pi$        |

17. 진공 상태의 양(+)전하  $50[nC]$ 이 놓인 지점에서  $0.5[m]$  떨어진 점에서의 전기장의 세기[V/m]는? (단, 비례 상수  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ 이다.)


- |       |         |
|-------|---------|
| ① 90  | ② 180   |
| ③ 900 | ④ 1,800 |

18. <보기>의 전압  $v$ 와 전류  $i$ 의 위상 차이에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- <보기>
- $v = V_m \sin(\omega t + 60^\circ)[V]$
- $i = I_m \sin(\omega t - 30^\circ)[A]$

- ① 전류가 전압보다  $\frac{\pi}{2}$  만큼 앞선다.
- ② 전류가 전압보다  $\frac{\pi}{3}$  만큼 앞선다.
- ③ 전압이 전류보다  $\frac{\pi}{2}$  만큼 앞선다.
- ④ 전압이 전류보다  $\frac{\pi}{3}$  만큼 앞선다.

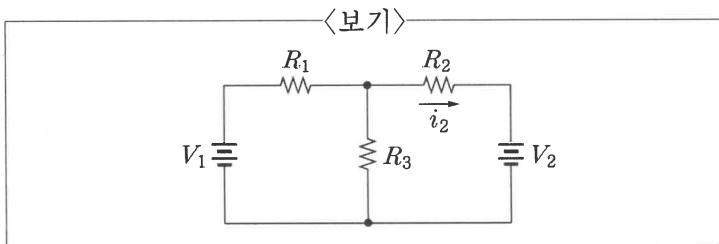19. <보기>의 회로에서  $V_1 = 10[V]$ ,  $V_2 = 20[V]$ ,  $R_1 = 2[\Omega]$ ,  $R_2 = 2[\Omega]$ ,  $R_3 = 4[\Omega]$ 일 때,  $R_2$ 에 흐르는 전류( $i_2$ )의 값[A]은?




- ① -4
- ② -2
- ③ 2
- ④ 4

20. <보기>의  $RLC$  병렬회로에서 전압의 실현값 100[V],

$$\frac{1}{R} = 5[\Omega], \quad \frac{1}{\omega L} = 25[\Omega], \quad \omega C = 30[\Omega]$$

일 때 회로에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

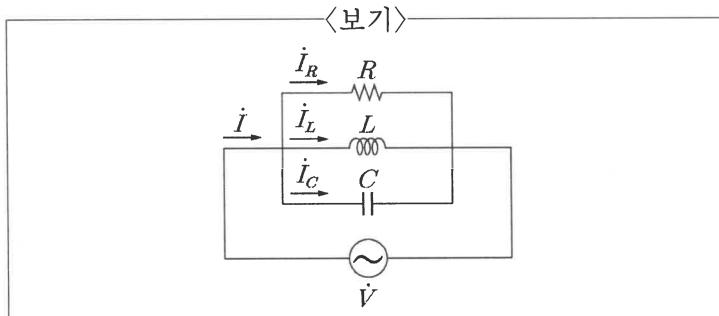

- ① 전체 전류보다 전압의 위상이  $45^\circ$  앞선다.
- ② 합성 임피던스의 값은  $\frac{\sqrt{2}}{10} [\Omega]$ 이다.
- ③ 전체 전류의 실현값은  $500\sqrt{2} [A]$ 이다.
- ④ 코일과 커패시터는 전류의 크기뿐만 아니라 위상도 변화시킨다.