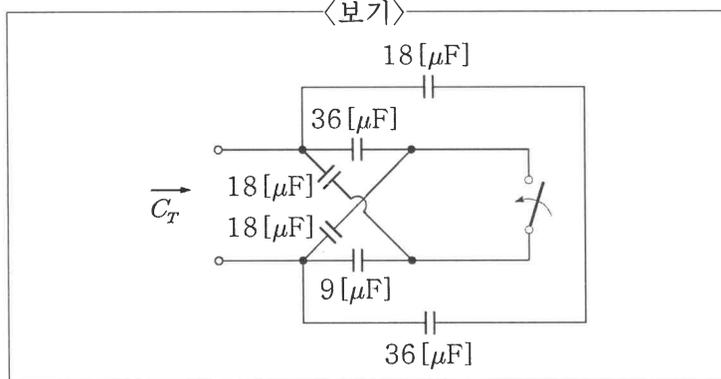


1. <보기>의 회로에서 스위치가 닫혔을 때 C_T 의 값[μF]과 스위치가 열렸을 때 C_T 의 값[μF]의 합은?




- ① 20
- ② 40
- ③ 60
- ④ 80

2. 100[V]에서 동작하는 히터의 전력을 P_1 [W], 이 히터를 25[V]에서 가동 시 전력을 P_2 [W]라고 할 때 $\frac{P_2}{P_1}$ 는?


- ① 1/4
- ② 1/8
- ③ 1/16
- ④ 1/32

3. <보기>의 회로에서 I_1 의 값[mA]은?

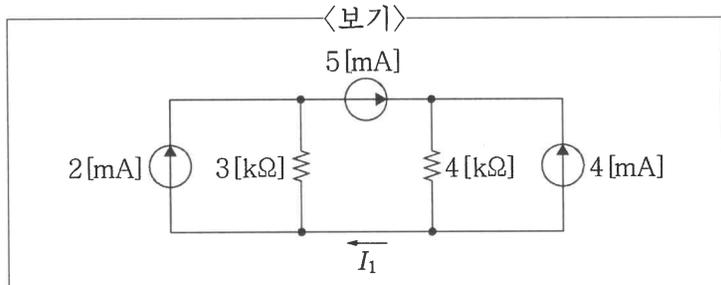


- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

4. <보기>의 회로에서 입력단의 전류 I 의 값[mA]은?

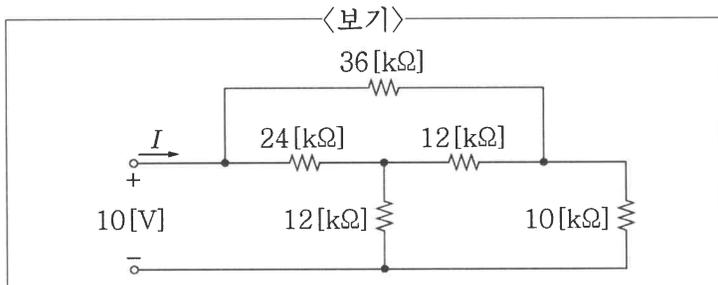


- ① 0.5
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 2.0

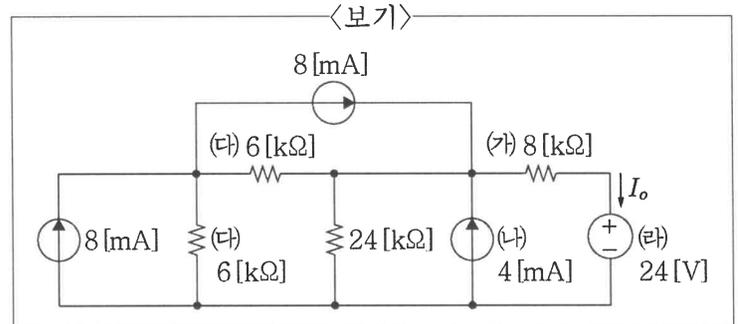5. <보기>의 회로는 출력 전류 I_o 가 4.5[mA]이다. 회로 구성 값을 수정했을 때, I_o 의 증가 또는 감소 방향이 다른 것은?



- ① (가) 8[kΩ] → 1[kΩ]
- ② (나) 4[mA] → 11[mA]
- ③ (다) 6[kΩ] → 4[kΩ]
- ④ (라) 24[V] → -32[V]

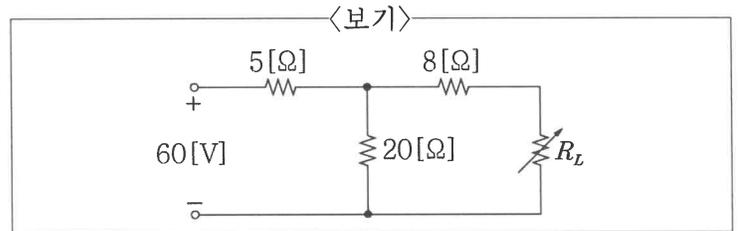6. <보기>의 회로에서, 부하 R_L 에서 소비되는 최대 전력의 값[W]은?




- ① 18
- ② 48
- ③ 60
- ④ 72

7. 부하에 전압 $V=3+j$ [V]를 가했을 때 전류 $I=3-j$ [A]가 흘렀다. 이때 부하의 역률[%]은?

- ① 50
- ② 70
- ③ 80
- ④ 90

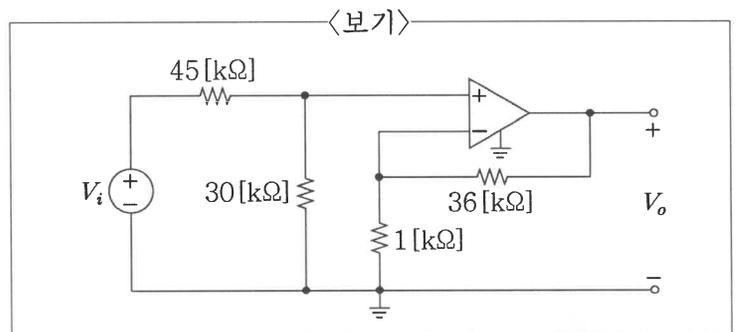
8. <보기>의 이상적인 연산증폭기로 구성된 회로에서 전압이득 $A = \frac{V_o}{V_i}$ 의 값은?



- ① 12.4
- ② 14.8
- ③ 16.2
- ④ 18.8


9. <보기>의 이상적인 연산증폭기 회로의 전달함수

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

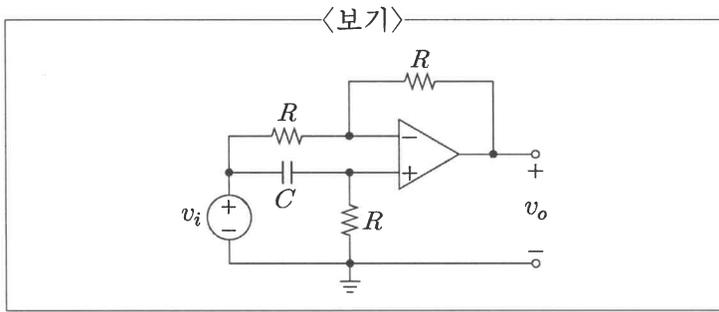


- ① $\frac{s + \frac{1}{RC}}{-s + \frac{1}{RC}}$
- ② $\frac{s + \frac{1}{RC}}{s - \frac{1}{RC}}$
- ③ $\frac{-s + \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$
- ④ $\frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$

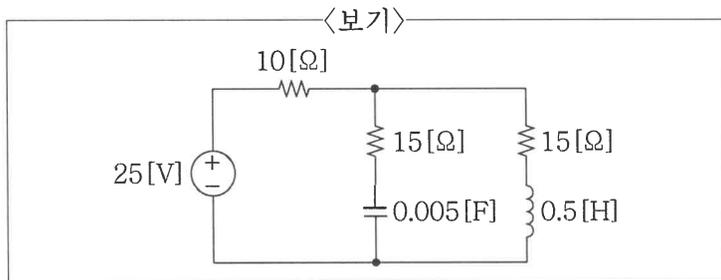10. <보기>의 회로가 정상상태(steady-state)일 때, 커패시터에 저장된 에너지의 값[J]과 인덕터에 저장된 에너지의 값[J]의 합은?




- ① 0.775
- ② 0.8125
- ③ 0.975
- ④ 1.05

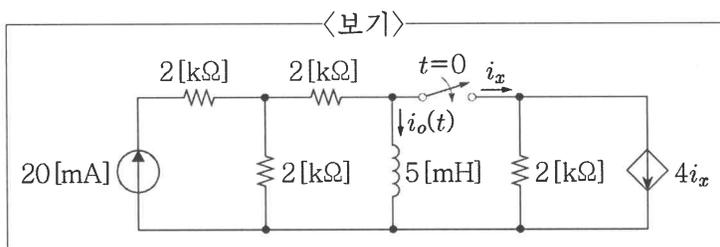11. <보기>의 회로에서 $i_o(t)$ [mA]에 대한 표현으로 가장 옳은 것은? (단, $i_o(0^-)$ 는 스위치가 단락되기 직전인 0보다 미세하게 작은 시간에 나타나는 전류이며, $i_o(0^+)$ 는 스위치가 단락된 직후인 0보다 미세하게 큰 시간에 나타나는 전류이다.)




- ① $i_o(\infty) = 10$
- ② $i_o(0^-) = 13.2$
- ③ $i_o(t) = 20 - i_x$
- ④ $i_o(0^+) = 20$

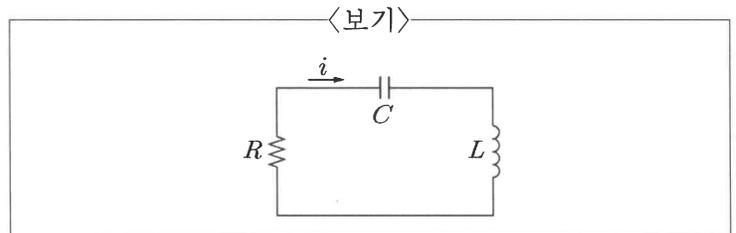12. 과제동(over damping)상태인 <보기>의 회로를 동일 주파수에서 임계 제동(critical damping)특성을 갖도록 수정하고자 할 때 가장 적당한 방법은?




- ① C에 병렬로 추가 커패시터를 연결한다.
- ② R에 병렬로 추가 저항을 연결한다.
- ③ L에 병렬로 추가 인덕터를 연결한다.
- ④ L과 C 사이를 단선하여, 직렬로 추가 인덕터를 연결한다.

13. <보기>의 회로에서 I_o 와 가장 가까운 값[A]은?

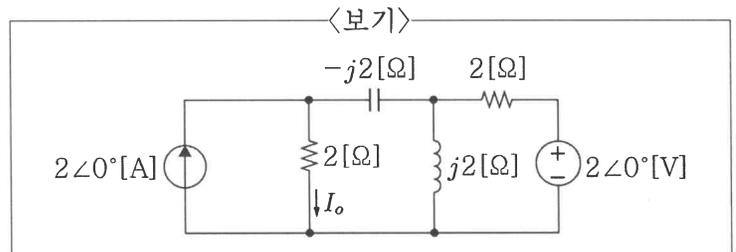


- ① $1 \angle 0^\circ$
- ② $1 \angle 45^\circ$
- ③ $0.5 \angle 90^\circ$
- ④ $2 \angle 0^\circ$

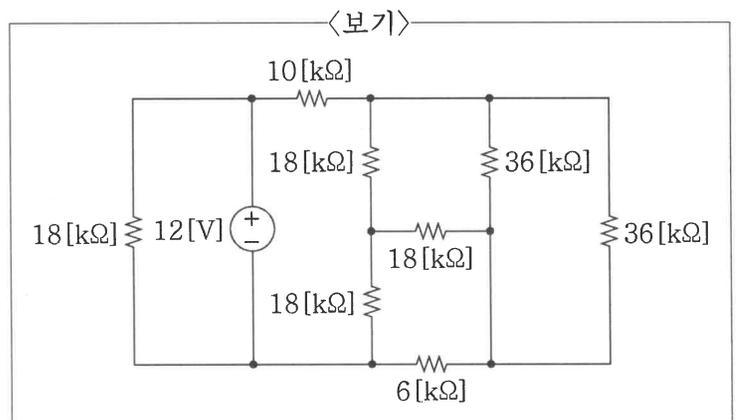14. <보기>의 회로에서 12[V]전원을 통해 공급하는 전력의 크기에 가장 가까운 값[mW]은?



- ① 6
- ② 9
- ③ 12
- ④ 14

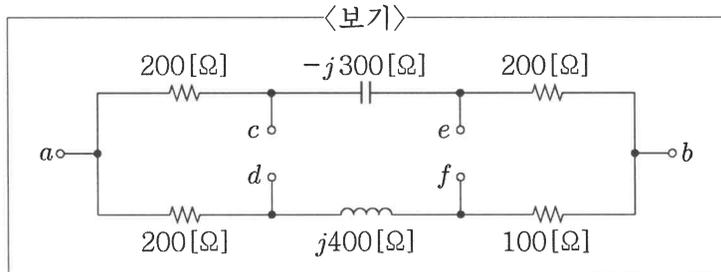15. <보기>의 회로에서 단자 a-b 사이에 100[V]의 교류 전압이 인가되었을 때, 단자 c-d 사이의 전압 V_{c-d} 와 단자 e-f 사이의 전압 V_{e-f} 에 가장 가까운 값[V]은? (단, 콘덴서와 코일의 손실은 없다.)




- | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | V_{c-d} [V] | V_{e-f} [V] | | V_{c-d} [V] | V_{e-f} [V] |
| ① | 56.6 | 44.7 | ② | 72.1 | 44.7 |
| ③ | 82.5 | 72.1 | ④ | 82.5 | 56.6 |

16. 10[mH]의 두 자기 인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.5에서 0.8까지 변화시킬 수 있을 때, 직렬 접속 시 합성 인덕턴스의 최댓값은?


- | | |
|-----|------|
| ① 3 | ② 4 |
| ③ 9 | ④ 19 |

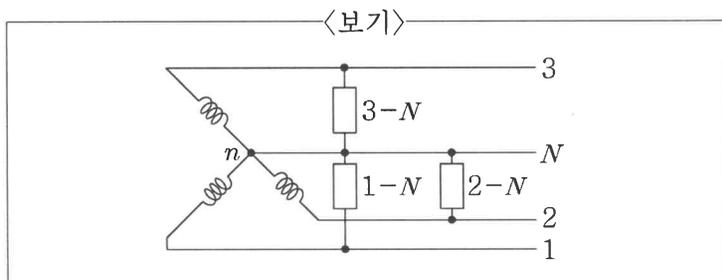17. <보기>의 평형 3상 4선식 배전선로에 역률 100[%]인 부하 1-N, 2-N, 3-N이 각 상과 중성선 간에 연결되어 있다. 1, 2, 3상에 흐르는 선전류가 각각 220[A], 172[A], 190[A]일 때 중성선에 흐르는 전류의 크기[A]는?



- | | |
|------|------|
| ① 36 | ② 42 |
| ③ 54 | ④ 62 |

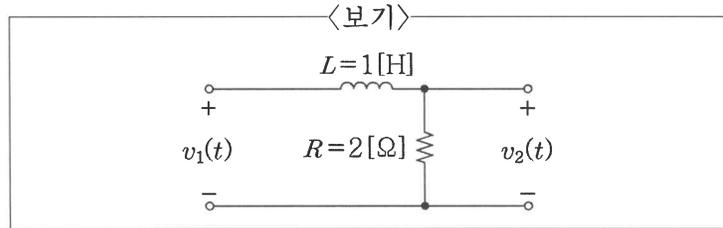18. <보기>의 회로에서 $t=0$ 일 때 $v_1(t)=e^{-4t}$ [V]이 인가되었다. 이때, $t>0$ 에서 $v_2(t)$ [V]는?



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ① $e^{-t} - e^{-2t}$ | ② $e^{-t} - e^{-4t}$ |
| ③ $e^{-2t} - e^{-6t}$ | ④ $e^{-2t} - e^{-4t}$ |


19. <보기>는 회로의 주파수 응답 특성을 나타낸 전달함수이다. 회로의 전달함수의 극점 또는 영점에 해당하지 않는 것은?

<보기>

$$H(s) = \frac{20s^2 + 80s + 100}{s^3 + 10s^2 + 21s}$$

- | | |
|----------|------|
| ① 7 | ② -3 |
| ③ $-2+j$ | ④ 0 |

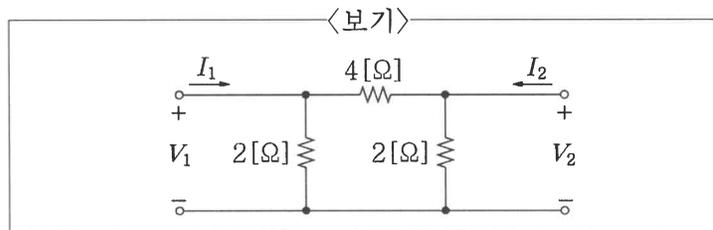20. <보기>의 회로에서 전송파라미터(transmission parameter)의 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 값은?



- | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | $\frac{A}{}$ | $\frac{B}{}$ | $\frac{C}{}$ | $\frac{D}{}$ |
| ① | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ② | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ③ | 3 | 2 | 4 | 3 |
| ④ | 3 | 4 | 2 | 3 |