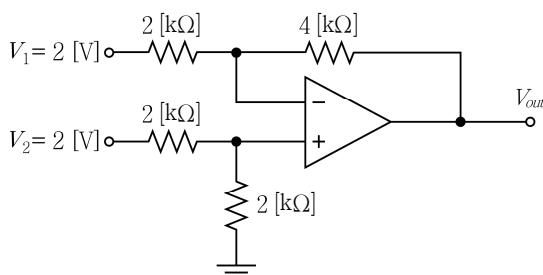


전자공학개론

- 문 1. 이상적인 연산증폭기의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- 반전 입력단자와 비반전 입력단자 사이의 입력저항은 무한대이다.
 - 출력단자와 접지면 사이에서 출력저항은 0이다.
 - 전류이득의 크기는 무한대이다.
 - 주파수 대역폭이 무한대이다.


- 문 2. PN 접합 다이오드에 대한 설명으로 옳은 것은?
- 순방향 바이어스가 인가되면 공핍영역 폭이 넓어진다.
 - 순방향 바이어스가 인가되면 P형 영역의 정공만이 N형 쪽으로 주입된다.
 - 역방향 바이어스가 증가하면 접합부 정전용량은 작아진다.
 - 역방향 바이어스가 증가하면 공핍영역의 양이온과 음이온 사이에 발생하는 전계의 세기는 감소한다.

- 문 3. 다음 회로에서 출력전압 V_{out} [V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



- | | |
|------|-----|
| ① -1 | ② 0 |
| ③ 1 | ④ 2 |

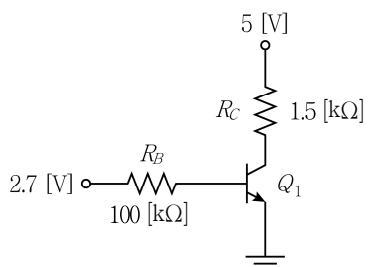- 문 4. 다음 증폭기 회로에서 트랜지스터 Q_1 의 컬렉터-이미터 전압 V_{CE} [V]는? (단, $\beta_{DC} = 100$, $V_{BE} = 0.7$ [V]이다)




- | | |
|-------|-----|
| ① 1.5 | ② 2 |
| ③ 2.5 | ④ 3 |

- 문 5. 귀환발진기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- 초기 트리거 신호가 주어진 후 외부 입력신호가 지속적으로 인가되지 않더라도 특정 주파수를 갖는 파형을 만들어내는 회로이다.
- 특정 주파수에서 발진이 지속적으로 유지되기 위해서는 폐귀환 루프이득(loop gain)의 크기가 1이고, 루프의 위상변이(phase shift)가 0° 이어야 한다.
- RC 귀환발진기와 LC 귀환발진기는 모두 정현파(sinusoidal waveform)를 만들 수 있다.
- 귀환발진기 회로의 양호도(Q factor)는 파형 크기의 안정성(amplitude stability)을 나타낸다.

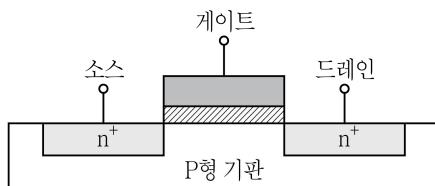- 문 6. 다음 증가형(enhancement) MOSFET이 포화영역에서 동작할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?




- n채널이 만들어지는 NMOS 트랜지스터이다.
- 게이트는 소스보다 높은 전위를 가진다.
- 전자가 드레인에서 소스로 흘러 전류가 발생한다.
- 드레인은 소스보다 높은 전위를 가진다.

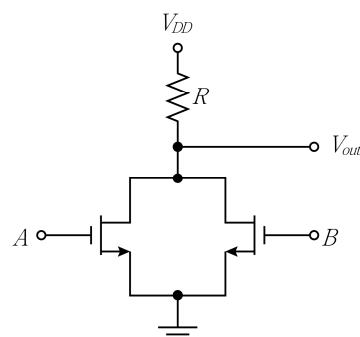- 문 7. 다음 디지털 논리게이트에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, $V_{DD} = +5$ [V]이고, 입력과 출력은 논리적 '1'일 때 $V = +5$ [V], '0'일 때 $V = 0$ [V]이다)




- 두 개의 NMOS로 구성된 OR 게이트
- 두 개의 PMOS로 구성된 NOR 게이트
- 두 입력 A와 B가 모두 논리적 '0'일 때만 출력 '1'을 만족하는 NOR 게이트
- 두 입력 A와 B가 모두 논리적 '1'일 때만 출력 '0'을 만족하는 NAND 게이트

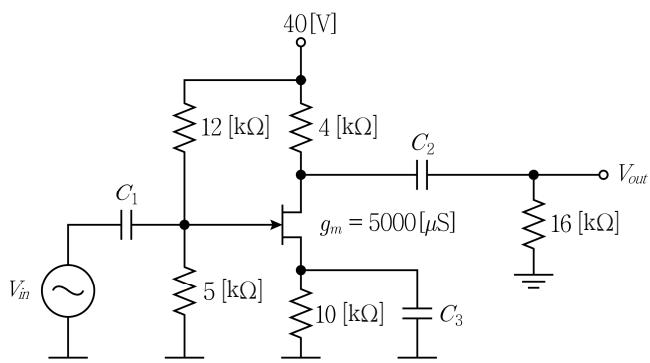- 문 8. 다음 JFET 증폭회로의 전압이득의 크기는? (단, 트랜지스터 자체의 출력저항 r_o 는 무시한다)




- | |
|------|
| ① 8 |
| ② 16 |
| ③ 32 |
| ④ 48 |

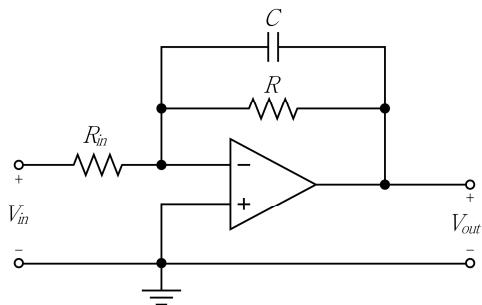문 9. 다음 회로의 전달함수가 $H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{5}{s+5}$ 인 조건을 만족하는 $C[\mu F]$ 은? (단, 연산증폭기는 이상적이며, $R_{in} = R = 100 [k\Omega]$ 이다)



- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 5

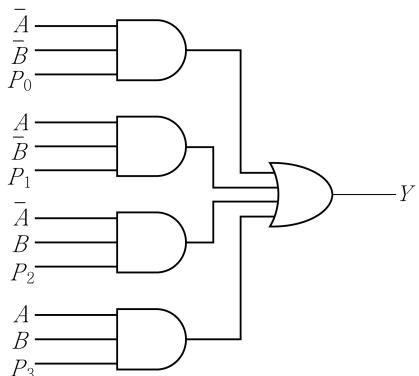문 10. 다음 디지털 논리회로에서 출력 $Y = A + B$ 라고 할 때, $P_3 P_2 P_1 P_0$ 의 값은?




- ① 1001
- ② 1011
- ③ 1110
- ④ 1101

문 11. 실효전압 10[V]의 교류전원에 $8[\Omega]$ 의 저항과 $6[\Omega]$ 의 유도리액턴스를 직렬로 연결할 때, 유효전력[W]와 역률은?


유효전력	역률
① 6	0.6
② 6	0.8
③ 8	0.6
④ 8	0.8

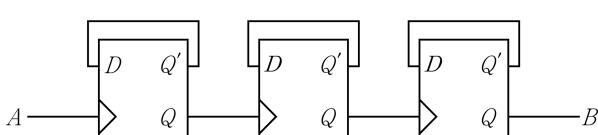문 12. 상승 에지에서 트리거 되는 D-플립플롭으로 구성된 다음 회로에서 120[kHz]의 클록이 입력 A에 인가될 때, 출력 B의 주파수[kHz]는? (단, 플립플롭의 전파지연 시간은 무시한다)




- ① 15
- ② 40
- ③ 120
- ④ 360

문 13. 다음 정류기(rectifier)에 대한 설명 중 옳은 것은?

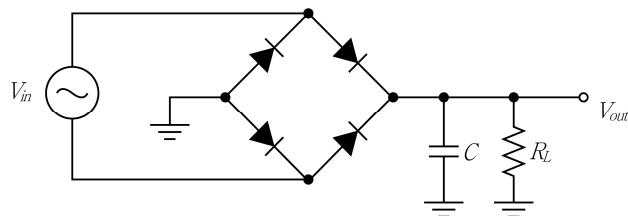


- ① 출력되는 파형은 음의 값을 갖는다.
- ② 다이오드 브리지회로를 통과한 파형의 주파수는 입력주파수보다 낮다.
- ③ 입력신호의 반주기마다 신호를 출력하는 반파정류기(half-wave rectifier)이다.
- ④ 부하저항 R_L 에 커판시터 C 가 병렬로 추가됨으로써 정류된 파형의 변동을 줄여 준다.

문 14. 다음 회로에서 출력전압 $V_{out}[V]$ 는?

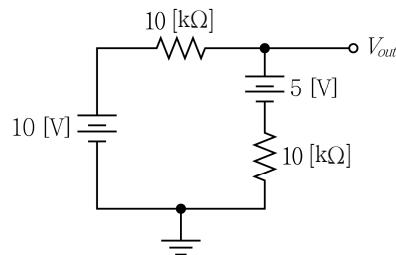


- ① 5
- ② 7.5
- ③ 10
- ④ 12.5

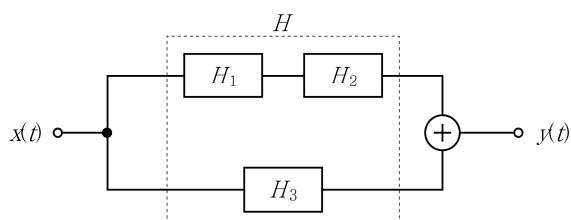문 15. 그림과 같은 선형 시불변 시스템 H_1 , H_2 , H_3 가 각각 임펄스 응답함수 $h_1(t)$, $h_2(t)$, $h_3(t)$ 를 갖는다고 할 때, 점선으로 표시한 등가시스템 H 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 시스템 H 의 특성은 시간에 상관없이 일정한 특성을 나타낸다.
- ② 시스템 H 의 임펄스 응답은 $h_1(t)h_2(t) + h_3(t)$ 이다.
- ③ 시스템 H 에 입력신호 $x(t-a)$ 를 인가하였을 때 어떠한 상수 a 에 대해서도 출력은 $y(t-a)$ 로 나타난다.
- ④ 시스템 H 에 입력신호를 $bx(t)$ 로 인가하였을 때 어떠한 상수 b 에 대해서도 출력은 $by(t)$ 로 나타난다.

문 16. 다음 회로의 기능과 커패시터 C 의 역할을 바르게 연결한 것은?

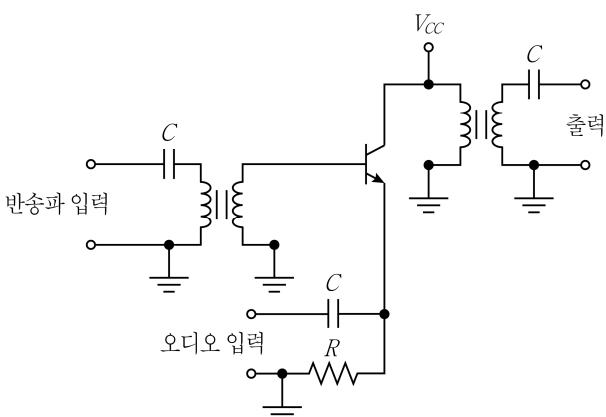기능

- ① AM(Amplitude Modulation)
- ② AM(Amplitude Modulation)
- ③ FM(Frequency Modulation)
- ④ FM(Frequency Modulation)

 C 의 역할






- 직류 차단
- 고주파 신호 차단
- 고주파 신호 차단
- 직류 차단

문 17. PNP BJT소자가 활성영역에서 동작할 때, 베이스에 흐르는 전류 (I_B)를 구성하는 성분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① 이미터와 컬렉터에서 넘어온 전자들로 베이스의 남는 잉여 전자를 방출하기 위한 전자에 의한 전류
- ② 이미터 접합에 가해진 순방향 전압에 의해 베이스에서 이미터로 주입되는 전자에 의한 전류
- ③ 베이스 중성영역을 확산에 의해 통과하는 동안 손실된 채결합 전류로서 베이스 단자에서 주입되는 전자에 의한 전류
- ④ 컬렉터 공핍영역 내에서 열생성된 전자가 전계에 의해 드리프트 (drift)되어 베이스로 공급되는 전자에 의한 전류

문 18. 선형 시불면 시스템의 라플라스 영역 전달함수가 $H(s) = \frac{2}{\pi}se^{-s}$

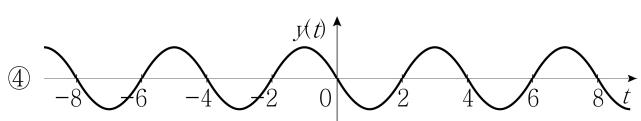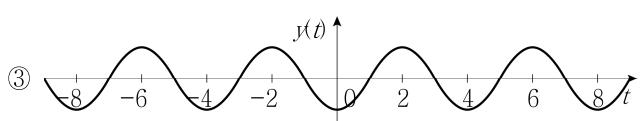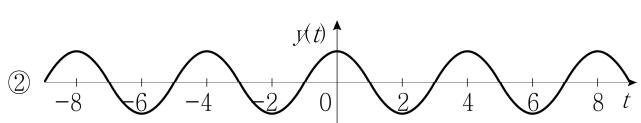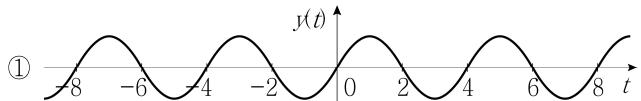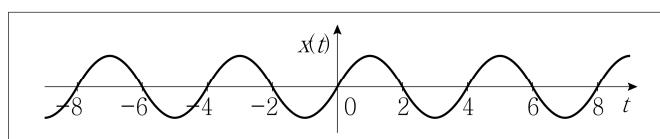
이고 다음과 같은 $x(t) = \sin(\frac{\pi t}{2})$ 가 입력신호로 인가될 때, 출력 신호 $y(t)$ 로 옮은 것은? (단, 입력신호는 0초 이전부터 계속 인가되고 있다)




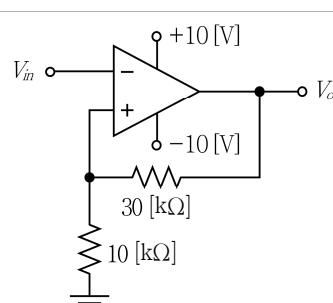
문 19. 다음 그림 (가)의 회로에 그림 (나)의 신호가 인가될 때, 출력 V_{out} 은? (단, 연산증폭기는 이상적이며 초기 $V_{out} = 10$ [V]이다)




(가)

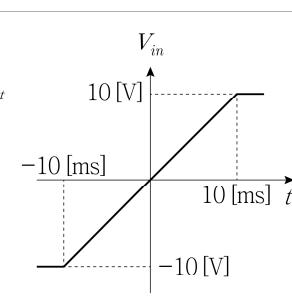


(나)

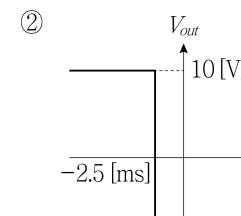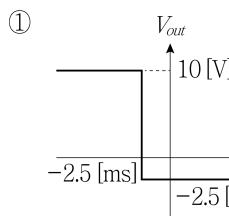





③

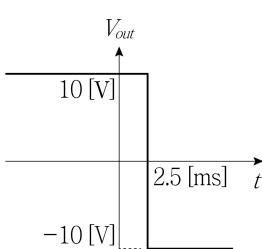

④

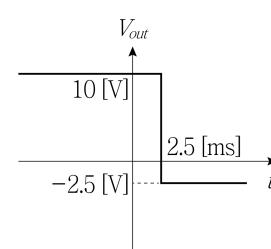

문 20. 다음 중 출력 Y 의 논리식이 같은 논리회로만을 모두 고르면?

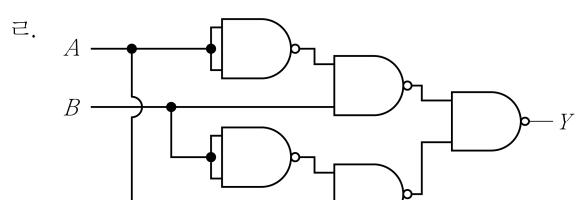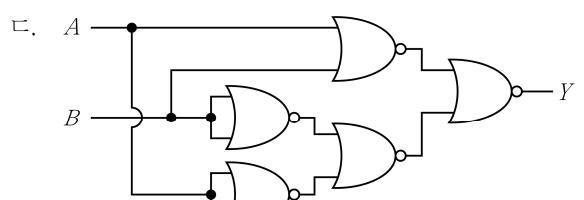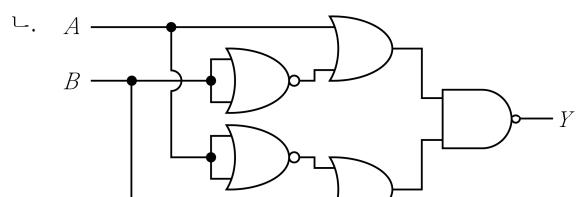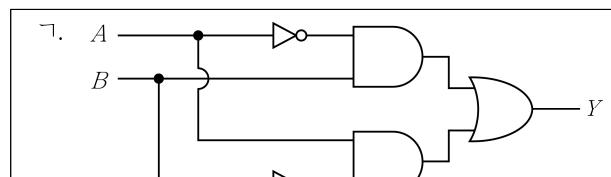

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ