

## 전기이론


문 1. 다음의 교류전압  $v_1(t)$ 과  $v_2(t)$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

○  $v_1(t) = 100 \sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{6}\right)[V]$

○  $v_2(t) = 100\sqrt{2} \sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{3}\right)[V]$


- ①  $v_1(t)$ 과  $v_2(t)$ 의 주기는 모두  $\frac{1}{60}[\text{sec}]$ 이다.
- ②  $v_1(t)$ 과  $v_2(t)$ 의 주파수는 모두  $120\pi[\text{Hz}]$ 이다.
- ③  $v_1(t)$ 과  $v_2(t)$ 는 동상이다.
- ④  $v_1(t)$ 과  $v_2(t)$ 의 실현값은 각각  $100[\text{V}]$ ,  $100\sqrt{2}[\text{V}]$ 이다.

문 2. 그림의 회로에서 1[Ω]에 흐르는 전류 I[A]는?

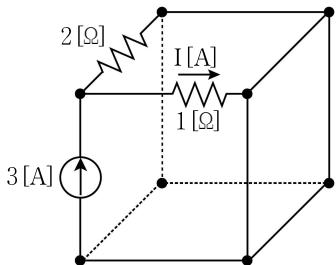

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

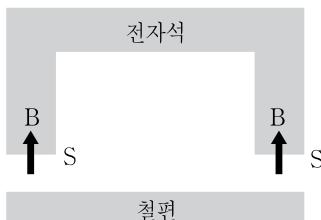문 3. 그림과 같이 공극의 단면적  $S = 100 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$ 인 전자석에 자속밀도  $B = 2[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 자속이 발생할 때, 철편에 작용하는 힘[N]은? (단,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 이다)




- ①  $\frac{1}{\pi} \times 10^5$
- ②  $\frac{1}{\pi} \times 10^{-5}$
- ③  $\frac{1}{2\pi} \times 10^5$
- ④  $\frac{1}{2\pi} \times 10^{-5}$

문 4. 3상 평형 △ 결선 및 Y 결선에서, 선간전압, 상전압, 선전류, 상전류에 대한 설명으로 옳은 것은?


- ① △ 결선에서 선간전압의 크기는 상전압 크기의  $\sqrt{3}$  배이다.
- ② Y 결선에서 선전류의 크기는 상전류 크기의  $\sqrt{3}$  배이다.
- ③ △ 결선에서 선간전압의 위상은 상전압의 위상보다  $\frac{\pi}{6}[\text{rad}]$  앞선다.
- ④ Y 결선에서 선간전압의 위상은 상전압의 위상보다  $\frac{\pi}{6}[\text{rad}]$  앞선다.

문 5. 그림의 회로에서 전류 I[A]는?

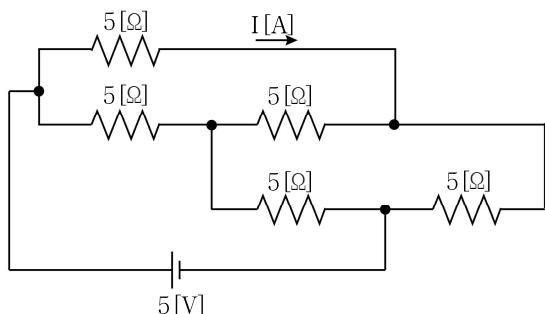


- ① 0.25
- ② 0.5
- ③ 0.75
- ④ 1

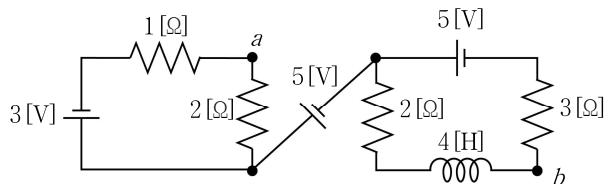문 6. 그림의 회로에서 점 a와 점 b 사이의 정상상태 전압  $V_{ab}[V]$ 는?




- ① -2
- ② 2
- ③ 5
- ④ 6

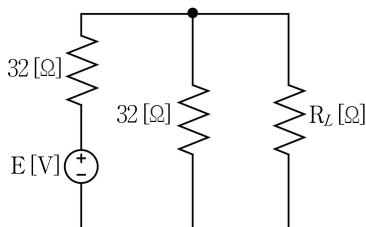문 7. 그림의 회로에서 저항  $R_L$ 에 4[W]의 최대전력이 전달될 때, 전압 E[V]는?




- ① 32
- ② 48
- ③ 64
- ④ 128

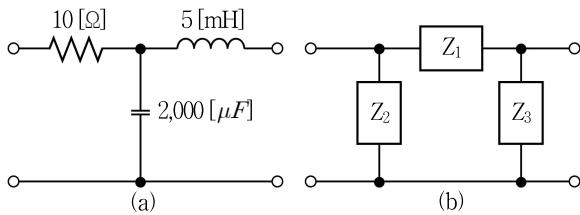- 문 8. 그림 (a)의 T형 회로를 그림 (b)의  $\pi$ 형 등가회로로 변환할 때,  $Z_3[\Omega]$ 은? (단,  $\omega = 10^3 [rad/s]$ 이다)




- ①  $-90 + j5$
- ②  $9 - j0.5$
- ③  $0.25 + j4.5$
- ④  $9 + j4.5$

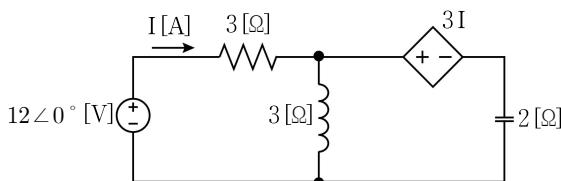- 문 9. 그림의 회로에서 전원전압의 위상과 전류  $I[A]$ 의 위상에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 동위상이다.
- ② 전류의 위상이 앞선다.
- ③ 전류의 위상이 뒤진다.
- ④ 위상차는 180도이다.

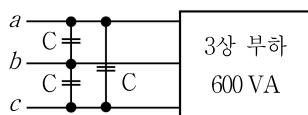- 문 10. 그림과 같이 3상 평형전원에 연결된 600 [VA]의 3상 부하 (유도성)의 역률을 1로 개선하기 위한 개별 커패시터 용량  $C [\mu F]$ 는? (단, 3상 부하의 역률각은  $30^\circ$ 이고, 전원전압은  $V_{ab}(t) = 100\sqrt{2} \sin 100t [V]$ 이다)




- ① 30
- ② 60
- ③ 90
- ④ 100

- 문 11. 2개의 도체로 구성되어 있는 평행판 커패시터의 정전용량을 100 [F]에서 200 [F]으로 증대하기 위한 방법은?
- ① 극판 면적을 4배 크게 한다.
  - ② 극판 사이의 간격을 반으로 줄인다.
  - ③ 극판의 도체 두께를 2배로 증가시킨다.
  - ④ 극판 사이에 있는 유전체의 비유전율이 4배 큰 것을 사용한다.

- 문 12. 어떤 회로에 전압  $v(t) = 25\sin(\omega t + \theta) [V]$ 을 인가하면 전류  $i(t) = 4\sin(\omega t + \theta - 60^\circ) [A]$ 가 흐른다. 이 회로에서 평균 전력[W]은?


- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

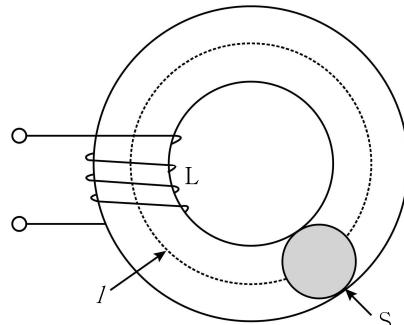- 문 13. 그림과 같이 자로  $l = 0.3[m]$ , 단면적  $S = 3 \times 10^{-4} [m^2]$ , 권선수  $N = 1,000$ 회, 비투자율  $\mu_r = 10^4$ 인 링(ring)모양 철심의 자기인덕턴스  $L [H]$ 은? (단,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 이다)




- ①  $0.04\pi$
- ②  $0.4\pi$
- ③  $4\pi$
- ④  $5\pi$

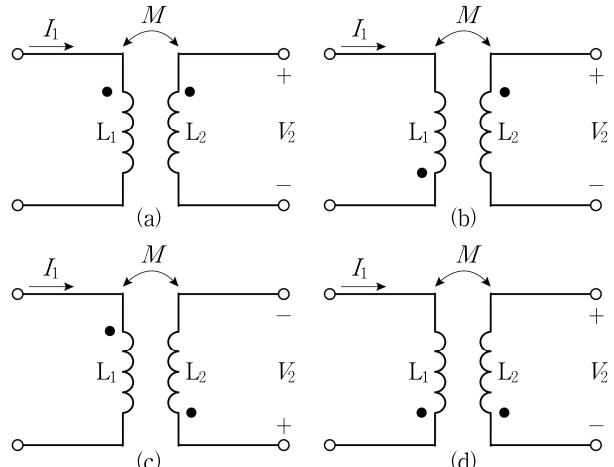- 문 14. 그림의 자기결합 회로에서  $V_2[V]$ 가 나머지 셋과 다른 하나는? (단,  $M$ 은 상호 인덕턴스이며,  $L_2$  코일로 흐르는 전류는 없다)



- ① (a)
- ② (b)
- ③ (c)
- ④ (d)

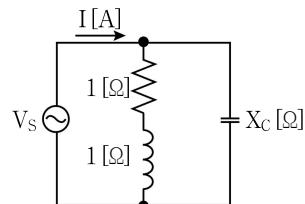- 문 15. 그림의 회로에서 교류전압을 인가하여 전류  $I[A]$ 가 최소가 될 때, 리액턴스  $X_C [\Omega]$ 는?



- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8


문 16. 2개의 단상전력계를 이용하여 어떤 불평형 3상 부하의 전력을 측정한 결과  $P_1 = 3\text{ [W]}$ ,  $P_2 = 6\text{ [W]}$ 일 때, 이 3상 부하의 역률은?

- ①  $\frac{3}{5}$
- ②  $\frac{4}{5}$
- ③  $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- ④  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

문 17.  $2Q\text{ [C]}$ 의 전하량을 갖는 전하 A에서  $q\text{ [C]}$ 의 전하량을 빼어 내어 전하 A로부터  $1\text{ [m]}$  거리에  $q\text{ [C]}$ 를 위치시킨 경우, 두 전하 사이에 작용하는 전자기력이 최대가 되는  $q\text{ [C]}$ 는? (단,  $0 < q < 2Q$ 이다)


- ① Q
- ②  $Q/2$
- ③  $Q/3$
- ④  $Q/4$

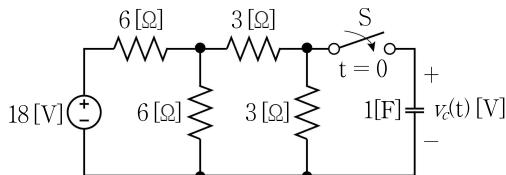문 18. 그림의 회로에서  $t=0\text{ [sec]}$ 일 때, 스위치 S를 닫았다.  $t=3\text{ [sec]}$ 일 때, 커패시터 양단 전압  $v_c(t)\text{ [V]}$ 은? (단,  $v_c(t=0_-) = 0\text{ [V]}$ 이다)



- ①  $3e^{-4.5}$
- ②  $3 - 3e^{-4.5}$
- ③  $3 - 3e^{-1.5}$
- ④  $-3e^{-1.5}$

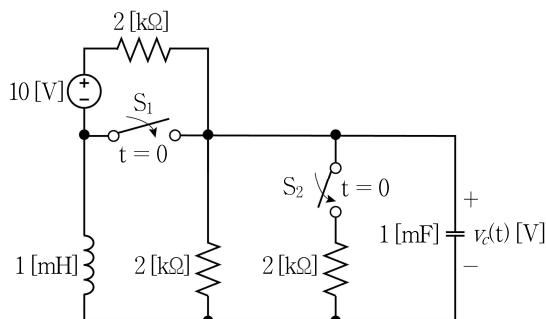
문 19. 그림의 회로에서  $t=0\text{ [sec]}$ 일 때, 스위치  $S_1$ 과  $S_2$ 를 동시에 닫을 때,  $t > 0$ 에서 커패시터 양단 전압  $v_c(t)\text{ [V]}$ 은?



- ① 무손실 진동
- ② 과도감쇠
- ③ 임계감쇠
- ④ 과소감쇠

문 20. 그림과 같은 구형파의 제  $(2n-1)$  고조파의 진폭( $A_1$ )과 기본파의

진폭( $A_2$ )의 비  $(\frac{A_1}{A_2})$ 는?

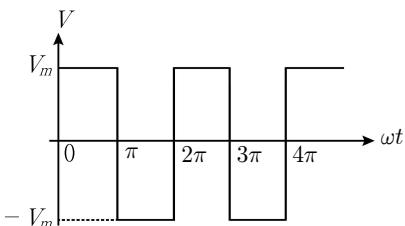

- ①  $\frac{1}{2n-1}$
- ②  $2n-1$
- ③  $\frac{\pi}{2n-1}$
- ④  $\frac{2n-1}{\pi}$