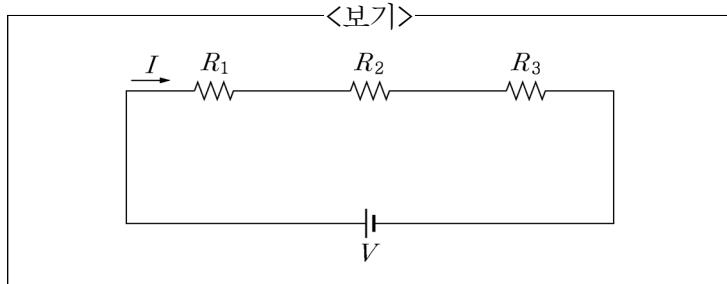



1. <보기>와 같은 회로에서  $I$  [A]의 값은?



$$\textcircled{1} \quad \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3} \quad \textcircled{2} \quad \frac{V}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$


$$\textcircled{3} \quad \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \times \frac{1}{V} \quad \textcircled{4} \quad \frac{R_1 + R_2 + R_3}{V}$$

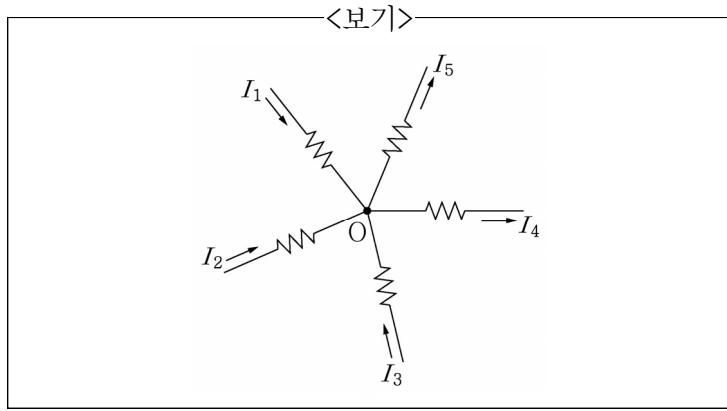2. <보기>와 같은 회로에서  $I_1 = 5$  [A],  $I_2 = 3$  [A],  $I_3 = -2$  [A],  $I_4 = 4$  [A] 일 때,  $I_5$  [A]는?



- $\textcircled{1}$  1       $\textcircled{2}$  2  
 $\textcircled{3}$  3       $\textcircled{4}$  4

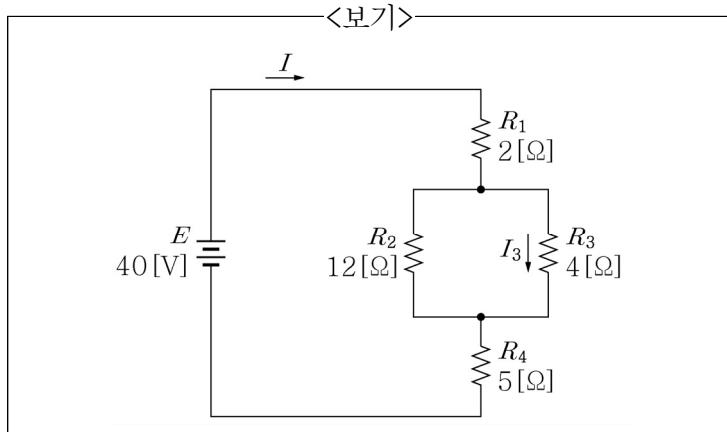3. <보기>와 같은 회로에서  $E = 40$  [V],  $R_1 = 2$  [ $\Omega$ ],  $R_2 = 12$  [ $\Omega$ ],  $R_3 = 4$  [ $\Omega$ ],  $R_4 = 5$  [ $\Omega$ ] 일 때,  $R_3$  = 4 [ $\Omega$ ]에 흐르는 전류  $I_3$  [A]의 값은?



- $\textcircled{1}$  0.5       $\textcircled{2}$  1  
 $\textcircled{3}$  3       $\textcircled{4}$  5

4. 유효 전력이 40 [W]이고, 무효 전력이 30 [Var]인 교류 회로의 역률은?

- $\textcircled{1}$  0.4       $\textcircled{2}$  0.6  
 $\textcircled{3}$  0.8       $\textcircled{4}$  1

5.  $I = 5\sqrt{3} + j5$  [A]로 표시되는 교류전류의 극좌표로 옳은 것은?

- $\textcircled{1}$   $10 \angle 30^\circ$        $\textcircled{2}$   $10 \angle 60^\circ$   
 $\textcircled{3}$   $20 \angle 30^\circ$        $\textcircled{4}$   $20 \angle 60^\circ$


6.  $v = 3\sin(240\pi t - \frac{\pi}{2})$  [V] 일 때, 주파수 [Hz]는?

- $\textcircled{1}$  60       $\textcircled{2}$  120       $\textcircled{3}$  180       $\textcircled{4}$  240

7. 직류 발전기의 전기자 반지름이 30 [cm], 출력이 3 [kW] 일 때 1,500 [rpm]으로 회전을 하고 있다면 전기자의 주변 속도 [m/s]는?

- $\textcircled{1}$   $900\pi$        $\textcircled{2}$   $450\pi$   
 $\textcircled{3}$   $15\pi$        $\textcircled{4}$   $7.5\pi$

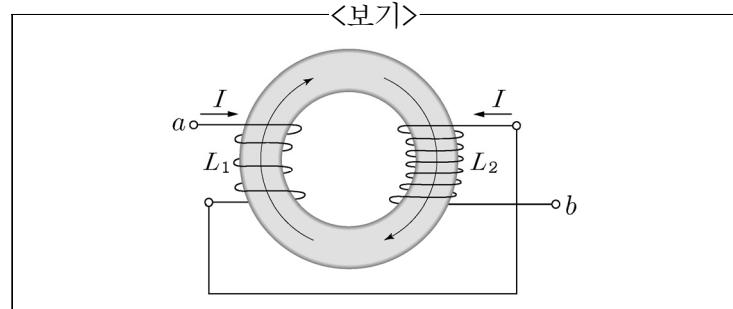8. <보기>와 같은 접속 형태일 때, 합성 인덕턴스  $M$  [H]은? (단, 전자결합인 상호인덕턴스  $M$  [H]을 고려한다.)




- $\textcircled{1}$   $L_1 + L_2 + M$        $\textcircled{2}$   $L_1 + L_2 + 2M$   
 $\textcircled{3}$   $L_1 - L_2 + M$        $\textcircled{4}$   $L_1 - L_2 + 2M$

9. 단상 전압 100 [V], 유효전력 800 [W], 역률 80 [%]인 회로의 전류 [A]는?


- $\textcircled{1}$  10       $\textcircled{2}$  8       $\textcircled{3}$  6       $\textcircled{4}$  2

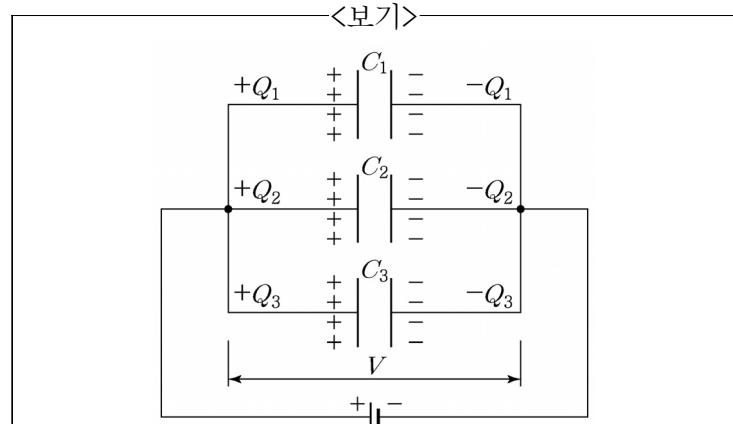10. <보기>와 같은 커패시터의 병렬 연결 회로도에서  $C_1 = 1$  [F],  $C_2 = 2$  [F],  $C_3 = 3$  [F] 일 때, 합성 정전 용량 [F]은?



- $\textcircled{1}$  3       $\textcircled{2}$  4       $\textcircled{3}$  5       $\textcircled{4}$  6

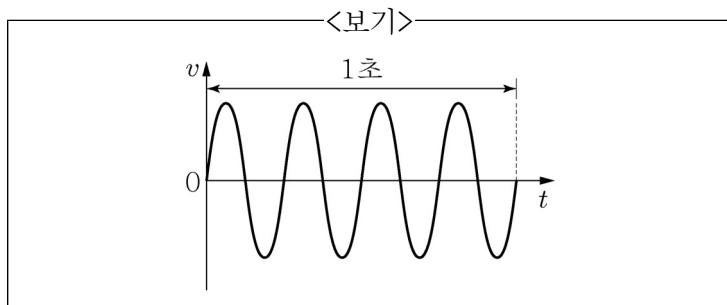11. <보기>와 같은 사인파의 주기[s]와 주파수[Hz]가 옳게 짜지어진 것은?




	[s]	[Hz]		[s]	[Hz]
①	0.25	4	②	0.25	3
③	0.5	2	④	0.5	1

12. 공기 중에 자속 밀도가  $1.3 \text{ [Wb/m}^2\text{]}$ 으로 균일한 자기장 내에 길이가  $0.3 \text{ [m]}$ 인 도체를 자기장의 방향과  $30^\circ$  각도로 놓고 이 도체에  $2 \text{ [A]}$ 의 전류를 흘리면 도체가 받는 힘의 크기[N]는?

- ①  $0.39$     ②  $0.78$     ③  $0.39\sqrt{3}$     ④  $0.78\sqrt{3}$

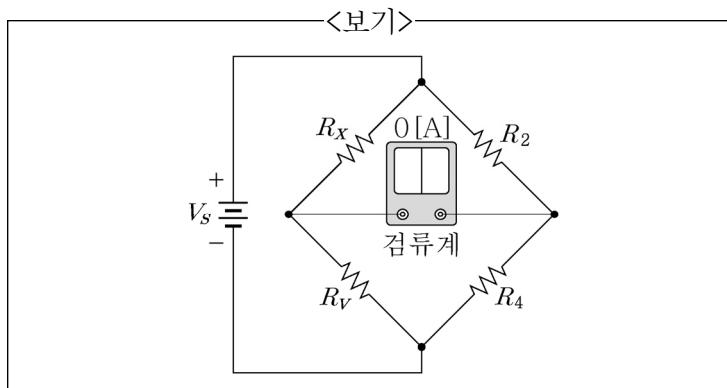13. <보기>와 같이 검류계에 전류가 흐르지 않을 때, 휴트스톤 브리지 회로에서  $R_X = 100 \text{ [\Omega]}$ ,  $R_2 = 50 \text{ [\Omega]}$ ,  $R_4 = 10 \text{ [\Omega]}$ 이라고 하면,  $R_V \text{ [\Omega]}$ 의 값은?




- ① 10    ② 20    ③ 30    ④ 40

14.  $5 \text{ [\mu F]}$ 의 커패시터에  $1,000 \text{ [V]}$ 의 전압이 공급될 때, 축적되는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 0.5    ② 1.5    ③ 2.5    ④ 3.5

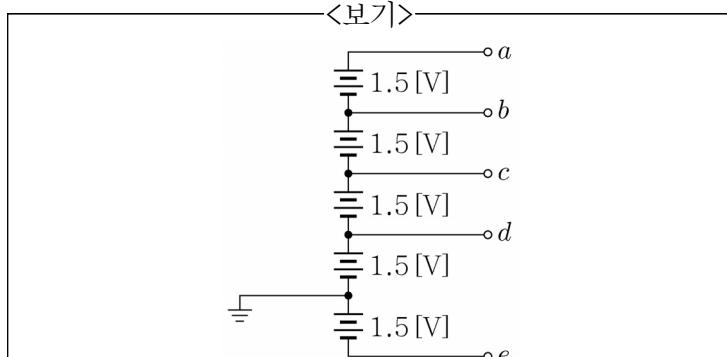15. <보기>와 같이 전지가 접속되어 있을 때 단자 a와 단자 e 사이의 전위차  $V_{ae} \text{ [V]}$ 의 값은?



- ① 1.5    ② 3    ③ 4.5    ④ 7.5


16. 온도  $10 \text{ [^\circ C]}$ 에서 구리선의 저항  $R=10 \text{ [\Omega]}$ 이라고 할 때,  $20 \text{ [^\circ C]}$ 에서의 저항  $R_t \text{ [\Omega]}$ 는? (단, 구리선의 온도계수는  $3.93 \times 10^{-3} \text{ [1/^\circ C]}$ 이다.)

- ① 103.93    ② 10.393  
③ 207.86    ④ 20.786

17. 진공 중에 자극의 세기가  $2 \text{ [Wb]}$ 인 점 자극으로부터  $20 \text{ [cm]}$  떨어진 점에서의 자기장의 세기 [AT/m]의 근삿값은?

- ①  $6.33 \times 10^3$     ②  $3.165 \times 10^2$   
③  $6.33 \times 10^6$     ④  $3.165 \times 10^6$

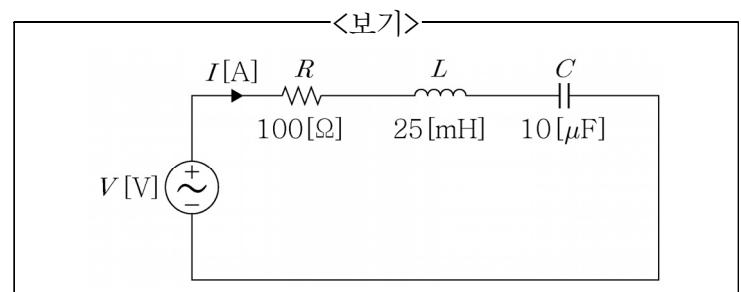18. <보기>와 같이 실효 전압  $V=100 \text{ [V]}$ , 저항  $R=100 \text{ [\Omega]}$ 이고 코일  $L=25 \text{ [mH]}$ , 커패시터  $C=10 \text{ [\mu F]}$  일 때, 전류값이 최대가 되는 조건의 주파수  $f \text{ [kHz]}$ 와 최대 전류  $I \text{ [A]}$ 의 실효치를 순서대로 바르게 나열한 것은?



	[kHz]	[A]	[kHz]	[A]	
①	$\frac{1}{\pi}$	1	②	$\frac{100}{\pi}$	3
③	$\frac{100}{\pi}$	1	④	$\frac{1000}{\pi}$	3

19. 저항이  $3 \text{ [k\Omega]}$ 인 도체에  $2 \text{ [A]}$ 의 전류를 3분 동안 흘려주었을 때 발생하는 발열량[kcal]의 근삿값은?

- ① 259    ② 518  
③ 1080    ④ 2160

20. 대칭 3상  $\Delta$ 결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계로 가장 옳은 것은?

- ① 상전류가  $\frac{\pi}{3} \text{ [rad]}$  앞선다.  
② 상전류가  $\frac{\pi}{3} \text{ [rad]}$  뒤진다.  
③ 상전류가  $\frac{\pi}{6} \text{ [rad]}$  앞선다.  
④ 상전류가  $\frac{\pi}{6} \text{ [rad]}$  뒤진다.