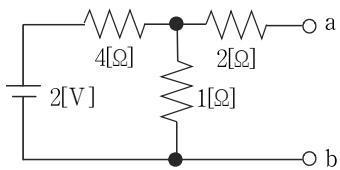


# 전기이론

문 1. 아래 회로의 a, b 단자에서의 테브난 등가저항 [ $\Omega$ ]은?




- ① 2.8      ② 3.0  
③ 4.7      ④ 6.0

문 2. 20[V/m]의 전기장에 어떤 전하를 놓으면 4[N]의 힘이 작용한다. 전하의 양 [C]은?

- ① 80      ② 10  
③ 5      ④ 0.2

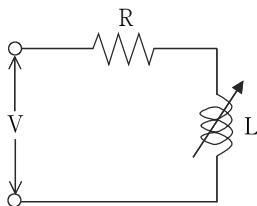문 3. 주파수  $f$  [Hz], 단상 교류전압  $V$  [V]의 전원에 저항  $R$  [ $\Omega$ ], 인덕턴스  $L$  [H]의 코일을 접속한 회로가 있다.  $L$ 을 가감하여  $R$ 에서 소모되는 전력을  $L$ 이 0일 때의  $\frac{1}{2}$ 로 하려면  $L$  [H]의 크기는?



- ①  $\frac{R^2}{2\pi f}$       ②  $\frac{R}{2\pi f}$   
③  $\frac{R}{\pi f}$       ④  $\frac{2R}{\pi f}$

문 4. 평형 삼상회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① 성형 결선(Y 결선)에서 선전류의 크기는 상전류의 크기와 같다.  
② 성형 결선(Y 결선)에서 선간전압의 크기는 상전압의 크기와 같다.  
③ 부하에 공급되는 유효 전력  $P$ 는  $P = \sqrt{3} \times \text{선간전압} \times \text{선전류} \times \text{역률}$ 이다.  
④ 부하에 공급되는 유효 전력  $P$ 는  $P = 3 \times \text{상전압} \times \text{상전류} \times \text{역률}$ 이다.

문 5. 100[mH]의 자기인덕턴스가 있다. 여기에 10[A]의 전류가 흐를 때 자기인덕턴스에 축적되는 에너지의 크기 [J]는?

- ① 0.5      ② 1  
③ 5      ④ 10

문 6. 그림과 같이 3개의 저항을 Y결선하여 3상 대칭전원에 연결하여 운전하다가 한 선이 × 표시한 곳에서 단선되었다. 이때 회로의 선전류  $I_b$ 는 단선 전에 비해 몇 [%]가 되는가?

(단, 부하의 상전압은 100[V]이다)

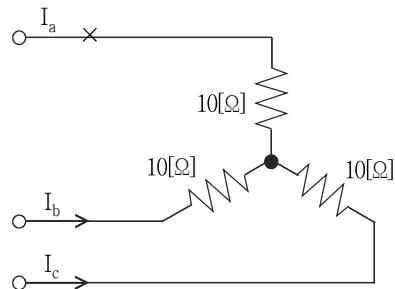

- ① 100      ② 86.6  
③ 57.7      ④ 50


문 7. RLC 직렬회로에서  $L = 50$  [mH],  $C = 5$  [ $\mu F$ ]일 때 진동적 과도 현상을 보이는  $R$  [ $\Omega$ ]의 값은?

- ① 100      ② 200  
③ 300      ④ 400

문 8. 환상 연철심 주위에 전선을 250회 균일하게 감고 2[A]의 전류를 흘려 철심 중의 자계가  $100/\pi$  [AT/m]가 되도록 하였다. 이때, 철심 중의 자속밀도가 0.1 [Wb/m<sup>2</sup>]이면 이 연철심의 비투자율은?

- ① 250      ② 500  
③ 2,500      ④ 5,000

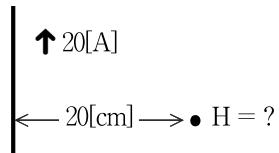문 9. 아래 그림과 같이 반경 1[cm]인 무한히 긴 직선도체에 20[A]의 전류가 흐를 때, 이 직선도체의 중심으로부터 20[cm] 떨어진 위치에서의 자계의 세기  $H$  [AT/m]는?



- ①  $\frac{0.50}{\pi}$       ②  $\frac{0.53}{\pi}$   
③  $\frac{5.0}{\pi}$       ④  $\frac{50.0}{\pi}$

문 10. R-L 직렬 부하회로에  $v(t) = \sqrt{2} V \sin n\omega t$  [V]의 교류전압이 인가되었다. 교류전압의 차수가  $n = 1$ 에서  $n = 10$ 으로 변경되는 경우, 임피던스와 전류의 크기는 어떻게 달라지는가?


(단, 과도현상은 무시한다)

임피던스	전류 크기
① 증가	감소
② 감소	증가
③ 증가	증가
④ 감소	감소

문 11. 각 상의 임피던스가  $Z = 4 + j3 \Omega$ 인 평형 3상 Y부하에 정현파 상전류 10 [A]가 흐를 때, 이 부하의 선간전압의 크기 [V]는?

- ① 70
- ② 87
- ③ 96
- ④ 160

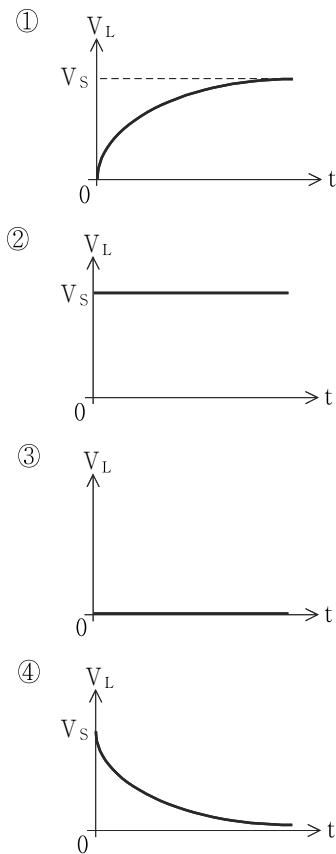문 12.  $V_S$ 의 크기를 갖는 스텝 전압을  $t = 0$  시점에서 R-L 직렬회로에 인가했을 때 L 양단에 나타나는 순시 전압 과정을 옳게 나타낸 것은?




문 13.  $10\sqrt{2}\sin 3\pi t$  [V]를 기본파로 하는 비정현주기파의 제5고조파 주파수 [Hz]를 구하면?

- ① 5.5
- ② 6.5
- ③ 7.5
- ④ 8.5

문 14. 정전용량  $10 \mu F$ 인 콘덴서 양단에 200 [V]의 전압을 가했을 때 콘덴서에 축적되는 에너지 [J]는?


- ① 0.2
- ② 2
- ③ 4
- ④ 20

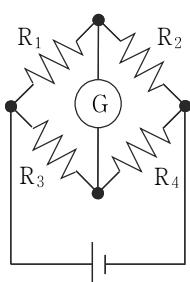문 15. 아래 그림의 휘스톤 브리지 회로에서  $R_1 = 50 \Omega$ ,  $R_3 = 5 \Omega$ ,  $R_4 = 30 \Omega$ 이라고 하면  $R_2$ 의 값 [ $\Omega$ ]은? (단, 검류계(G)의 저항은 0이다)



- ① 150
- ② 200
- ③ 250
- ④ 300

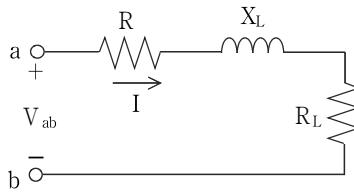문 16. 다음 그림의 회로에서  $R = 2 \Omega$ 이고  $X_L = 3R$  [ $\Omega$ ]인 경우에 각 부의 전압과 전류의 실효치가 다음과 같이 측정되었다. 저항  $R_L$ 의 값 [ $\Omega$ ]은? ( $V_{ab} = 100$  [V],  $I = 10$  [A])



- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8


문 17. 어떤 부하의 리액턴스를 계산하기 위하여 전압  $V$  [V]를 인가하고 전력을 측정하니  $P$  [W]이고, 역률은  $\cos\theta$ 였다. 이 회로의 리액턴스 [ $\Omega$ ]는 어떻게 표현되는가?

- ①  $\frac{V^2 \cos\theta}{P} \sqrt{1 - \cos^2\theta}$
- ②  $\frac{V^2 \sin\theta}{P} \sqrt{1 - \cos^2\theta}$
- ③  $\frac{V^2}{P} \sqrt{1 - \cos^2\theta}$
- ④  $\frac{V^2}{P} \sqrt{1 - \sin^2\theta}$

문 18. 200 [V], 50 [W]의 정격을 갖는 전구 4개와 200 [V], 800 [W]의 정격을 갖는 전열기 1대를 모두 병렬 연결하여 동시에 사용할 경우 각 전구 및 전열기에 흐르는 전류의 총합 [A]은?  
(단, 공급되는 전압은 200 [V]이다)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

문 19. 그림의 회로에서 전류  $I_3$  [A]를 구하면?

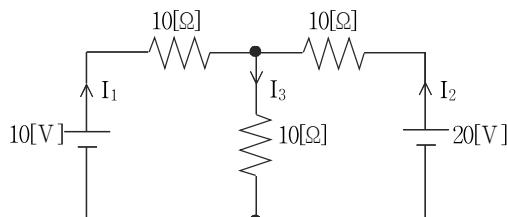

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 1.5
- ④ 2

문 20. 최대 눈금이 10 [mA], 내부저항 10 [ $\Omega$ ]의 전류계로 100 [A]까지 측정하려면 몇 [ $\Omega$ ]의 분류기가 필요한가?

- ① 0.01
- ② 0.05
- ③ 0.001
- ④ 0.005