

회로이론

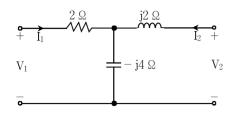
문 1. 그림과 같은 2포트 회로망에서 임피던스 파라미터(z-parameter)는?





- $\textcircled{1} \quad z_{11}=2-j4 \ [\,\Omega\,], \ z_{12}=-j4 \ [\,\Omega\,], \ z_{21}=-j4 \ [\,\Omega\,], \ z_{22}=-j2 \ [\,\Omega\,]$
- $\bigcirc \hspace{-0.5cm} \bigcirc \hspace{-0.5cm} z_{11} = 2 j4 \hspace{.05cm} [\hspace{.05cm} \bigcirc \hspace{.05cm}], \hspace{.1cm} z_{12} = \hspace{.05cm} j4 \hspace{.05cm} [\hspace{.05cm} \bigcirc \hspace{.05cm}], \hspace{.1cm} z_{21} = \hspace{.05cm} j4 \hspace{.05cm} [\hspace{.05cm} \bigcirc \hspace{.05cm}], \hspace{.1cm} z_{22} = j2 \hspace{.05cm} [\hspace{.05cm} \bigcirc \hspace{.05cm}]$
- $\textcircled{4} \ \ z_{11} = 2 j4 \ [\Omega], \ z_{12} = j4 \ [\Omega], \ z_{21} = j4 \ [\Omega], \ z_{22} = j2 \ [\Omega]$

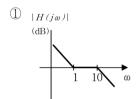문 2. 전달함수 $H(s) = \frac{10(1+s)}{s(10+s)}$ 의 크기 특성을 나타낸 보드선도는?




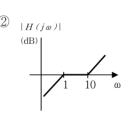

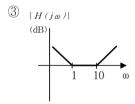

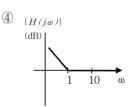

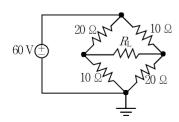문 3. 다음 회로에서 전원으로부터 저항 $R_{
m L}$ 에 최대 전력이 전달될 수 있도록 하는 $R_{
m L}[\Omega]$ 은?





② $\frac{20}{3}$


 $3) \frac{30}{3}$


 $40 \frac{40}{3}$


문 4. 다음 회로의 $\left| rac{V_o(jw)}{V_i(jw)}
ight|$ 를 나타낸 보드선도는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

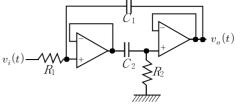

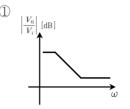


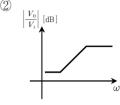

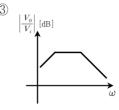


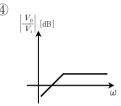

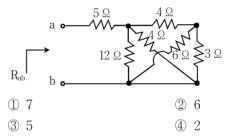
문 5. 다음 회로의 a와 b 양단에서 본 등가저항 $R_{ab}[Ω]$ 은?



문 6. 다음 회로의 h - 파라미터를 구할 때, h_{21} 의 값은?

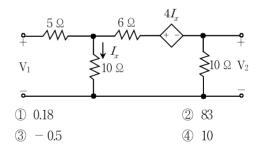


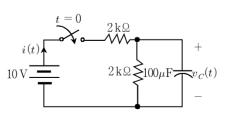문 7. 다음 회로에서 t=0 일때 스위치를 닫는다. t>0 일때 $10\,\mathrm{V}$ 전압원에 흐르는 전류 i(t) [mA]의 완전응답은? (단, $v_C(0)=4\,V$ 이다)




- (1) $2 + e^{-0.1t}$
- (2) 2.5 + 0.5 $e^{-0.1t}$
- (3) $2 + 0.5e^{-10t}$
- 4 2.5 + 0.5 e^{-10t}

문 8. 연산증폭기를 이용한 다음 회로의 입출력관계는?

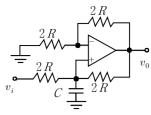

- $v_o = \frac{-2}{RC} \int v_i dt$

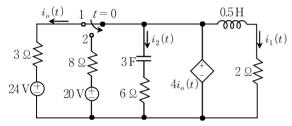
문 9. 다음 회로에서 스위치가 t < 0 일 때 '1'의 위치에서 정상상태에 도달한 후, $t \ge 0$ 일 때 '2'의 위치로 전환된다. t = 0 일 때의 전류 $i_1(0)$ [A]와 $i_2(0)$ [A]의 값은?



- ① $i_1(0) = 24, i_2(0) = +16$
- ② $i_1(0) = 24$, $i_2(0) = -16$
- $3i_1(0) = 48, i_2(0) = +16$
- $4 i_1(0) = 48, i_2(0) = -16$

문 10. 다음 회로에서 $i_1(t)$ 의 라플라스 변환 $I_1(s)$ 는?

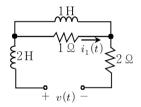(단,
$$v(t) = \begin{cases} 100 \ V, \ 0 \le t < 0.5 \ 일 \ \mbox{때} \\ 0 \ V, \ t < 0 \ \mbox{또는} \ t \ge 0.5 \ \mbox{일} \ \mbox{때} \end{cases}$$



- $2 \frac{100}{2s^2 + 5s + 2} (1 e^{-0.5s})$


문 11. 어떤 회로망의 임펄스 응답이 $h(t) = e^{-t}u(t)$ 일 때, 입력 $v_{i}(t) = 10e^{-2t}u(t)$ [V]에 의한 출력 $v_{0}(t)$ [V]은?

- ① $v_{o}(t) = 10(e^{-2t} + e^{-t})u(t)$
- ② $v_o(t) = 10(e^{-2t} + 2e^{-t})u(t)$
- $v_{o}(t) = 10(e^{-2t} e^{-t})u(t)$
- $v_o(t) = 10(e^{-t} e^{-2t})u(t)$

문 12. $F(s) = \frac{2s+1}{s^2+1}$ 의 역라플라스 신호 f(t)는?


- $2 f(t) = \sin t + 2\cos t$
- $\Im f(t) = 2\sin t \cos t$
- $(4) \quad f(t) = \sin t 2\cos t$

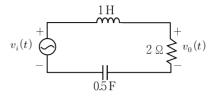문 13. 다음 회로에서 입력전압 $v_i(t)$ 에 의한 저항에서의 출력전압 $v_o(t)$ 의 전달함수 H(jw)는?




- $\textcircled{4} \quad \frac{j2w}{2-w^2+j2w}$

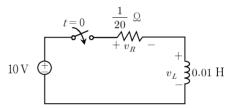문 14. 다음 회로에서 t=0일 때 스위치를 닫았을 경우 L, R에 인가되는 전압 v_L [V]와 v_R [V]는?




- ① $v_L = 10(1 e^{-5t}), v_R = 10(1 e^{-5t})$
- ② $v_L = 10(1 e^{-5t}), v_R = 10e^{-5t}$
- $v_L = 10e^{-5t}, v_R = 10(1 e^{-5t})$
- $v_L = 10e^{-5t}, v_R = 10e^{-5t}$

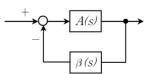문 15. 다음 궤환회로에서 $A(s)\beta(s)=\frac{-ks}{s^2+3s+1}$ 일 경우 궤환회로가 안정하기 위한 k값의 범위는?



- ① 항상 안정하다.
- ② k < 3
- ③ 3 < k < 4
- (4) k < 4

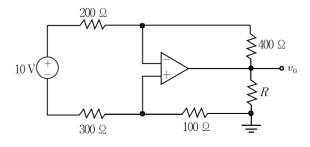문 16. 다음과 같이 저항과 연산증폭기가 연결된 회로에서 연산증폭기가 이상적이라고 가정할 때, 미지의 저항 R에 인가되는 전압 v_o [V]는?




2 + 20

(3) - 10

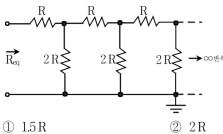(4) - 20


문 17. 다음 회로에서 저항 R 및 2R이 그림과 같은 형태로 무한히 반복 되어 연결되어 있다. Rea는 입력측에서 본 등가저항이고, R 및 R_{eq} 는 양의 값을 가진다고 할때, 등가저항 R_{eq} 는?




③ 2.5 R

4 3R

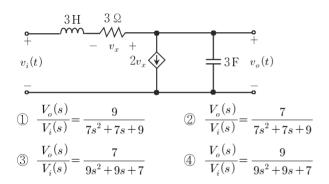문 18. 다음 회로에서 저장된 에너지가 0일때, 라플라스 변환을 통한 전달함수 $V_o(s)/V_i(s)$ 는?




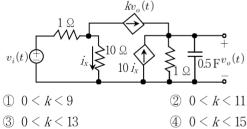문 19. 다음 회로에서 전달함수 $\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ 가 안정하기 위한 k값의 최대 범위는? (단, k>0 이다)



40 0 < k < 15

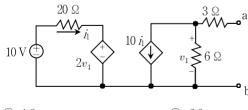문 20. 다음 회로의 a, b 단자에서 본 노턴 등가회로를 구할 때 테브닌 저항값 (R_{TH}) [Ω]은?



① 1.8

2.0

3 3.6

4.0