
전자회로

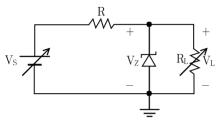
문 1. 다음 그림과 같은 정전압 회로에 사용된 제너 다이오드는 동작 전압이 $20\,V$, 동작하기 위한 최소전류는 $10\,m$ A이다. 또한 입력 전압 (V_S) 의 변동 범위는 $80\,V\sim 100\,V$ 이고, 부하저항 (R_L) 의 변동 범위는 $200\,\Omega\sim 2\,k\,\Omega$ 이다. 회로가 변동 범위내에서 정상적으로 동작하기 위한 저항 R의 최대값은?





- ① 545.5Ω
- ② 727.3 Ω

 $3 k\Omega$

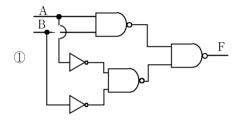
- $4 k\Omega$
- 문 2. 다음 회로에서 논리 결과 F의 기능이 다른 것은?



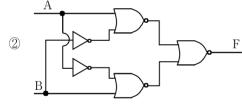

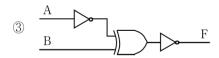

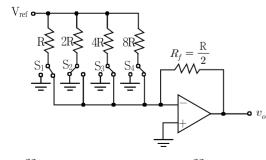- 4 $F = A \odot B$
- 문 3. 다음 D/A 변환기 회로에서 $V_{\rm ref} = -3$ V일 때, 출력전압 v_o [V]는?




① $\frac{33}{16}$

 $2 \frac{33}{8}$

 $3\frac{12}{16}$

 $4) \frac{36}{16}$

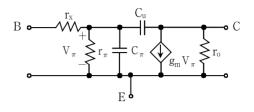문 4. 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)의 고주파 모델은 다음 그림과 같다. $g_{\rm m}$ 은 BJT의 트랜스컨덕턴스이며, $C_{\pi}=C_{\rm je}+C_{\rm de}$ 로 BJT의 베이스 — 에미터 접합 정전용량 $(C_{\rm je})$ 과 베이스 충전 또는 확산에 의한 정전용량 $(C_{\rm de})$ 의 합으로 나타난다. $C_{\rm u}$ 는 콜렉터 — 베이스 접합 정전용량이다. BJT의 단위 이득 대역폭 (f_T) 을 최대로하는 방법은?




- $g_{\rm m}$
- C_{π}
- C_{u}


- 증가
 증가
- 감소 증가
- 감소 증가

- ③ 감소
- 감소
- 증가
- ④ 감소
- 증가
- 증가

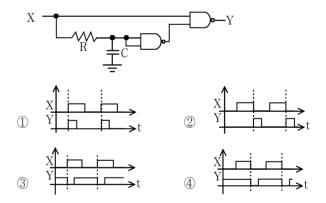문 5. 다음 회로에서 디지털 입력신호 X에 대하여 출력 Y에서 나타날 수 있는 파형중 옳은 것은?(단, RC 시정수는 X의 주기보다 작다)



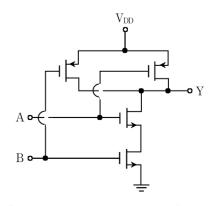문 6. 다음 회로는 어떤 종류의 논리 게이트(gate)로 동작하고 있는가? (단, A, B는 입력이며 Y는 출력이다)



① OR

② NOR


3 AND

④ NAND

가장 가까운 것은?

문 10. 다음 전원변환 회로에서 최대 정격 출력전류 I_o[mA]의 크기에

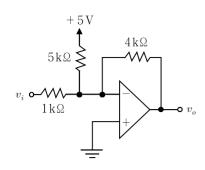문 7. 다음 회로에서 연산 증폭기는 이상적인 특성을 갖고 있다. $v_i \text{에} + 3 \text{ V} \text{가} \text{ 인가되면 } v_o \text{에서 관측되는 전압}[\text{V}] \text{은}?$





12


③ 16


④ - 16

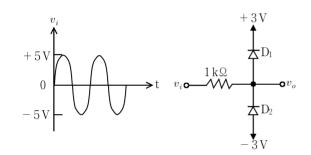
문 8. 다음 다이오드 회로의 입력파형 (v_i) 이 아래 그림과 같을 때 출력 ${\rm Tr} (v_o)$ 으로 알맞은 것은? $({\rm Tr}, {\rm VD} = 0.7 \, {\rm VOIT})$



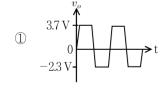


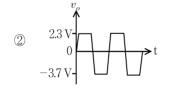

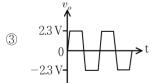


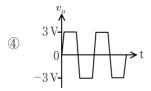

문 9. 다음 대수증폭기 회로에 대한 출력전압의 표현식은?

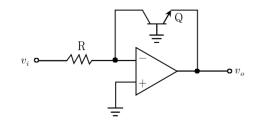


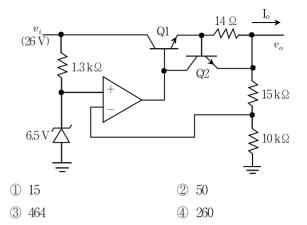- $\textcircled{1} \quad v_o = \operatorname{V}_{\operatorname{T}} \ln \frac{v_i}{R I_{\!S}}$




- 문 11. 1보다 작지만 1에 가까운 전압 이득과 상대적으로 큰 전류 이득을 갖는 특징이 있어, 전압 완충기나 다단 증폭기의 출력단에 응용되는 증폭기 회로는?
 - ① 공통-베이스 증폭기
 - ② 이미터 저항을 갖는 공통-이미터 증폭기
 - ③ 공통-이미터 증폭기
 - ④ 공통-컬렉터 증폭기

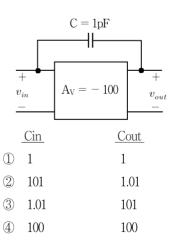문 12. 다음 그림은 입력과 출력 단자 사이에 커패시터를 갖는 증폭기이다. 귀환 커패시터를 입력측과 출력측에 등가 커패시터로 분할하려고 한다. $A_V = -100$, C = 1pF인 경우에 입력측 커패시터 Cin과 출력측 커패시터 Cout의 크기[pF]는?



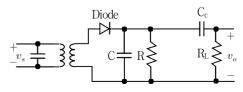문 13. 다음 회로는 AM 복조기이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?




- ① 포락선 검파기라고도 한다.
- ② C_c-R_L은 고역통과필터(high pass filter) 역할을 한다.
- ③ Diode와 C는 피이크(peak) 검출기이다.
- ④ RC 시정수가 크면 클수록 회로 내의 충방전 특성이 빠르다.

- 문 14. 부하가 없을 때, 출력 전압이 15 V인 정전압 조정기(voltage regulator)에서 10 mA 전부하(full-load) 전류에서의 출력전압이 14.5 V이었다. 이 정전압 조정기의 부하에 따른 전압변동률[%]은?
 - ① 3.45


(2) - 3.45


③ 3.33

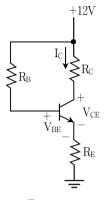
- (4) 3.33
- 문 15. 다음 회로는 $V_{CE} = 5 V$, $I_C = 0.5 \text{ mA}$ 에서 동작점을 갖는 BJT 증폭기 회로이다. R_{C} 에 걸리는 전압이 3V일 때 R_{B} 와 R_{E} 의 저항값 $[k\Omega]$ 은? (단, $\beta = 40$, $V_{BE} = 0.7 V로 가정)$




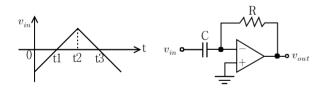
- $R_{\rm B}$
- $R_{\rm E}$
- 120
- 7.8
- ② 300
- 9.4
- ③ 584 4) 120
- 7.8 5.4
- 문 16. 다음 회로에서 그림과 같은 삼각파 v_{in} 이 입력될 경우에 출력 v_{out} 의 파형으로 옳은 것은?



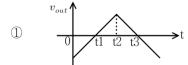

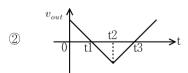


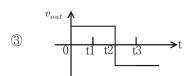

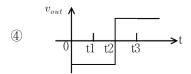

문 17. 다음 회로는 중간대역 주파수(mid-band frequency)에서 동작하는 전압증폭기이다. 상온에서 동작시에 교류 에미터 저항(re')과 전압이득(|A_v|)에 가장 가까운 것은?

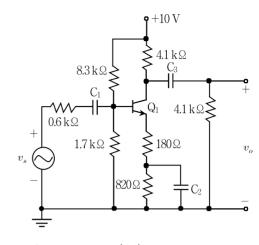(단,
$$\beta = 100$$
, $V_{BE} = 0.7 \, \text{V로}$ 가정)




| <u>re'</u> | $ A_{ m V} $ |
|------------|--------------|
| | |

- ① 25Ω
- 10
- ② 10 Ω
- 325Ω
- 4 10 Ω
- 10
- 문 18. 전력효율이 25%인 A급 전력증폭기가 있다. 출력신호의 전압 진폭이 최대 전압진폭의 절반일 경우 전력 효율[%]은?
 - ① 6.25

② 12.5

③ 25

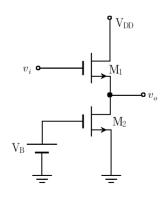- 4) 2.5
- 문 19. 다음의 증폭기 회로에서 전압이득 $A_V = \frac{v_o}{v_o}$ 의 표현식은?



- $② A_{V} = \frac{(r_{o1} + r_{o2})}{g_{m2} + (r_{o1} + r_{o2})}$

문 20. 다음 그림은 어떤 증폭기의 고주파 등가회로를 나타낸다. 이때 전압이득 $A_{
m V}=rac{v_o}{v_i}$ 의 표현식은?

