

전자공학개론

문 1. 중심주파수 f_0 가 1 [MHz]이고, 대역폭이 10 [kHz]인 병렬 공진회로에서 Q의 값은?

- ① 10
- ② 50
- ③ 100
- ④ 150

문 2. 이진수 11.101을 십진수로 변환한 값은?

- ① 2.375
- ② 3.208
- ③ 3.502
- ④ 3.625

문 3. 다음은 2의 보수를 이용한 2진수의 빼셈 과정을 표기한 것으로 ①, ②에 들어갈 숫자는?


$$010110 - 001100 = 010110 + (\textcircled{1}) = (\textcircled{2})$$

- | | |
|----------|----------|
| <u>①</u> | <u>②</u> |
| ① 110011 | 1001010 |
| ② 110100 | 1001010 |
| ③ 110011 | 001010 |
| ④ 110100 | 001010 |

문 4. 송신기에서 0.01 [mW] 신호가 30 [dB]의 이득을 가지는 증폭기를 통해 증폭되어 전송된다. 이 신호가 수신기까지 도달할 때 통신 채널 상에서 25 [dB]의 손실을 입었다면, 수신기에 수신된 신호의 세기[dBm]는?

- ① -15
- ② -12
- ③ 5
- ④ 5.01

문 5. 다음 그림과 같은 전자 부품의 명칭은?

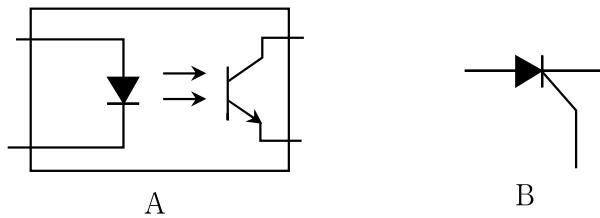

- | | |
|-----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① 포토트랜지스터 | 사이리스터 |
| ② 포토트랜지스터 | 트라이이악 |
| ③ 포토커플러 | 사이리스터 |
| ④ 포토다이오드 | 트라이이악 |

문 6. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 전송에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?






- ① 표본화율(sampling rate)이 증가하면 그만큼 필요 전송 대역폭이 증가한다.
- ② 양자화 준위(quantization level)의 수가 늘어나면, 오차가 증가하지만 필요 전송 대역폭이 감소한다.
- ③ 표본으로부터 원 신호를 정보손실 없이 복원하려면, 표본화율(sampling rate)을 아날로그 신호의 최고 주파수 성분의 2배 이상으로 해야 한다.
- ④ 디지털 신호는 저역통과필터(LPF)를 사용하여 원래의 아날로그 신호로 복원할 수 있다.

문 7. 다음의 논리함수 F와 동일한 것은?

$$F = X'YZ' + X'YZ + XYZ' + XYZ$$

- ① XY
- ② YZ
- ③ X
- ④ Y

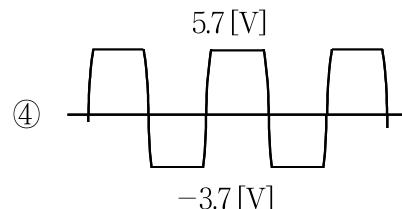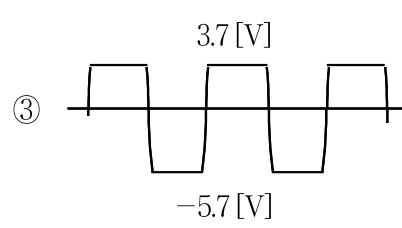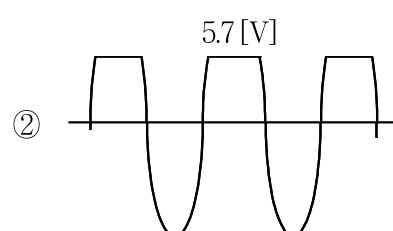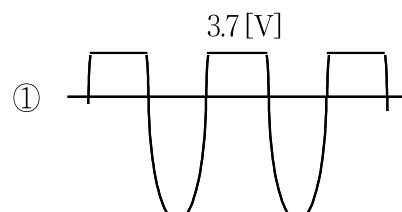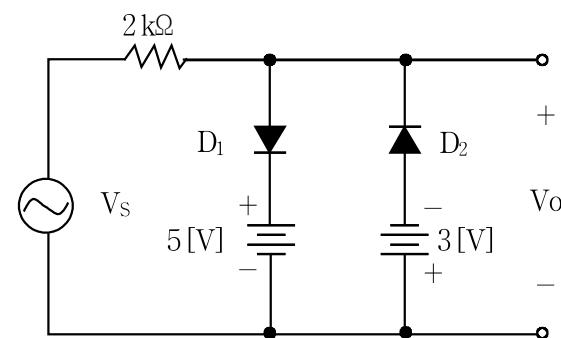문 8. 다음 회로에 교류전원 $V_s = 20\sin(377t)$ [V]이 인가되었을 때, 출력 전압 V_o 의 파형은? (단, 다이오드 D_1 , D_2 의 순방향 전압은 0.7 [V]이다)



문 9. 전기회로의 측정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 멀티미터의 선택 스위치를 AC에 두고 정현파 신호를 측정하면, 그 값은 실효값을 나타낸다.
- ② 전압계는 측정하고자 하는 회로소자에 병렬로, 전류계는 직렬로 연결해야 한다.
- ③ 전압계의 내부저항은 매우 커야 하고, 전류계의 내부저항은 매우 작아야 한다.
- ④ 오실로스코프는 측정하고자 하는 신호가 일정한 주파수를 가질 때 사용하는 전압계/전류계이다.

문 10. 신호 $v(t) = A\cos(100\pi t)$ 의 주파수 f [Hz]와 주기 T [ms]는?


<u>f</u>	<u>T</u>
① 40	25
② 50	20
③ 100	10
④ 200	5

문 11. 다음 2개의 4비트 2진 코드 A, B를 그레이 코드로 옳게 변환한 것은?

$$\text{A : } 0110 \quad \text{B : } 1101$$


- | | |
|--------|------|
| ① 0111 | 1101 |
| ② 0101 | 1011 |
| ③ 0111 | 1011 |
| ④ 0101 | 1101 |

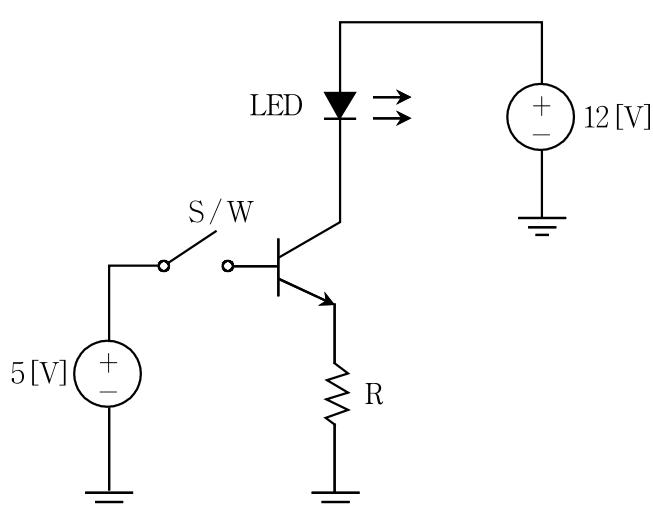문 12. 다음 회로와 같이 트랜지스터를 스위치로 이용하여 LED를 점멸 하려고 한다. LED가 켜진 상태에서 10 [mA]가 흐르도록 설계할 때, 저항 R의 값[Ω]은? (단, 순방향 $V_{be} = 0.7$ [V]이다)







- | | |
|---------|---------|
| ① 430 | ② 680 |
| ③ 1,100 | ④ 1,200 |

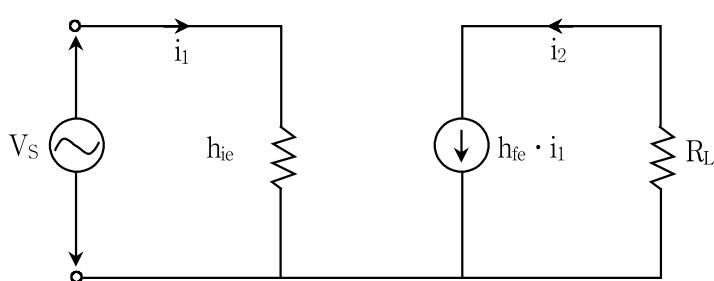문 13. 다음 그림과 같은 트랜지스터의 등가 회로에서, 부하 저항 $R_L = 4$ [$k\Omega$]일 때, 이 회로의 전압 증폭도는? (단, $h_{fe} = 50$, $h_{ie} = 2$ [$k\Omega$]이다)



- | | |
|--------|--------|
| ① -200 | ② -100 |
| ③ 100 | ④ 200 |

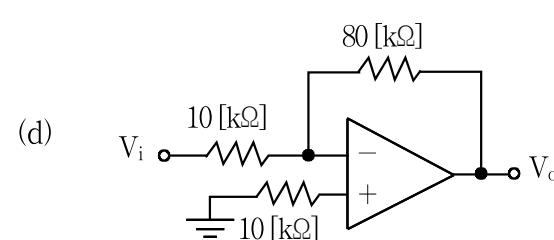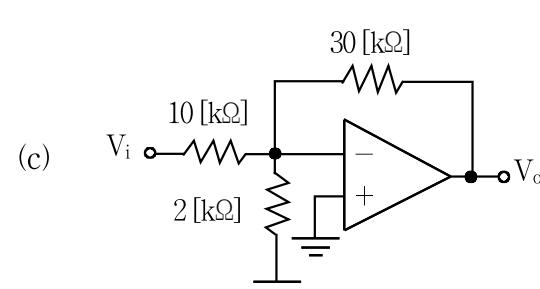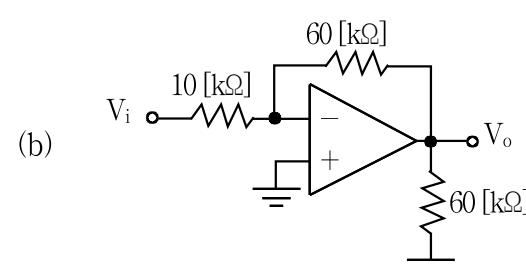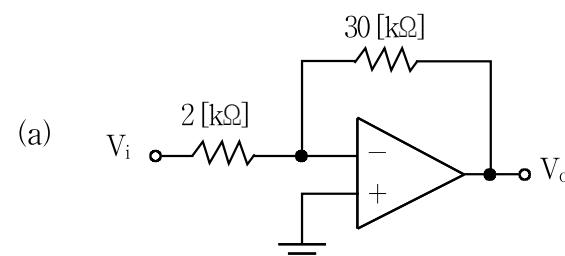문 14. 아래 회로들의 전압비(V_o/V_i)과 입력 저항(R_{in})의 조합으로 옳은 것은? (단, 이상적 OP amp를 가정한다)




① (a) $\frac{V_o}{V_i} = -15, R_{in} = 2$ [$k\Omega$]

② (b) $\frac{V_o}{V_i} = -3, R_{in} = 10$ [$k\Omega$]

③ (c) $\frac{V_o}{V_i} = -3, R_{in} = 12$ [$k\Omega$]



④ (d) $\frac{V_o}{V_i} = -8, R_{in} = 20$ [$k\Omega$]

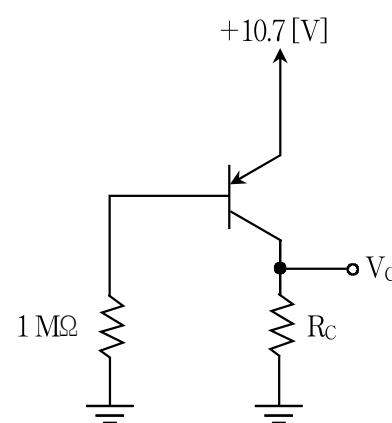문 15. 다음 회로에 보인 트랜지스터의 전류이득(β)은 50이다. 이때 $V_C = 4$ [V]가 되기 위한 저항 R_C 의 값[$k\Omega$]은? (단, 트랜지스터 pn접합의 순방향 바이어스 상태에서 전류가 흐르기 시작하는 전압을 0.7 [V]로 가정한다)



- | | |
|------|------|
| ① 8 | ② 9 |
| ③ 10 | ④ 12 |

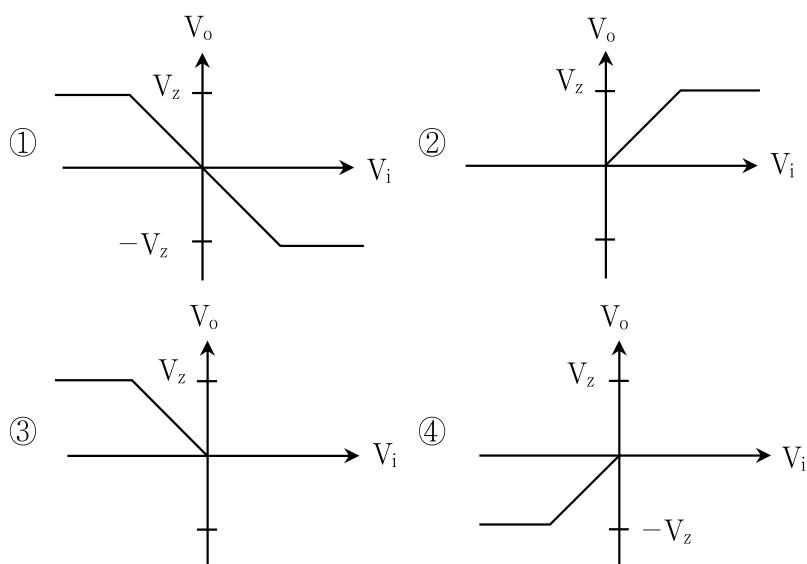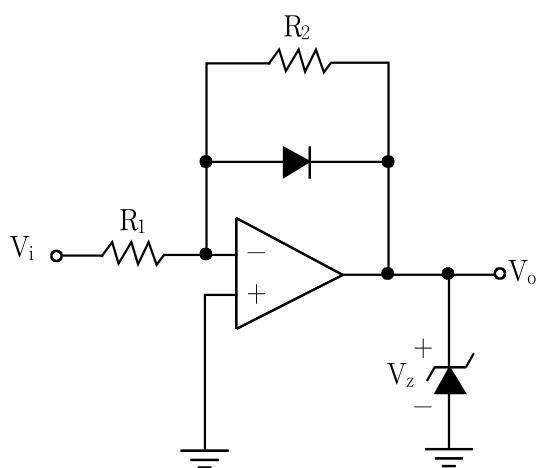문 16. 다음 회로의 $V_i - V_o$ 전달 특성 그래프를 바르게 그린 것은?




문 17. 필터의 입출력 전압 V_i, V_o 에 대한 주파수 응답이 다음 식과 같다.

이) 필터에 대한 3 [dB] 대역폭의 차단주파수[Hz]는? (단, $RC = \frac{1}{2,500\pi}$ 이다)

$$\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

- ① 1,250
- ② 2,500
- ③ 3,750
- ④ 5,000

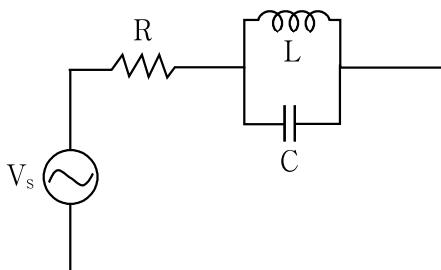문 18. 다음의 RLC 회로에 교류전압을 인가해 주었을 때, 이 회로의 임피던스 Z 의 크기를 R, L, C 값과 각주파수 ω 의 함수로 표시한 것은?




- ① $|Z| = \left[R^2 + \left(\frac{\omega^2 L}{\omega LC - 1} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$
- ② $|Z| = \left[R^2 + \left(\frac{\omega L}{\omega^2 LC - 1} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$
- ③ $|Z| = \left[R^2 + \left(\frac{\omega L}{\omega^2 LC - 1} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$
- ④ $|Z| = \left[R^2 + \left(\frac{\omega^2 L}{\omega LC - 1} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$

문 19. 디지털 변조 기법 중 BPSK 방식과 QPSK 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① BPSK와 QPSK 방식의 비트(bit) 오류율을 성능은 동일하다.
- ② 전송 심볼 에너지가 동일한 경우, 심볼(symbol) 오류율은 BPSK 방식이 QPSK 방식에 비해 우수하다.
- ③ 심볼 전송률이 동일한 경우, 데이터의 전송 속도는 QPSK 방식이 BPSK 방식의 2배이다.
- ④ 데이터 전송속도가 동일한 경우, 전송대역폭은 QPSK 방식이 BPSK 방식에 비해 2배이다.

문 20. 신호 $h[n]$ 을 임펄스 응답으로 갖는 선형 시불변 이산 시스템에 대해 이산 신호 $x[n]$ 을 인가하였을 때, 출력되는 응답을 $y[n]$ 이라고 한다. $n = 2$ 일 때의 출력값 $y[2]$ 는?

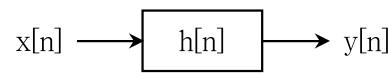(단, $x[0] = 3, x[1] = 1, x[2] = -3, x[3] = -1$, 그 외의 모든 n 에 대해서 $x[n] = 0$ 이다, $h[0] = 1, h[1] = 4, h[2] = -2, h[3] = 1$, 그 외의 모든 n 에 대해서 $h[n] = 0$ 이다)



- ① -5
- ② -1
- ③ 1
- ④ 4