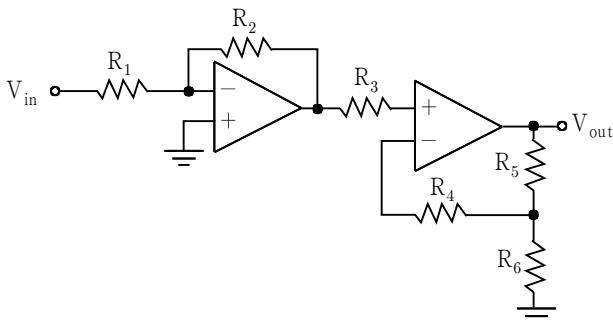



전자회로

문 1. 다음 회로의 전압비($\frac{V_{out}}{V_{in}}$)은? (단, 연산증폭기의 특성은 이상적이라고 가정한다)




- ① $-\frac{R_2}{R_1}(1 + \frac{R_5}{R_6})$
- ② $-\frac{R_2 + R_3}{R_1}(1 + \frac{R_5}{R_6})$
- ③ $-\frac{R_2}{R_1}(1 + \frac{R_5}{R_6//R_4})$
- ④ $-\frac{R_2 + R_3}{R_1}(1 + \frac{R_5}{R_6//R_4})$

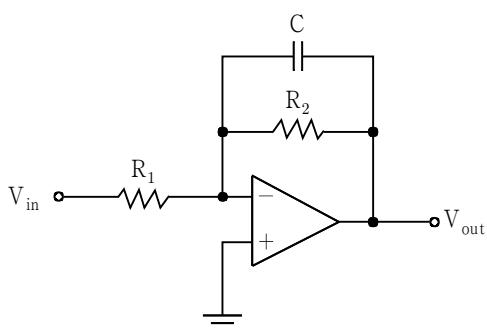문 2. 다음 증폭회로가 $1\text{k}\Omega$ 의 입력저항(R_{in}), 40dB 의 DC 전압비($A_{V,DC}$), $\frac{10^6}{2\pi}\text{Hz}$ 의 단일이득주파수(unity-gain frequency, f_t)를 가질 때, $R_2 [\text{k}\Omega]$ 와 $C [\text{nF}]$ 값에 가장 근사한 것은? (단, 연산증폭기의 특성은 이상적이라고 가정한다)




- | | |
|-------|------|
| R_2 | C |
| ① 10 | 0.01 |
| ② 10 | 1 |
| ③ 100 | 0.01 |
| ④ 100 | 1 |

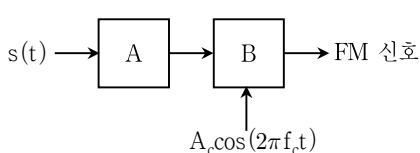문 3. 신호 $s(t)$ 를 다음 시스템에 입력하였을 때, 주파수변조(FM) 신호가 만들어졌다면 블럭 A와 B로 옳은 것은?




- | | |
|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① 미분기 | 진폭 변조기 |
| ② 적분기 | 진폭 변조기 |
| ③ 미분기 | 위상 변조기 |
| ④ 적분기 | 위상 변조기 |

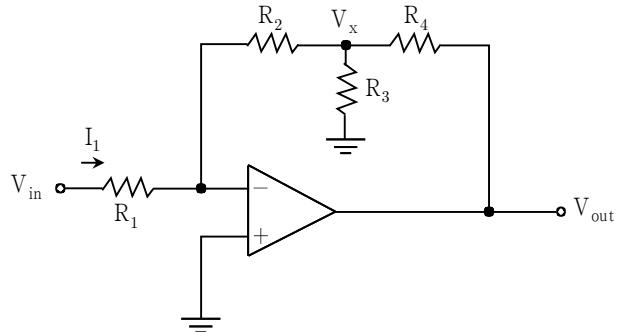문 4. 다음 회로에 대한 해석으로 옳지 않은 것은? (단, 연산증폭기의 특성은 이상적이라고 가정한다)




- ① $V_x = -I_1 R_2$
- ② $\frac{V_x}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$
- ③ $\frac{V_{out}}{V_x} = 1 + \frac{R_3}{R_4} + \frac{R_2}{R_4}$
- ④ $\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}(1 + \frac{R_4}{R_3} + \frac{R_4}{R_2})$

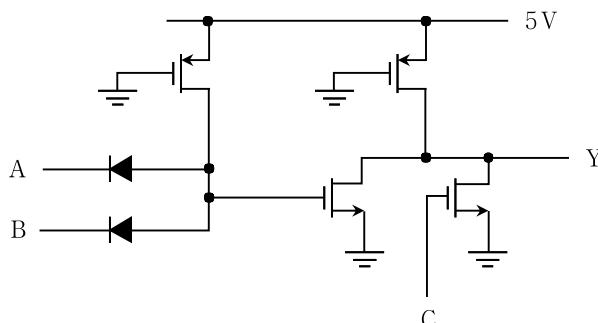문 5. 다음 논리회로의 입력 A, B, C에 0V 또는 5V 전압이 인가될 때, 출력 Y를 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 다이오드의 특성은 이상적이며, NMOS 트랜зistor의 turn-on 저항은 0보다 크고 PMOS 트랜지스터의 turn-on 저항보다는 상당히 작다고 가정한다)




- ① $\overline{AB+C}$
- ② $\overline{AB+C}$
- ③ $\overline{AB}+C$
- ④ $(A+B)\overline{C}$

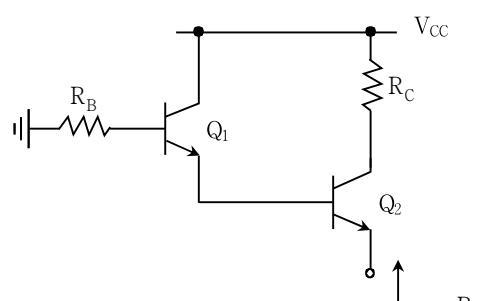문 6. 다음 회로에서 2개의 바이폴라 트랜지스터가 동일하고 열리 전압을 무한대로 가정하였을 때, Q_2 의 에미터에서 들여다 본 임피던스 R_X 를 표현한 것으로 가장 근사한 것은? (단, $\beta \gg 1$)




- ① $\frac{1}{g_{m2}} + R_C$
- ② $\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{g_{m1}}$
- ③ $\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{\beta+1}(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{R_B}{\beta+1})$
- ④ $\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{\beta+1}(\frac{1}{g_{m1}} + R_C + \frac{R_B}{\beta+1})$

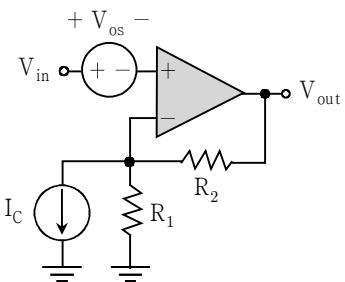문 7. 다음 회로에서 오프셋(offset) 전압 V_{os} 의 영향을 제거할 수 있는 I_C 를 표현한 식으로 옳은 것은? (단, 음영처리 된 연산증폭기의 특성은 이상적인 것으로 가정한다)




- ① $(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})V_{os}$
 ② $(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})V_{os}$
 ③ $\frac{1}{R_1}V_{os}$
 ④ $-\frac{1}{R_2}V_{os}$

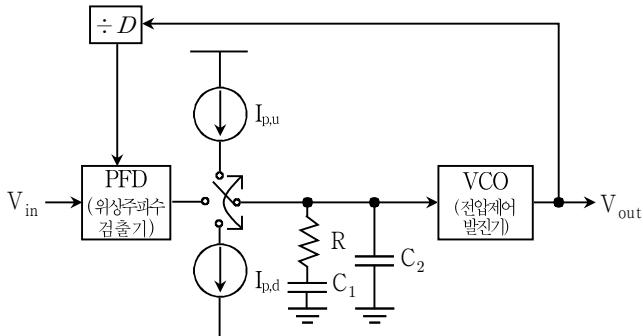문 8. 다음 그림은 위상잠금루프(Phase-Locked Loop, PLL)를 사용한 주파수 합성기 회로의 한 예를 보여주고 있다. 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 전하 펌프(charge pump) PLL이며 R, C_1, C_2 로 구성된 부분은 저역통과 필터로도 작용한다.
 ② 출력신호(V_{out})의 크기는 분주비 D에 의해 나누어진 후 입력 신호(V_{in})와 비교되며, D는 정수만 가능하다.
 ③ 입력신호와 출력신호의 위상이 일치하면 VCO의 제어전압은 일정하게 유지된다.
 ④ 출력신호의 전압 크기는 전류원($I_{p,u}, I_{p,d}$)의 크기와 무관하다.

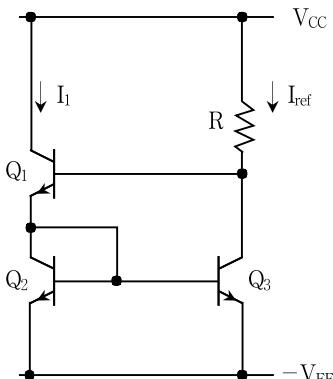
문 9. 다음 회로와 같이 전류이득이 β 인 바이폴라 트랜지스터를 이용하여 전류원을 구성하였을 때, I_1 과 I_{ref} 의 전류 비($\frac{I_1}{I_{ref}}$)는? (단, 바이폴라 트랜지스터의 열리 효과는 없는 것으로 한다)



- ① $\frac{\beta+2}{\beta}$
 ② $\frac{\beta}{\beta+2}$
 ③ $\frac{\beta^2+2\beta}{\beta^2+2\beta+2}$
 ④ $\frac{\beta^2+2\beta+2}{\beta^2+2\beta}$

문 10. 다음 회로가 발진하기 위한 $\frac{R_2}{R_1}$ 의 조건으로 가장 옳은 것은?


(단, 연산증폭기의 특성은 이상적이라고 가정한다)

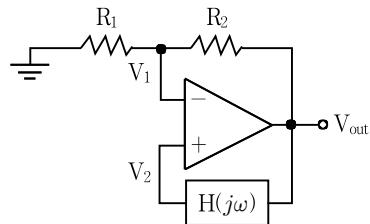

$$H(j\omega) = \frac{V_2}{V_{out}} = \frac{j\omega RC}{1 - (\omega RC)^2 + j\omega 3RC}$$


- ① $\frac{R_2}{R_1} \geq 1$
 ② $\frac{R_2}{R_1} = 1$
 ③ $\frac{R_2}{R_1} < 2$
 ④ $\frac{R_2}{R_1} \geq 2$

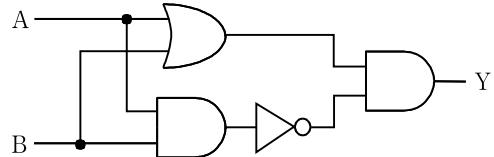문 11. 다음 논리회로에서 A = 1011, B = 1001이 입력되었을 때 출력 Y의 논리값은?




- ① 0111
 ② 0010
 ③ 1111
 ④ 1010

문 12. 다음 논리회로의 출력 Y를 표현한 것으로 옳은 것은?

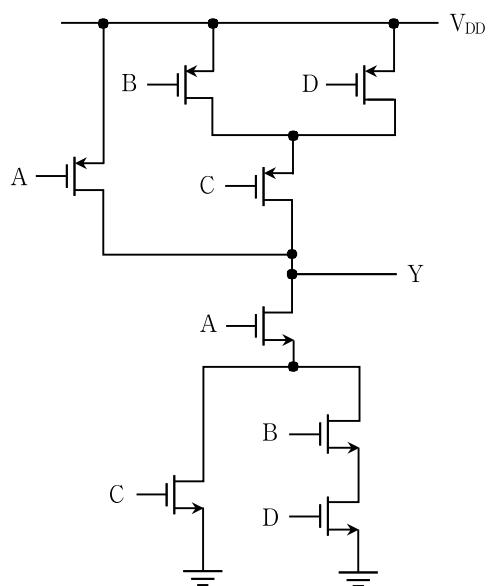


- ① $\overline{(A+B+D)C}$
 ② $\overline{ABD+C}$
 ③ $A + (B+D)C$
 ④ $A(BD+C)$

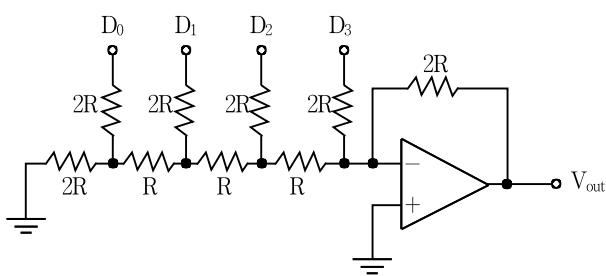문 13. 다음 DAC(Digital to Analog Converter) 회로에서 입력 논리값이 0010 (D₀ D₁ D₂ D₃)일 때, 출력전압(V_{out})[V]은? (단, 연산증폭기의 특성은 이상적이라고 가정하며, 논리값 '1' = 10 V, 논리값 '0' = 0 V이다)



- ① -10 ② -5
③ -2.5 ④ -1.25

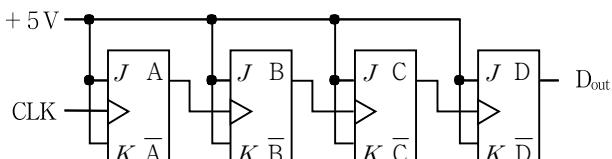문 14. 다음 JK 플립플롭을 사용한 회로에서 클럭(CLK)의 주파수가 100 kHz일 때, 단자 D의 출력신호(D_{out}) 주기[μs]는?




- ① 20 ② 40
③ 80 ④ 160

문 15. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?


- ① 항복영역(breakdown region)에서 동작하는 제너 다이오드(zener diode)를 이용하여 전압 조정기(voltage regulator) 회로를 만들 수 있다.
② 일반적으로 차동증폭기의 공통모드제거비(Common-Mode Rejection Ratio, CMRR) 값은 클수록 좋다.
③ 연산증폭기를 사용하는 증폭기 회로에서 상당히 큰 입력 신호가 들어오면 선형적으로 반응하지 않을 수도 있다.
④ 이상적인 ADC(Analog to Digital Converter)의 최소 분해능(resolution 또는 LSB)은 비트 수와 선형적 관계이다.

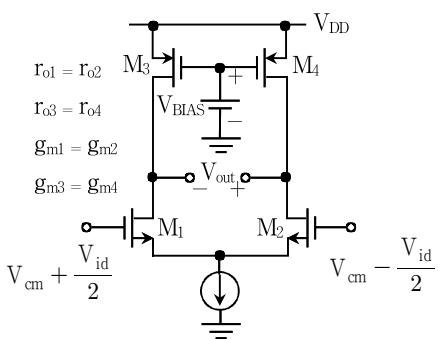문 16. 다음 회로의 차동모드 이득($\frac{V_{out}}{V_{id}}$)으로 가장 옳은 것은? (단, 트랜지스터 M₁과 M₂는 동일한 NMOS, M₃와 M₄는 동일한 PMOS이며, body effect 영향은 무시한다)




- ① $g_{m1}(r_{o1}/r_{o3})$
② $2g_{m1}(r_{o1}/r_{o3})$
③ $g_{m1}(r_{o1}/r_{o3}/\frac{1}{g_{m3}})$
④ $2g_{m1}(r_{o1}/r_{o3}/\frac{1}{g_{m3}})$

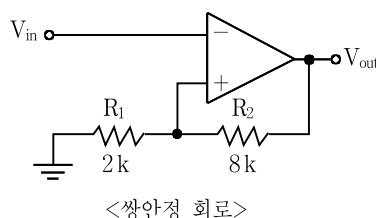문 17. 다음 쌍안정(bistable) 회로의 입출력 전달특성을 나타낸 그림과 높은 쪽 문턱전압(V_{TH})의 값[V]으로 옳은 것은?



<쌍안정 회로>

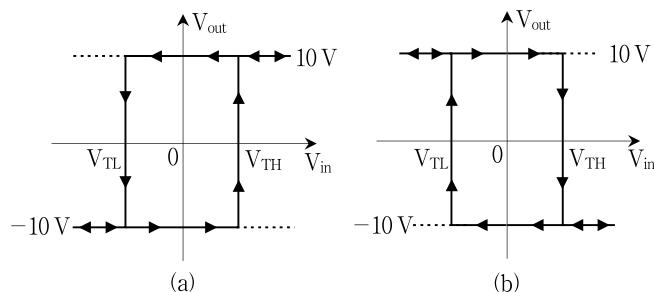


입출력 전달특성

높은 쪽 문턱전압(V_{TH})

- ① (a) 2.0
② (b) 2.0
③ (a) 2.5
④ (b) 2.5

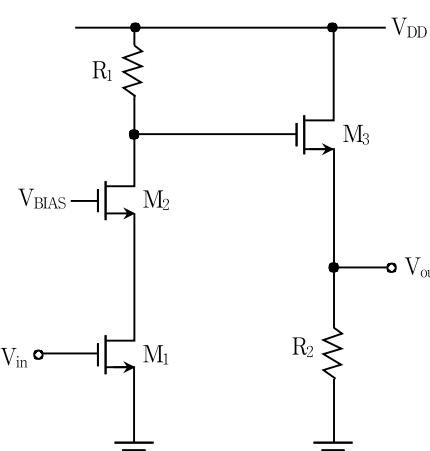문 18. 다음 회로의 소신호 전압이득($\frac{V_{out}}{V_{in}}$)을 표현한 식으로 가장 옳은 것은? (단, $g_{m1} \neq g_{m2} \neq g_{m3}$ 이며, body effect와 channel-length modulation 영향은 무시한다)



① $-g_{m1}R_1g_{m3}R_2$





② $-\frac{g_{m1}R_1g_{m3}R_2}{1+g_{m3}R_2}$

③ $-g_{m2}R_1g_{m3}R_2$


④ $-\frac{g_{m2}R_1g_{m3}R_2}{1+g_{m1}R_2}$

문 19. 다음 발진기 회로의 출력 파형(V_{out})으로 가장 옳은 것은?

(단, 연산증폭기의 특성은 이상적이라고 가정한다)

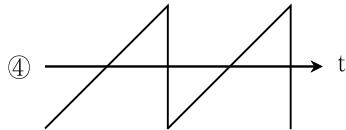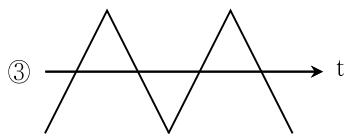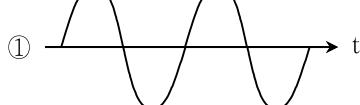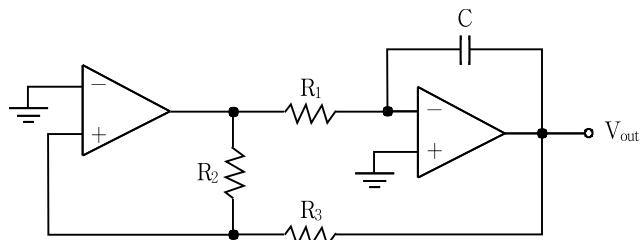

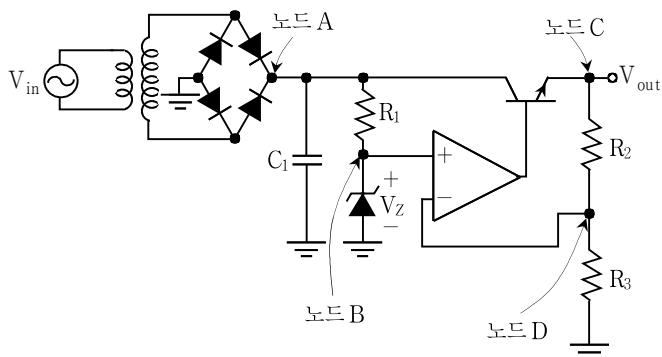문 20. 다음 회로에 60 [Hz]의 교류전압이 입력되었을 때, 회로 동작에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 연산증폭기의 특성은 이상적이라고 가정한다)



① 노드 A에는 전파(full-wave) 정류된 전압파가 출력되어 커패시터를 충전시키게 되며, 이 때 커패시터의 C_1 값을 작게 할수록 리플전압은 작게 된다.

② 노드 B의 전압이 제너전압 V_Z 보다 클 때, 제너 다이오드는 도통 상태가 되어 노드 B의 전압이 V_Z 를 유지하게 되며, 이 때

바이폴라 트랜지스터의 V_{BE} 를 무시하면 V_{out} 은 $(1 + \frac{R_2}{R_3})V_Z$ 가 된다.

③ 외부 요인으로 노드 C의 전압 V_{out} 이 감소하면, $\frac{R_3}{R_2 + R_3}V_{out}$ 로 주어지는 노드 D의 전압이 감소하게 되며, 이는 연산증폭기 반전단자의 입력전압의 감소를 일시적으로 초래하게 된다.

④ 노드 D의 전압이 감소하면, 연산증폭기의 출력전압은 증가하게 되며, 결과적으로 에미터 전류를 증가시켜 V_{out} 을 증가시키게 된다.