

전기이론

(A)

(1번~20번)

(9급)

1. $Z[\Omega]$ 인 임피던스 3개로 된 Y결선을 Δ 결선으로 환산하였을 때 한 상의 임피던스 $[\Omega]$ 는?

- ① $3Z$
- ② $\sqrt{3}Z$
- ③ $\frac{Z}{3}$
- ④ $\frac{Z}{\sqrt{3}}$
- ⑤ Z

2. 어떤 회로에 $E = 100 \angle \frac{\pi}{3} [V]$ 를 가했을 때 $I = 10\sqrt{3} + j10$

[A]의 전류가 흘렀을 경우 이 회로의 무효 전력[Var]은?


- ① 500
- ② 1,000
- ③ 1,732
- ④ 2,000
- ⑤ 3,000

3. R-L 직렬 회로의 시정수 T는 얼마인가?

- ① $\frac{wL}{R}$
- ② $\frac{R}{wL}$
- ③ $\frac{L}{R}$
- ④ $\frac{R}{L}$
- ⑤ wLR

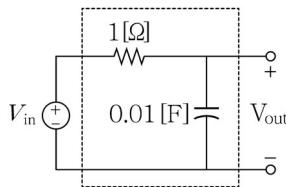4. 다음 저역통과 필터(Low Pass Filter) 회로에서 차단 주파수[Hz]는?

- ① $\frac{0.01}{2\pi}$
- ② $\frac{0.1}{2\pi}$
- ③ $\frac{1}{2\pi}$
- ④ $\frac{10}{2\pi}$
- ⑤ $\frac{100}{2\pi}$




5. 누설자속이 없을 때 권수 N_1 회인 1차 코일의 자기 인덕턴스 L_1 , 권수 N_2 회인 2차 코일의 자기 인덕턴스 L_2 와 두 코일 사이의 상호 인덕턴스 M 의 관계는?

- ① $\sqrt{L_1 \cdot L_2} = M^2$
- ② $\frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = M^2$
- ③ $\sqrt{L_1 \cdot L_2} = M$
- ④ $L_1 \cdot L_2 = M$
- ⑤ $\frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = M$

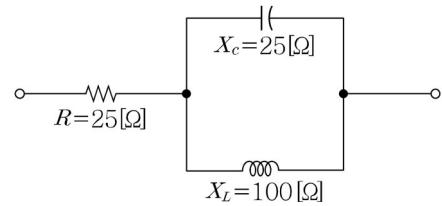6. 다음 회로의 합성 임피던스 $[\Omega]$ 는?

- ① $25 - j \frac{100}{3}$
- ② $25 - j \frac{100}{5}$
- ③ $25 + j \frac{100}{3}$
- ④ $25 + j \frac{100}{5}$
- ⑤ $25 + j \frac{125}{5}$



7. 어떤 전지에 10 $[\Omega]$ 의 저항을 연결하면 5[A]의 전류가 흐르고 15 $[\Omega]$ 의 저항을 연결하면 4[A]의 전류가 흐른다. 이 전지의 내부 저항 $[\Omega]$ 및 기전력[V]은?

- ① 5, 100
- ② 10, 100
- ③ 5, 200
- ④ 10, 200
- ⑤ 5, 50

8. 0.5[U]의 콘덴서에 200[V]를 2분 동안 가할 때 한 일[kJ]은?

- ① 1,000
- ② 1,200
- ③ 1,500
- ④ 2,000
- ⑤ 2,400

9. 전원과 부하가 모두 Δ 결선된 회로가 있을 때, 전원 전압이 380[V]이고 부하 한 상의 임피던스가 $6 + j8 [\Omega]$ 인 경우 선전류[A]는?

- ① $\frac{38}{3\sqrt{3}}$
- ② $\frac{38}{\sqrt{3}}$
- ③ 38
- ④ $38\sqrt{3}$
- ⑤ $3 \cdot 38\sqrt{3}$

10. 주파수 f를 갖는 교류 전류가 도전율 σ , 투자율 μ , 유전율 ϵ 인 도체에 흐를 때 표피효과에 의한 침투깊이 δ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주파수 f와 관계없다.
- ② 도전율 σ 와 관계없다.
- ③ 주파수 f가 클수록 침투깊이 δ 가 커진다.
- ④ 도전율 σ 가 클수록 침투깊이 δ 가 작아진다.
- ⑤ 도전율 σ 가 클수록 침투깊이 δ 가 커진다.


(A)

- 8 -

(9급)

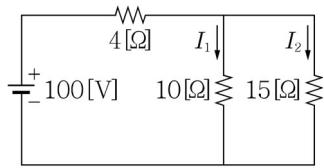11. 다음 그림과 같은 회로에 직류 전압 100[V]를 인가할 때 저항 10[Ω]의 양단에 걸리는 전압[V] 및 전류 I_1 [A]는?

- ① 40, 6
- ② 60, 6
- ③ 40, 4
- ④ 60, 4
- ⑤ 60, 10



12. $R = 8[\Omega]$, $X_c = 6[\Omega]$ 의 직렬로 접속된 회로에 2[A]의 전류가 흐를 때 인가된 전압[V]은?

- ① $4 - j3$
- ② $4 + j3$
- ③ $12 - j16$
- ④ $16 - j12$
- ⑤ $16 + j12$

13. $F(s) = \frac{s+10}{s(s^2+2s+5)}$ 일 때, $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ ∞

14. 다음 중 고유 저항의 단위로 옳은 것은?


- ① [Ω]
- ② [Ω/m]
- ③ [$\Omega \cdot mm^2/m$]
- ④ [$\Omega \cdot m^2$]
- ⑤ [$\Omega \cdot m/mm^2$]

15. 유전율이 ϵ [F/m]이고 전계의 세기가 E [V/m]일 때, 유전체에 저장되는 단위부피당 에너지 [J/m^3]는?

- ① $\frac{E^2}{2\epsilon}$
- ② $\frac{\epsilon E^2}{2}$
- ③ $\frac{2E^2}{\epsilon}$
- ④ ϵE^2
- ⑤ $2\epsilon E^2$

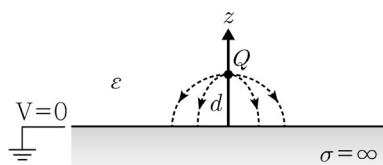16. 다음 그림과 같이 접지된 무한 평판 도체의 위에서 d만큼 떨어진 지점($z=d$)에 전하 Q 가 있다. d 의 길이가 2[m] 이면 $z=2d=4$ [m] 지점에서의 전위는?

- ① $\frac{Q}{4\pi\epsilon}$
- ② $\frac{Q}{6\pi\epsilon}$
- ③ $\frac{Q}{8\pi\epsilon}$
- ④ $\frac{Q}{10\pi\epsilon}$
- ⑤ $\frac{Q}{12\pi\epsilon}$



17. 자기 인덕턴스 2[H]의 코일에 10[A]의 전류가 흐르고 있을 때 저축되는 에너지[J]는?


- ① 10
- ② 50
- ③ 75
- ④ 100
- ⑤ 200

18. 어드미턴스 Y_1 과 Y_2 가 직렬로 접속된 회로의 합성 어드미턴스는?


- ① $Y_1 + Y_2$
- ② $\frac{Y_1 Y_2}{(Y_1 + Y_2)}$
- ③ $\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2}$
- ④ $\frac{1}{(Y_1 + Y_2)}$
- ⑤ $\frac{1}{Y_1 Y_2}$

19. 다음 회로에서 부하로 전달되는 전력이 최대가 되는 최대 전력 전달 조건을 만족하는 부하 저항 R_L [Ω]은?

- ① 25
- ② 30
- ③ 50
- ④ 150
- ⑤ 180

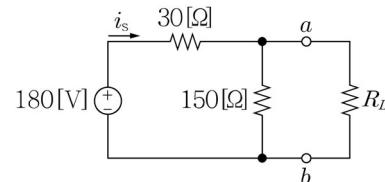

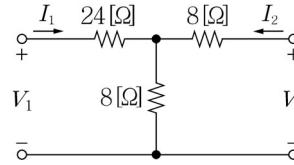20. 다음 회로의 임피던스 파라미터(Z parameter)로 옳은 것은?



- ① $Z_{11}=24[\Omega]$, $Z_{21}=8[\Omega]$, $Z_{12}=8[\Omega]$, $Z_{22}=8[\Omega]$
- ② $Z_{11}=8[\Omega]$, $Z_{21}=8[\Omega]$, $Z_{12}=8[\Omega]$, $Z_{22}=24[\Omega]$
- ③ $Z_{11}=16[\Omega]$, $Z_{21}=8[\Omega]$, $Z_{12}=8[\Omega]$, $Z_{22}=32[\Omega]$
- ④ $Z_{11}=32[\Omega]$, $Z_{21}=8[\Omega]$, $Z_{12}=8[\Omega]$, $Z_{22}=16[\Omega]$
- ⑤ $Z_{11}=32[\Omega]$, $Z_{21}=8[\Omega]$, $Z_{12}=8[\Omega]$, $Z_{22}=32[\Omega]$