
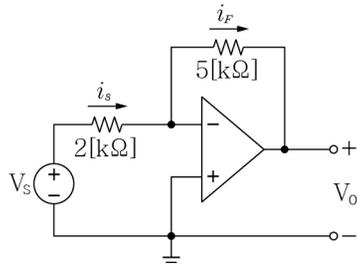


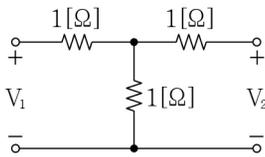11. 다음 반전 연산 증폭기회로에서 입력저항 2[kΩ], 피드백 저항 5[kΩ]에 흐르는 전류 i_s, i_F [mA]는? (단, $V_s=2$ [V])




- ① $i_s=1$ [mA], $i_F=1$ [mA]
- ② $i_s=1$ [mA], $i_F=2$ [mA]
- ③ $i_s=2$ [mA], $i_F=1$ [mA]
- ④ $i_s=2$ [mA], $i_F=2$ [mA]

12. 다음 4단자 회로망(two port network)의 Y 파라미터 중 Y_{11} [Ω⁻¹]은?



- ① 1/2
- ② 2/3
- ③ 1
- ④ 2

13. 다음과 같은 T형 회로에서 4단자 정수 중 C값은?

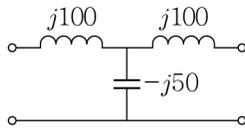

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ $j\frac{1}{50}$


14. $F(s) = \frac{2(s+2)}{s(s^2+3s+4)}$ 일 때, $F(s)$ 의 역 라플라스 변환 (inverse Laplace transform)된 함수 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{3}{4}$
- ④ 1

15. $F(s) = \frac{2}{s(s+2)}$ 의 역 라플라스 변환(inverse Laplace transform)을 바르게 표현한 식은? (단, $u(t)$ 는 단위 계단 함수(unit step function)이다.)

- ① $f(t) = (2 + e^{-2t})u(t)$
- ② $f(t) = (2 - e^{-2t})u(t)$
- ③ $f(t) = (1 + e^{-2t})u(t)$
- ④ $f(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$

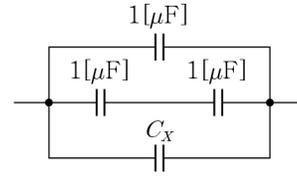16. 다음과 같이 연결된 커패시터를 1[kV]로 충전하였더니 2[J]의 에너지가 충전되었다면, 커패시터 C_X 의 정전용량 [μ F]은?




- ① 1
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 2.5

17. 자속이 반대 방향이 되도록 직렬 접속한 두 코일의 인덕턴스가 5[mH], 20[mH]이다. 이 두 코일에 10[A]의 전류를 흘려주었을 때, 코일에 저장되는 에너지는 몇 [J]인가? (단, 결합계수 $k=0.25$)

- ① 1
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 3

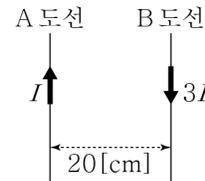18. 그림처럼 두 개의 평행하고 무한히 긴 도선에 반대방향의 전류가 흐르고 있다. 자계의 세기가 0[V/m]인 지점은?




- ① A도선으로부터 왼쪽 10[cm] 지점
- ② A도선으로부터 오른쪽 5[cm] 지점
- ③ A도선으로부터 오른쪽 10[cm] 지점
- ④ B도선으로부터 오른쪽 10[cm] 지점

19. 내·외 도체의 반경이 각각 a, b 이고 길이 L 인 동축케이블의 정전용량[F]은?

- ① $C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln(b/a)}$
- ② $C = \frac{4\pi\epsilon L}{\ln(b/a)}$
- ③ $C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln(a/b)}$
- ④ $C = \frac{4\pi\epsilon L}{\ln(a/b)}$

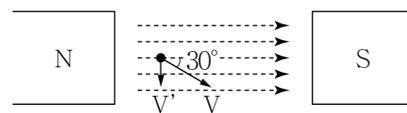20. 다음 그림과 같이 자속밀도 1.5[T]인 자계 속에서 자계의 방향과 직각으로 놓여진 도체(길이 50[cm])가 자계와 30° 방향으로 10[m/s]의 속도로 운동한다면 도체에 유도되는 기전력[V]은?



- ① 3.5
- ② 3.75
- ③ 4
- ④ 4.25