

전기이론

문 1. 전류에 의한 자기장 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 렌츠(Lenz)의 법칙으로 유도 기전력의 방향을 알 수 있다.
- ② 직선도체에 흐르는 전류 주위에는 원형의 자기력선이 발생한다.
- ③ 직선도체에 전류가 흐를 때 자기력선의 방향은 앙페르(Ampere)의 오른나사 법칙을 따른다.
- ④ 플레밍(Fleming)의 오른손 법칙으로 직선도체에 흐르는 전류의 방향과 자기장의 방향이 수직인 경우, 직선도체가 자기장에서 받는 힘의 방향을 알 수 있다.

문 2. 다음 전기력선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 전기력선은 양(+)전하에서 시작하여 음(-)전하에서 끝난다.
- ㄴ. 전기장 내에 도체를 넣으면 도체 내부의 전기장이 외부의 전기장을 상쇄하나 도체 내부에 전기력선은 존재한다.
- ㄷ. 전기장 내 임의의 점에서 전기력선의 접선 방향은 그 점에서의 전기장의 방향을 나타낸다.
- ㄹ. 전기장 내 임의의 점에서 전기력선의 밀도는 그 점에서의 전기장의 세기와 비례하지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

문 3. 공기 중에서 자속밀도 $3 \text{ [Wb/m}^2\text{]}$ 의 평등 자기장 내에 10 [cm] 의 직선도체를 자기장의 방향과 직각이 되게 놓고 이 도체에 4 [A] 의 전류를 흐르게 할 때, 도체가 받는 힘[N]은?

- ① 1.2
- ② 2.4
- ③ 4.8
- ④ 9.6


문 4. 자기인덕턴스가 L_1 과 L_2 인 두 개의 코일이 직렬로 가동접속되어 있을 때, 합성인덕턴스 $L \text{ [H]}$ 은? (단, $L_1 = 2 \text{ [H]}$ 와 $L_2 = 3 \text{ [H]}$, 상호인덕턴스 $M = \sqrt{6} \text{ [H]}$ 이다)

- ① $6 + \sqrt{6}$
- ② $6 - 2\sqrt{6}$
- ③ $5 + 2\sqrt{6}$
- ④ $5 - \sqrt{6}$

문 5. 기전력 $E = 18 \text{ [V]}$, 내부저항 $r = 4 \text{ [\Omega]}$ 인 전지 4개를 직렬연결하고, 여기에 외부저항 R 를 접속할 때 R 에 흐르는 전류를 $I_s \text{ [A]}$, 동일한 전지 4개를 병렬연결하고 외부저항 R 를 접속할 때 R 에 흐르는 전류를 $I_p \text{ [A]}$ 라 한다. 이때 두 전류의 차이($I_s - I_p \text{ [A]}$)는? (단, 외부저항 $R = 8 \text{ [\Omega]}$ 이다)


- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문 6. 그림과 같은 회로에서 전류 $I \text{ [A]}$ 는?

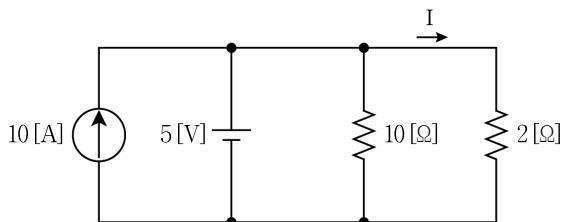


- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 3.5

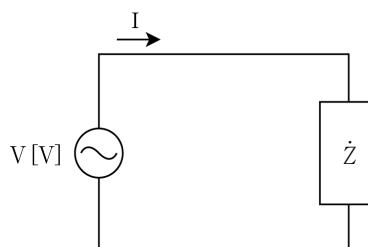문 7. 그림과 같은 회로에서 임피던스 $\dot{Z} = 30 + j40 \text{ [\Omega]}$ 일 때 회로에 흐르는 전류의 실현값 $I = 4 \text{ [A]}$ 이다. 이때 인가한 전압의 실현값 $V \text{ [V]}$ 와 무효전력[Var]은?




	실현값 $V \text{ [V]}$	무효전력[Var]
①	200	480
②	200	640
③	100	640
④	100	480

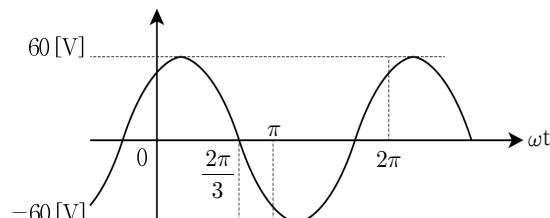문 8. 그림과 같은 정현파 교류 전압을 $R = 5 \text{ [\Omega]}$ 인 부하에 인가했을 때, 이 회로에 흐르는 전류 $i(t) \text{ [A]}$ 는?



- ① $12\sin(\omega t - \frac{\pi}{3})$
- ② $12\sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$
- ③ $12\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$
- ④ $12\sin(\omega t + \frac{2\pi}{3})$

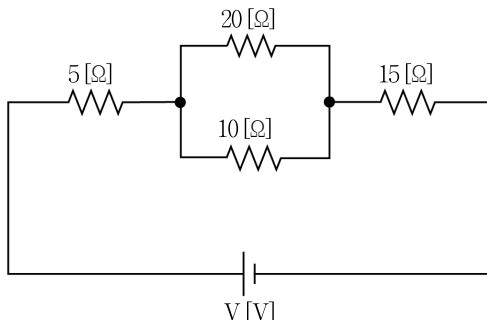문 9. 그림과 같은 회로에서 $10[\Omega]$ 양단에 걸리는 전압이 $20[V]$ 일 때, 이 회로에 인가된 전압 $V[V]$ 와 회로의 소비전력 $P[W]$ 는?



<u>$V[V]$</u>	<u>$P[W]$</u>
① 40	120
② 40	240
③ 80	120
④ 80	240


문 10. R-C 직렬회로에 $50[V]$ 의 전압이 인가될 때, 저항 $R[\Omega]$ 에 소비되는 전력이 $200[W]$ 이다. 임피던스 Z 가 $10[\Omega]$ 이라면 저항 $R[\Omega]$ 와 용량성 리액턴스 $X_c[\Omega]$ 는?

<u>$R[\Omega]$</u>	<u>$X_c[\Omega]$</u>
① 3	4
② 4	3
③ 6	8
④ 8	6

문 11. 두 전하 $Q_1[C]$, $Q_2[C]$ 사이의 거리가 $r[m]$ 일 때, 쿨롱(Coulomb)의 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정전기력은 두 전하 Q_1 , Q_2 의 크기에 비례한다.
- ② 정전기력은 두 전하 사이의 거리 r 에 반비례한다.
- ③ 두 전하 Q_1 , Q_2 가 서로 다른 극성일 때 두 전하 사이에는 끌어당기는 힘이 작용한다.
- ④ 진공에서의 유전율은 약 $8.854 \times 10^{-12} [F/m]$ 이다.

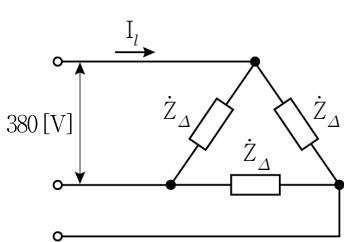문 12. 그림과 같은 회로에서 $\dot{Z}_\Delta = 3+j4 [\Omega]$ 인 부하에 선간전압 $380[V]$ 인 대칭 3상 전압을 인가하고, Y결선으로 등가변환할 때 등가임피던스를 $\dot{Z}_Y[\Omega]$ 라 한다. 이때 선전류 $I_l[A]$ 와 등가임피던스 $\dot{Z}_Y[\Omega]$ 는?



<u>$I_l[A]$</u>	<u>$\dot{Z}_Y[\Omega]$</u>
① 76	$9+j12$
② 76	$1+j\frac{4}{3}$
③ $76\sqrt{3}$	$9+j12$
④ $76\sqrt{3}$	$1+j\frac{4}{3}$

문 13. 저항 $4[\Omega]$ 와 용량성 리액턴스 $3[\Omega]$ 이 직렬로 접속된 회로에 $v(t) = 100\sin(\omega t)[V]$ 인 전압을 인가할 때, 회로에 흐르는 전류 $i(t)[A]$ 는? (단, $\theta = -\tan^{-1}\frac{3}{4} [\text{rad}]$ 이다)

- ① $25\sin(\omega t + \theta)$
- ② $25\sin(\omega t - \theta)$
- ③ $20\sin(\omega t + \theta)$
- ④ $20\sin(\omega t - \theta)$

문 14. 감은 횟수가 40회인 코일에서 $0.4[s]$ 동안 자속이 $0.8[Wb]$ 에서 $0.6[Wb]$ 으로 변화하였을 때, 유도되는 기전력[V]은?


- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

문 15. 회로에 $v(t) = 100\sin(377t + 70^\circ)[V]$ 인 전압을 인가했더니 $i(t) = 10\sin(377t + 10^\circ)$ 인 전류가 흘렀다. 이 회로의 소비전력[W]과 무효율은?

<u>소비전력[W]</u>	<u>무효율</u>
① 500	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
② 500	$\frac{1}{2}$
③ 250	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
④ 250	$\frac{1}{2}$

문 16. 그림과 같은 평형 3상 교류회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

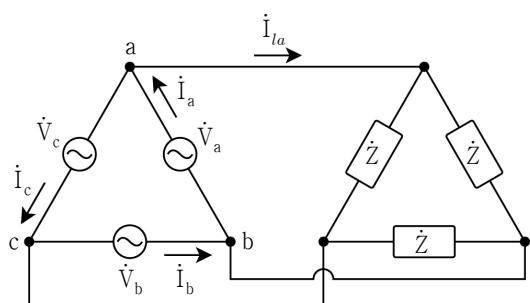(단, $\dot{V}_a = 200\angle 0 [V]$, $\dot{Z} = 4+j3 [\Omega]$ 이다)




- ① 선간전압은 상전압의 $\sqrt{3}$ 배이다.
- ② 선전류는 상전류보다 위상이 30° 앞선다.
- ③ 3상 부하에서 소비되는 전력은 $19.2 [kW]$ 이다.
- ④ 선전류의 실현값은 $50\sqrt{3} [A]$ 이다.

문 17. 그림과 같은 R-C 직렬회로에서 $t = 0$ 일 때 스위치 SW를 닫았다.

이때 콘덴서 양단의 전압 $v_c(0^+)$ [V]와 회로의 전류 $i(0^+)$ [A]는?

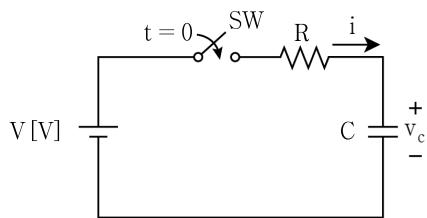
(단, $R = 5$ [k Ω], $C = 200$ [μ F], $V = 10$ [V]이고 콘덴서의 초기 전압은 0 [V]이다)



$v_c(0^+)$ [V]	$i(0^+)$ [A]
① 0	0.002
② 0	2.0
③ 10	0.002
④ 10	2.0

문 18. 그림과 같은 회로에서 $t = 0$ 일 때 스위치 SW를 닫았다. 이때

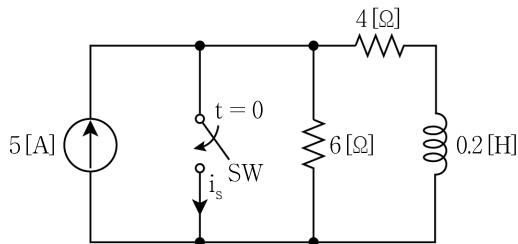스위치 SW로 흐르는 전류 $i_s(0^+)$ [A]는? (단, $t < 0$ 에서 회로는 정상상태이다)



- ① 0.5
- ② 2.0
- ③ 3.0
- ④ 5.0

문 19. 전압의 최댓값이 220[V]이고 주파수가 60[Hz]인 경우 $t = \frac{1}{720}$ [s]일 때, 전압의 순식값[V]은? (단, 전압의 위상은 0° 이다)

- ① $220\sqrt{2}$
- ② 220
- ③ $110\sqrt{2}$
- ④ 110

문 20. 비정현파 회로의 전압 $v(t)$ 와 전류 $i(t)$ 가 다음과 같은 경우, 이 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$v(t) = \sin \omega t + 2 \sin 3\omega t + 3 \sin 5\omega t [V]$$

$$i(t) = 2 \sin(\omega t - \frac{\pi}{6}) + 3\sqrt{2} \sin(2\omega t - \frac{\pi}{4}) + 2 \sin(3\omega t - \frac{\pi}{3}) [A]$$

- ① 전압 $v(t)$ 와 전류 $i(t)$ 과형을 푸리에 급수(Fourier series)로 전개할 수 있다.
- ② 전류의 실현값은 $\sqrt{13}$ [A]이다.
- ③ 소비전력은 $\frac{\sqrt{3}+9}{2}$ [W]이다.
- ④ 전압의 실현값은 $\sqrt{7}$ [V]이다.