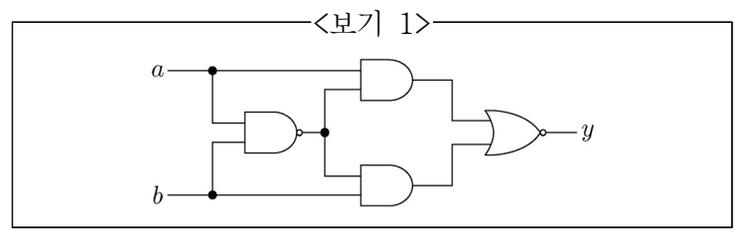


12. 논리회로 <보기 1>의 특성을 옳게 설명한 것을 <보기 2>에서 모두 고른 것은?




- <보기 2>
- ㄱ. $b=0$ 이면, $y=\bar{a}$ ㄴ. $a=1$ 이면, $y=b$
 - ㄷ. $a=b=1$ 이면, $y=1$ ㄹ. $a=b=0$ 이면, $y=0$
 - ㅁ. $a \neq b$ 이면, $y=0$ ㅎ. $b=1$ 이면, $y=0$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅎ
- ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅎ ④ 모두 맞음

13. RS 플립플롭을 JK 플립플롭으로 바꾸고자 할 때 필요한 게이트는?


- ① NOT 게이트 2개 ② OR 게이트 2개
- ③ AND 게이트 2개 ④ NAND 게이트 2개

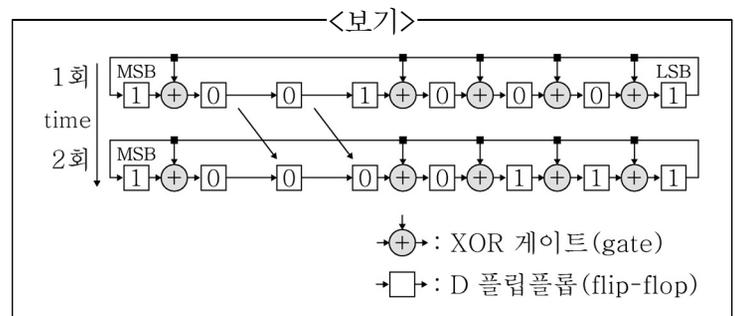14. 매 클럭 사이클(clock cycle)마다 난수를 발생시키는 8비트 LFSR(linear feedback shift register) 회로가 <보기>와 같이 동작할 때 발생하는 난수[16진수]를 1회부터 4회까지 순서대로 바르게 나열한 것은?



- ① 91, 87, 8C, 46 ② 91, 87, C3, E1
- ③ 91, 87, C3, 4D ④ 91, 87, 23, DE

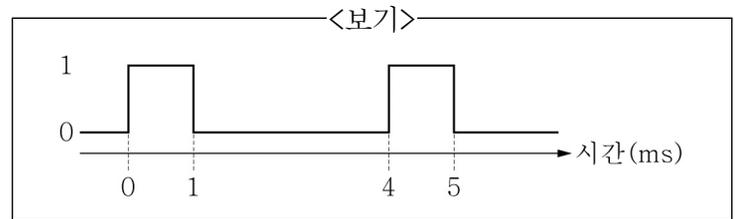15. <보기>는 주기적인 디지털 파형의 일부분으로, 가로축의 시간 단위는 ms(milli second)일 때, 이 파형의 주파수[Hz]와 듀티 사이클(duty cycle) [%]을 옳게 짝지은 것은?



- | | 주파수[Hz] | 듀티 사이클[%] |
|---|---------|-----------|
| ① | 250 | 25 |
| ② | 200 | 20 |
| ③ | 250 | 20 |
| ④ | 200 | 25 |

16. 디램(DRAM: Dynamic Random Access Memory)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 주기적인 리프레시(refresh)가 필요하다.
- ② 컴퓨터의 주기억장치 메모리에 사용된다.
- ③ 커패시터(Capacitor)에 전하(charge)를 저장한다.
- ④ SRAM(Static Random Access Memory)에 비해 용량이 작다.

17. 디지털 정보 처리의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 디지털 방식은 아날로그 방식에 비해 반영구적인 보존이 가능하다.
- ② 디지털 컴퓨터 시스템과 연결해 다양한 방식의 정보 처리가 가능하다.
- ③ 원(source) 입력 신호가 아날로그 신호(소리, 음성, 영상 등)일 경우 디지털로의 무손실 전환이 가능하다.
- ④ 잡음에 강하고 프로그래밍이 가능하다.

18. 32K×8비트 용량의 RAM 칩 8개를 이용하여 구성할 수 있는 총 용량[KB]과 이 메모리에 액세스하기 위한 주소선의 개수를 옳게 짝지은 것은? (단, 이 RAM의 워드라인은 8bit로 한다.)

	총 용량[KB]	주소선	총 용량[KB]	주소선
①	128	16	② 256	18
③	1024	20	④ 2048	21

19. 4개의 입력(D_3, D_2, D_1, D_0) 중에서 여러 개 입력에 동시에 0이 인가될 때, 0이 인가된 입력들 중 <보기>와 같이 우선순위를 지정한 후 A_1, A_0 의 2비트 코드 값을 출력하는 우선순위 인코더를 설계하고자 한다. 출력 A_1 와 A_0 의 논리식은?

<보기>

입력				출력	
D_3	D_2	D_1	D_0	A_1	A_0
1	1	1	1	×	×
1	1	1	0	0	0
1	1	0	×	0	1
1	0	×	×	1	0
0	×	×	×	1	1

- ① $A_1 = D_2 + D_3, A_0 = D_1 \cdot \bar{D}_2 + D_3$
- ② $A_1 = \bar{D}_2 + \bar{D}_3, A_0 = \bar{D}_1 \cdot D_2 + \bar{D}_3$
- ③ $A_1 = D_2 + D_3, A_0 = \bar{D}_1 \cdot D_2 + \bar{D}_3$
- ④ $A_1 = \bar{D}_2 + \bar{D}_3, A_0 = D_1 \cdot \bar{D}_2 + D_3$

20. 8개의 입력과 3개의 출력으로 구성된 회로에서 8개의 입력 중 하나가 선택되면 그에 해당하는 2진수가 출력되는 논리회로는?

- ① 해독기(encoder)
- ② 부호기(decoder)
- ③ 멀티플렉서(multiplexer)
- ④ 디멀티플렉서(demultiplexer)