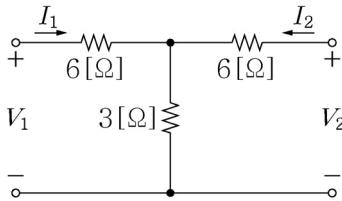


1. <보기 1>에 대한 전송 계수(transmission parameter) 행렬이 <보기 2>와 같은 식으로 주어질 때, 계수  $A$ 와  $D$ 의 값을 순서대로 바르게 나열한 것은?

&lt;보기 1&gt;



&lt;보기 2&gt;

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

- ① 3, 3    ② -3, 3    ③ 3, -3    ④ -3, -3

2. <보기>에서 교류 회로의 역률에 대한 옳은 설명을 모두 고른 것은?


&lt;보기&gt;

- ㄱ. 부하가 순수 리액턴스 소자일 경우 역률은 0이다.
- ㄴ.  $RC$  부하는 부하의 전류 위상이 전압 위상에 비해 뒤이며,  $RL$  부하는 부하의 전류 위상이 전압 위상에 비해 앞선다.
- ㄷ. 역률은 피상전력과 평균전력의 비를 의미한다.
- ㄹ. 부하가 순수 저항일 경우 역률각은 90도, 역률은 1이 된다.

- ① ㄱ, ㄴ    ② ㄱ, ㄷ    ③ ㄴ, ㄹ    ④ ㄷ, ㄹ

3. <보기>에서 대칭 3상 전압 220V를 인가하고,  $a$ ,  $a'$  선의 X점에서 단선이 되었다고 가정할 때 선전류의 값[A]은?

&lt;보기&gt;

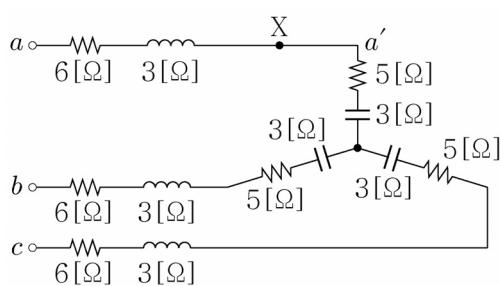

- ① 5    ② 10    ③ 15    ④ 20

4. <보기>에서 역률각( $\theta$ )은?

&lt;보기&gt;

$$v_s = V_m \sin \omega t \quad \text{---} \quad \left. \begin{array}{l} R \\ L \end{array} \right\}$$


- ①  $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$     ②  $\theta = -\tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$   
 ③  $\theta = \tan^{-1} \frac{R}{\omega L}$     ④  $\theta = -\tan^{-1} \frac{R}{\omega L}$

5. 일차 직류 회로에서 시정수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ①  $RC$  회로에서의 시정수는 커패시터  $C$ 의 커패시턴스와 커패시터와 결합하는 등가저항값  $R_{eq}$ 의 곱으로 계산된다.
- ②  $RC$  회로에서 시정수의 계산에 필요한 등가저항값을 얻기 위해서, 전압원은 단락시키고 전류원은 개방시켜야 한다.
- ③  $RL$  회로에서의 시정수는 인덕터  $L$ 의 인덕턴스와 인덕터와 결합하는 등가저항값  $R_{eq}$ 의 곱으로 계산된다.
- ④  $RL$  회로에서 시정수의 계산에 필요한 등가저항값을 얻기 위해서, 전압원은 단락시키고 전류원은 개방시켜야 한다.

6. <보기>에서  $a$ ,  $b$  단자 사이의 합성저항값[ $\Omega$ ]은?

&lt;보기&gt;

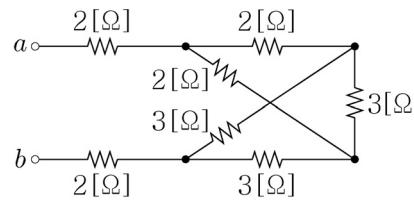


- ① 4.2    ② 4.5    ③ 6.2    ④ 6.5

7. <보기>의 커패시터는 완전 방전된 상태에서 스위치를 닫았다. 커패시터 전압이 최종값의 63.2%에 도달하는 데 걸리는 시간[ $\mu$ s]과 이때의 전류  $I$ [A]는? (단,  $R=2[\Omega]$ ,  $C=100[\mu F]$ ,  $E=100[V]$ ,  $e^{-1}=0.368$ 이다.)

	시간[ $\mu$ s]	전류 $I$ [A]	<보기>
①	50	36.8	
②	50	18.4	
③	100	36.8	
④	100	18.4	

8. <보기>의 입력 전압  $V_i$ , 출력 전압  $V_o$ , 임피던스  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ ,  $Z_4$ 를 가진 회로의  $Z$ -파라미터에서  $Z_{11}$ 과  $Z_{22}$ 의 값을 옳게 짹지은 것은?

&lt;보기&gt;

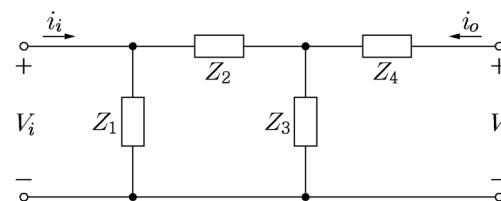

- ①  $Z_{11} = Z_1 \parallel (Z_2 + Z_3)$ ,  $Z_{22} = ((Z_1 + Z_2) \parallel Z_3) + Z_4$
- ②  $Z_{11} = ((Z_1 + Z_2) \parallel Z_3) + Z_4$ ,  $Z_{22} = Z_1 \parallel (Z_2 + Z_3)$
- ③  $Z_{11} = Z_1 \parallel (Z_2 + (Z_3 \parallel Z_4))$ ,  $Z_{22} = (Z_2 \parallel Z_3) + Z_4$
- ④  $Z_{11} = (Z_2 \parallel Z_3) + Z_4$ ,  $Z_{22} = Z_1 \parallel (Z_2 + (Z_3 \parallel Z_4))$


9. <보기>에서 이상적인 전압원에 대한 옳은 설명을 모두 고른 것은?





&lt;보기&gt;

- ㄱ. 부하에 관계없이 항상 일정한 전류를 공급한다.
- ㄴ. 무한대까지의 전류를 공급할 수 있어야 한다.
- ㄷ. 양단 전압은 양단자에 연결되는 회로에 영향을 받는다.
- ㄹ. 전원을 통해 흐르는 전류에 양단 전압이 전혀 영향을 받지 않는다.


- ① ㄱ, ㄷ      ② ㄱ, ㄹ  
③ ㄴ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄹ

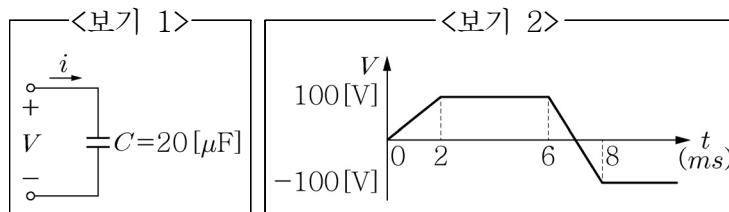10. <보기 1>과 같이 커패시터 양단에 <보기 2>와 같은 전압이 인가될 때 전류  $i$ 에 대한 파형은?



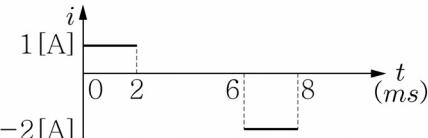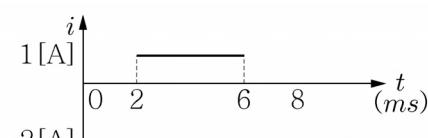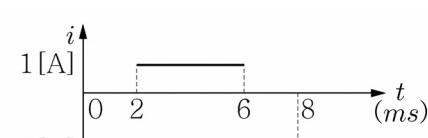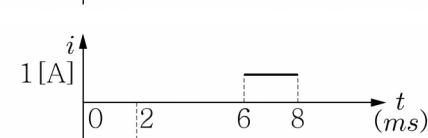
- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

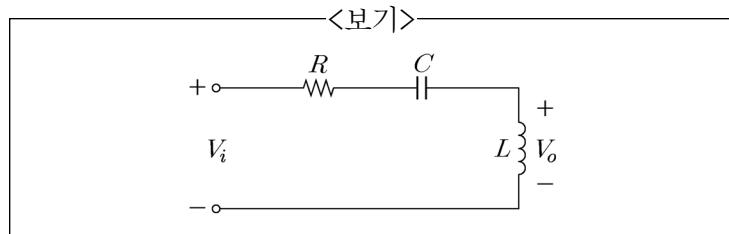11. <보기>에서 입력 전압  $V_i$ , 출력 전압  $V_o$ 일 때, 전달 함수는?




- ①  $\frac{LCs^2}{LCs^2 + RLCs + 1}$       ②  $\frac{LCs^2}{LCs^2 + RLs + 1}$   
③  $\frac{1}{LCs^2 + RLs + 1}$       ④  $\frac{LCs^2}{LCs^2 + RCs + 1}$

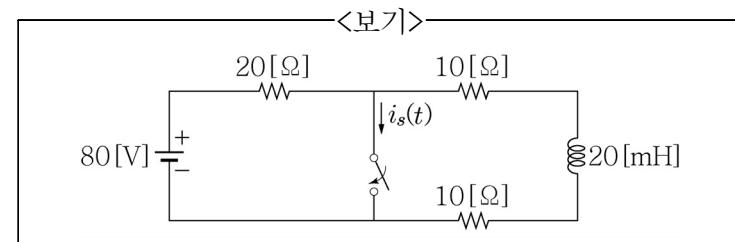12. <보기>에서 충분한 시간 동안 개방되어 있던 스위치를 단락시켰다. 스위치를 닫은 후부터 스위치에 흐르는 전류  $i_s(t)$  [A]는?




- ①  $i_s(t) = 4 + e^{-1000t}$   
②  $i_s(t) = 4 - e^{-1000t}$   
③  $i_s(t) = 4 + 2e^{-1000t}$   
④  $i_s(t) = 4 - 2e^{-1000t}$

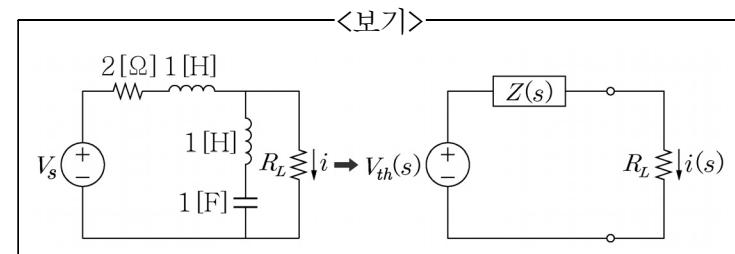13. <보기>의 인덕터와 커패시터의 초기 전류와 초기 전압 값이 각각 0일 때, 라플라스 변환을 거쳐 테브닌 정리로 변환한 경우  $V_{th}(s)$ 는?




- ①  $\frac{3s+1}{s^2+s+1} V_s(s)$       ②  $\frac{3s+1}{2s^2+2s+1} V_s(s)$   
③  $\frac{s^2+1}{s^2+s+1} V_s(s)$       ④  $\frac{s^2+1}{2s^2+2s+1} V_s(s)$

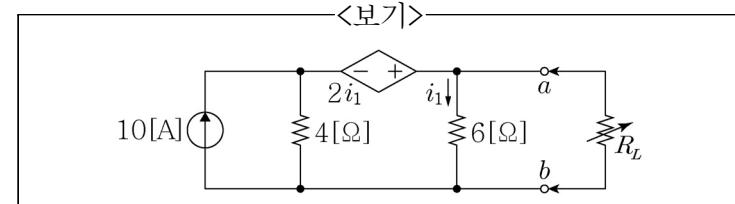14. <보기>에서 단자 a, b에 부하 저항  $R_{dL}$ 을 연결하여 최대 전력을 전달하고자 한다.  $R_L$  [Ω]과 최대 전력  $P_{max}$  [W]의 값을 옳게 짝지은 것은?



- ①  $R_dL = 10$ ,  $P_{max} = 225$   
②  $R_dL = 10$ ,  $P_{max} = 250$   
③  $R_dL = 3$ ,  $P_{max} = 75$   
④  $R_dL = 6$ ,  $P_{max} = 90$

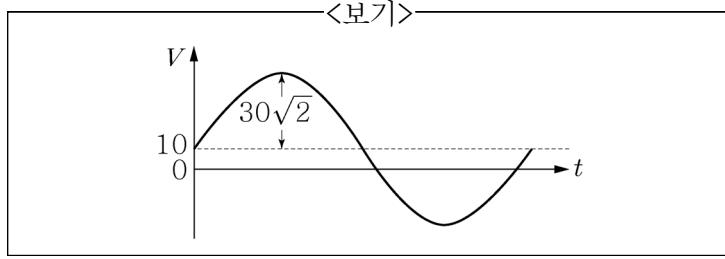15. <보기>는 전압파형  $V(t) = 10 + 30\sqrt{2} \sin \omega t$  [V]의 그래프이다. 이 전압의 실효값[V]은?




- ① 10  
② 30  
③  $10\sqrt{10}$   
④ 40

16.  $v(t) = 2$  [V],  $i(t) = 3t$  [A] 일 때,  $t=0$ 초부터  $t=5$ 초까지 사용한 에너지로 가장 옳은 것은?


- ① 30 [J]  
② 30 [Wh]  
③ 75 [J]  
④ 75 [Wh]

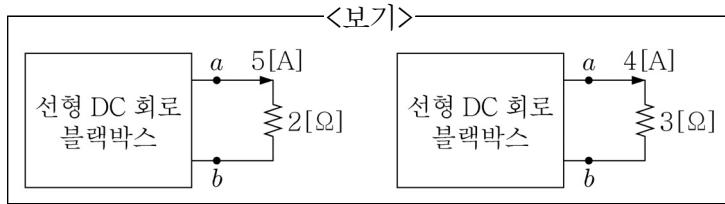17. <보기>에서 선형 DC 회로 블랙박스 단자 a, b 사이에  $2[\Omega]$ 을 연결하였더니  $5$  [A]의 전류가 흐르고,  $3[\Omega]$ 을 연결하였더니  $4$  [A]의 전류가 흘렀다.  $8[\Omega]$ 을 연결하면 흐르는 전류의 값[A]은?




- ① 0.5  
② 1  
③ 1.5  
④ 2

18. <보기>에서  $i_1$ 과  $i_2$ 의 값[A]은?

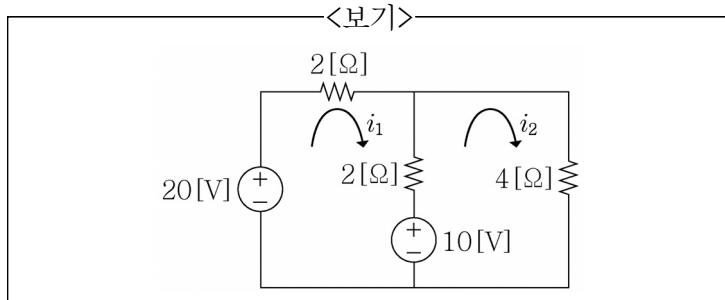


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| $\frac{i_1}{① 4}$ | $\frac{i_2}{② 3}$ |
| $③ 4.5$           | $④ 4$             |
| $⑤ 5$             | $⑥ 5$             |
| $⑦ 5.5$           | $⑧ 6$             |

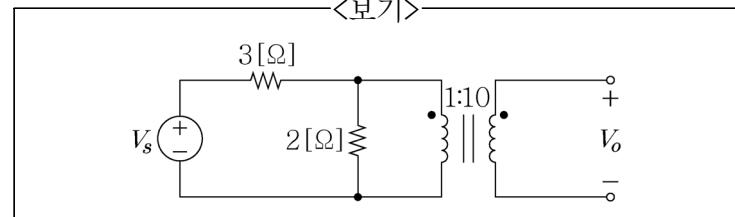19. <보기>의 이상적인 변압기가 사용된 회로에서 이차 단자쌍에서의 등가 저항값[ $\Omega$ ]은?



- ① 12  
② 14.4  
③ 120  
④ 144

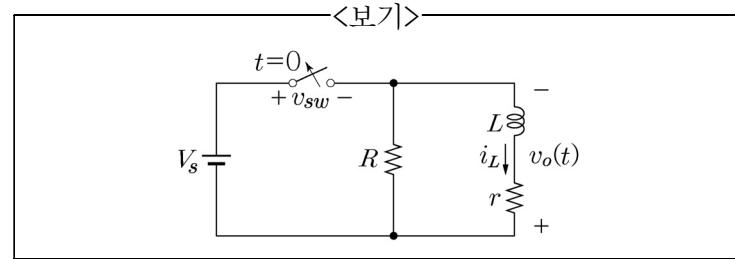20. <보기>에서 스위치가 오래 닫혀 있다가  $t=0$ 에서 갑자기 열릴 때, 시정수  $\tau$ , 출력 전압  $v_o(t)$ , 스위치 양단전압  $v_{sw}(t)$ 를 옳게 짹지는 것은?



- ①  $\tau = \frac{R+r}{L}$ ,  $v_o(t) = V_S \left(1 + \frac{R}{r}\right) e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$ ,  
 $v_{sw}(t) = V_S \frac{R}{r} e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$
- ②  $\tau = \frac{R+r}{L}$ ,  $v_o(t) = V_S \frac{R}{r} e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$ ,  
 $v_{sw}(t) = V_S \left(1 + \frac{R}{r}\right) e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$
- ③  $\tau = \frac{L}{R+r}$ ,  $v_o(t) = V_S \left(1 + \frac{R}{r}\right) e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$ ,  
 $v_{sw}(t) = V_S \frac{R}{r} e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$
- ④  $\tau = \frac{L}{R+r}$ ,  $v_o(t) = V_S \frac{R}{r} e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$ ,  
 $v_{sw}(t) = V_S \left(1 + \frac{R}{r}\right) e^{-t/\tau} (t \geq 0^+)$

이 면은 여백입니다.