

전자공학개론

(A)

(1번 ~ 20번)

(9급)

1. 반도체 소자에 전압을 가하면 전계에 의하여 전류가 흐르게 되는데, 이때 발생하는 전류로 가장 옳은 것은?

- ① 이온 전류(ionic current)
- ② 확산 전류(diffusion current)
- ③ 드리프트 전류(drift current)
- ④ 전자기 유도 전류(electromagnetically induced current)

2. $3 \times 10^{-4} [\text{C}]$ 및 $2 \times 10^{-5} [\text{C}]$ 의 전하량을 갖는 두 전하가 3차원 공간에서 각각 (2, 2, 3) (3, 0, 4) 위치에 놓여 있을 때, 전기력 \mathbf{F} 의 값은? (단, $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{Ci}$ 이다.)


- ① 1.5 [N]
- ② 3 [N]
- ③ 6 [N]
- ④ 9 [N]

3. 어떤 선형 시스템의 입력 $R(s)$ 과 출력 $Y(s)$ 사이의 전달함수 $G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ 가 <보기>와 같다. $R(s) = \frac{1}{s}$ 일 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$ 의 값은?

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$


- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

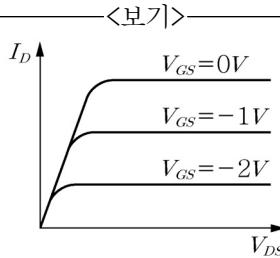4. <보기>와 같은 드레인-소스 전압 대 드레인 전류 특성을 갖는 소자로 가장 옳은 것은?




- ① n-channel JFET
- ② p-channel JFET
- ③ p-channel 공핍형 MOS FET
- ④ n-channel 증가형 MOS FET

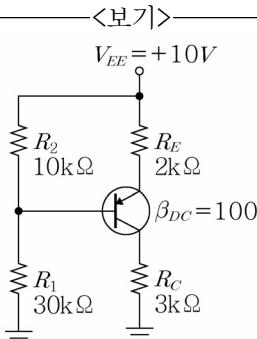5. <보기>의 실리콘 pnp 트랜지스터 전압분배 바이어스 회로에서 V_{EC} 의 값은?




- ① 8.2 [V]
- ② 7.5 [V]
- ③ 5.5 [V]
- ④ 2.7 [V]

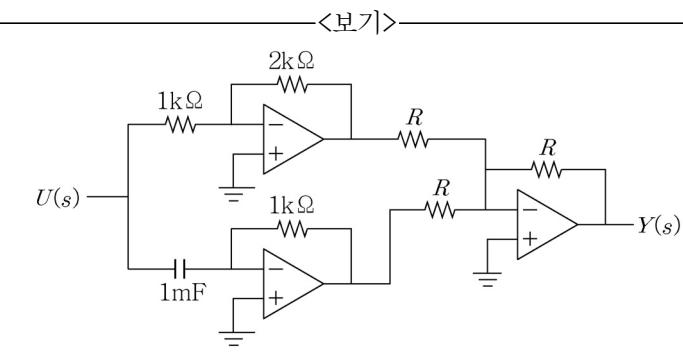6. <보기>의 이상적인 연산증폭기(op-amp) 회로에서 전달함수 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ 는?



- ① $G(s) = 0.5 + 0.5s$
- ② $G(s) = 1 + s$
- ③ $G(s) = 1 + 2s$
- ④ $G(s) = 2 + s$

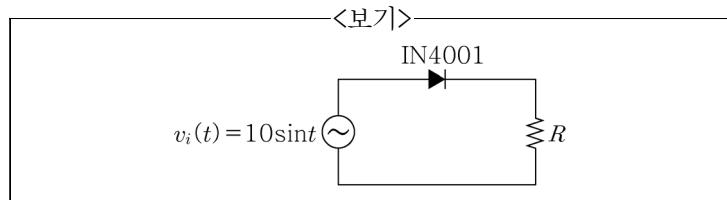7. <보기>의 회로에 교류전압원 $v_s(t) = 10\sin t [\text{V}]$ 가 인가될 때 저항 양단의 평균전압을 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, 회로의 다이오드는 실리콘다이오드이다.)



- ① 약 2.9 [V]
- ② 약 3.2 [V]
- ③ 약 6.4 [V]
- ④ 약 7 [V]

8. <보기> 진리표의 출력 Y에 해당하는 논리식으로 가장 옳은 것은?

<보기>															
입	A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
력	B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
출	Y	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
력															

- ① $\overline{A}C + A\overline{B}\overline{C}$
- ② $\overline{A}D + A\overline{B}C$
- ③ $\overline{A}D + A\overline{B}\overline{C}$
- ④ $A\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$

9. 시스템의 전달함수 $H(s) = \frac{3s+5}{s^2+3s+2}$ (ROC: $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$)

로 주어질 때, 임펄스 응답 $h(t)$ 는? (단, 여기서 ROC(Region Of Convergence)는 수렴영역을 말하고, $H(s)$ 는 $h(t)$ 의 라플라스(Laplace) 변환 값($H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$)을 나타낸다.)

- ① $h(t) = e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(-t)$
- ② $h(t) = e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(-t)$
- ③ $h(t) = e^{-2t}u(-t) - 2e^{-t}u(-t)$
- ④ $h(t) = e^{-2t}u(-t) + 2e^{-t}u(-t)$


10. 부울함수 $Y = (A \oplus B)(\overline{A} + \overline{B})$ 를 간략히 했을 때 가장 옳은 것은?

- ① $A \oplus B$
- ② $\overline{A} \oplus B$
- ③ $\overline{A} + \overline{B}$
- ④ $A + B$

11. 전력계통의 전원선, 통신선, 신호선 등의 도체를 통하여 과도 이상 전압이 침입하면 전기기기, 전자부품의 파손이 발생한다. 이를 예방하기 위하여 전류변화를 억제하거나 최소화하는 장비로 가장 옳은 것은?


- ① 접지 ② 서지보호기
③ 퓨즈(fuse) ④ 누전차단기

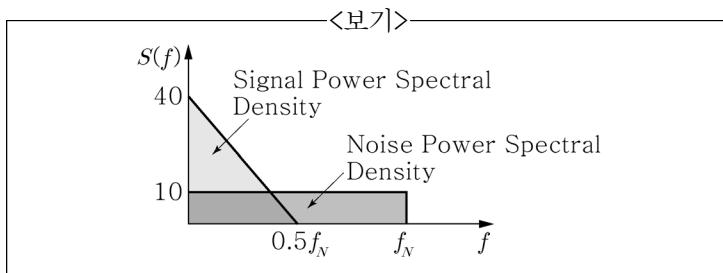12. 신호(signal)와 잡음(noise)의 전력 밀도 스펙트럼(Power spectral density)이 <보기>와 같이 주어질 때, 신호 대 잡음비(SNR) (㉠)를 구하고, 차단 주파수 $f_c = 0.5f_N$ 로 주어지는 이상적인 저역통과필터(ideal low-pass filter)를 통과하였을 때의 신호 대 잡음비 (㉡)를 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, $\log_{10}2 = 0.3$ 으로 한다.)




- | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| ① ㉠ | ㉡ | ② ㉠ | ㉡ |
| ① -10[dB] | 3[dB] | ② -10[dB] | 5[dB] |
| ③ 0[dB] | 5[dB] | ④ 0[dB] | 3[dB] |

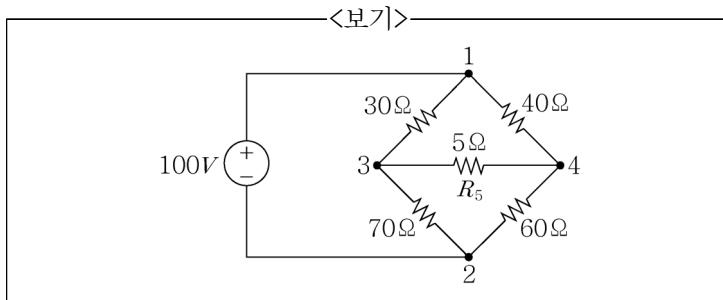13. <보기>의 회로에서 $R_5 = 5\Omega$ 에 흐르는 전류는?



- ① 0.2[A] ② 0[A] ③ $\frac{1}{3}$ [A] ④ 1[A]

14. <보기> 주기신호 $v(t)$ 의 실루엣은?


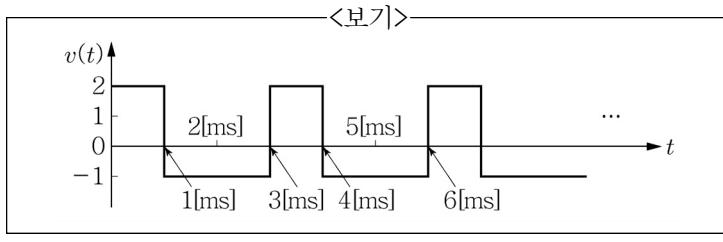


- ① 0 ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ 2

15. 내부 임피던스 $Z_g = 0.3 - j5\Omega$ 인 발전기에 임피던스가 $Z_l = 1.7 + j3\Omega$ 인 선로를 연결하여 부하에 전력을 공급하고자 한다. 이때 부하에 최대전력이 전송되기 위한 부하 임피던스 $Z_0[\Omega]$ 값으로 가장 옳은 것은?

- ① $2 + j2$ ② $2 - j2$ ③ 2 ④ -2

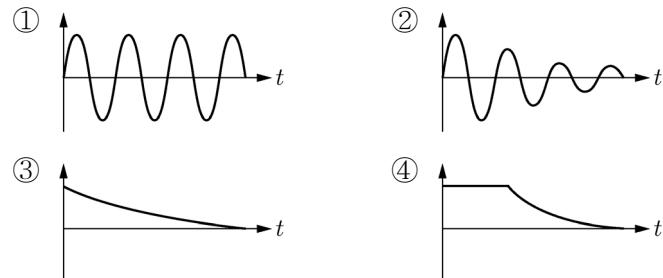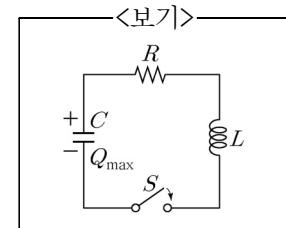16. <보기>와 같은 직렬 $R-L-C$ 회로에서 $R=200\Omega$, $L=1[mH]$, $C=1.0[nF]$ 으로 주어질 때, 커뮤니티 C 에 전하가 충전된 상태에서 스위치 S 를 OFF에서 ON하는 순간 회로에 흐르는 전류 $I(t)$ 에 대한 과정으로 가장 옳은 것은?




17. 입력신호 $x(t)$ 가 이상적인 적분기를 통과할 때, 입력의 전력 밀도 스펙트럼 $S_x(w)$ 와 출력의 전력 밀도 스펙트럼 $S_y(w)$ 의 관계식으로 가장 옳은 것은?

- | | |
|---|---|
| ① $S_y(w) = \left \frac{1}{jw} \right S_x(w)$ | ② $S_y(w) = \left \frac{1}{jw} \right ^2 S_x(w)$ |
| ③ $S_y(w) = w ^2 S_x(w)$ | ④ $S_y(w) = jw ^2 S_x(w)$ |

18. 10kHz로 샘플링(sampling)된 1000개의 이산신호(discrete signal)에 대해 2000-point 이산 푸리에 변환(Discrete Fourier Transform; DFT)을 수행하는 경우, 10번쨰(㉠), 500번쨰(㉡) DFT계수에 해당하는 주파수는?


- | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ① ㉠ 10[Hz] | ㉡ 500[Hz] | ② ㉠ 50[Hz] | ㉡ 500[Hz] |
| ③ 100[Hz] | 5,000[Hz] | ④ 50[Hz] | 2,500[Hz] |

19. <보기>의 논리회로에서 출력 Y 는?

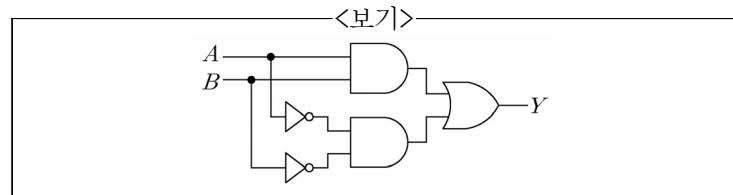

- ① $A + B$ ② AB ③ $A \oplus B$ ④ $\overline{A \oplus B}$

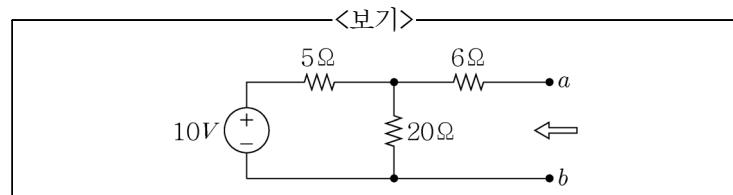20. <보기>의 회로에서 $a-b$ 에서 바라본 테브닌(Thevenin) 등가저항(㉠)과 전압(㉡)은?



- | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|
| ① ㉠ 10[Ω] | ㉡ 10[V] | ② ㉠ 10[Ω] | ㉡ 8[V] |
| ③ 8[Ω] | 10[V] | ④ 8[Ω] | 8[V] |