

# 전자공학개론

문 1. PCM 방식에서 ⑦, ⑧의 값은?


- 최대 주파수 10 [kHz]로 대역제한된 신호를 왜곡 없이 복원할 수 있는 ⑦ 최소 샘플링 주파수 [kHz]
- 양자화 레벨의 수가 128일 때, 2진 부호화하는 경우 하나의 양자화된 표본값을 표현하는 데 필요한 ⑧ 최소 비트 수

<u>⑦</u>	<u>⑧</u>
① 10	7
② 10	8
③ 20	7
④ 20	8

문 2. BJT와 MOSFET을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MOSFET은 다수캐리어의 이동에 의하여 동작 특성이 결정되므로 단극성(unipolar) 소자이다.
- ② BJT에 비해 MOSFET은 입력 임피던스 값이 매우 커서 입력 전류의 크기가 매우 작다.
- ③ BJT에 비해 MOSFET은 속도가 빠르므로 고속 회로 설계에 더 적합하다.
- ④ BJT에 비해 MOSFET은 단위소자 면적을 줄일 수 있어서 고밀도 집적회로 설계가 가능하다.

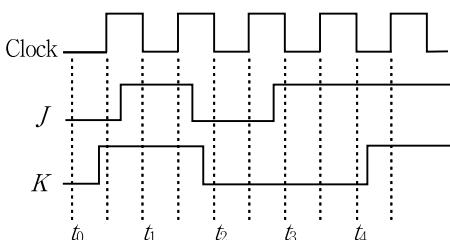문 3. 다음 파형을 상승에지 트리거 J-K 플립플롭에 인가하였을 때, 시간  $t = t_1, t_2, t_3, t_4$ 에서의 출력  $Q$ 를 차례대로 바르게 나열한 것은? (단,  $Q$ 는  $t = t_0$ 에서 1로 초기화되어 있으며, 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)



- ① 0, 1, 0, 1
- ② 0, 0, 1, 1
- ③ 0, 1, 1, 1
- ④ 1, 0, 1, 0


문 4. 다음 다이오드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제너 다이오드(Zener diode)는 순방향 바이어스에서의 제너 항복현상에 의해서 일정한 전압을 공급한다.
- ② 발광 다이오드(light-emitting diode)는 순방향 바이어스 상태에서 전류가 인가되면 빛을 방출한다.
- ③ PN 접합 다이오드에서 역방향 바이어스를 인가하면 PN 접합부의 공핍층이 늘어난다.
- ④ 광수신 다이오드(photo diode)는 역방향 바이어스 상태에서 빛이 인가되면 전류를 발생시킨다.

문 5. FM 방송에서 FM 변조 전에 프리앰프시스 필터를 사용하고 수신측에서는 디엠피시스 필터를 사용하는 이유는?


- ① 수신단 출력 잡음의 고주파 성분을 줄이기 위해
- ② 비선형 양자화를 위해
- ③ 스테레오 방송을 가능하게 하기 위해
- ④ 페이딩 현상을 방지하기 위해

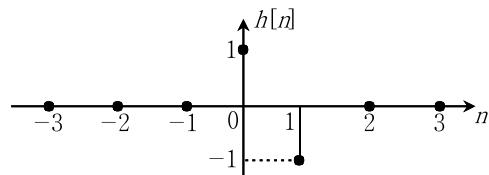문 6. 그림과 같은 임펄스 응답  $h[n]$ 을 갖는 선형 시불변 이산시스템에서 입력신호  $x[n]$ 에 대한 출력신호를  $y[n]$ 이라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단,  $h[0] = 1, h[1] = -1$ 이고 그 외의 모든  $n$ 에 대해서는  $h[n] = 0$ 이다)




- ①  $x[n]$ 이  $n=0$ 에서는 1이고 그 외의 모든  $n$ 에 대해서는 0이라면,  $y[1] = -1$ 이다.
- ② 모든  $n$ 에 대하여  $x[n] = 1$ 이라면, 모든  $n$ 에 대하여  $y[n] = 0$ 이다.
- ③ 입력신호  $x[n-2]$ 에 대한 출력신호는  $y[n-2]$ 이다.
- ④  $y[n]$ 은  $x[n+1]$ 의 영향을 받는다.

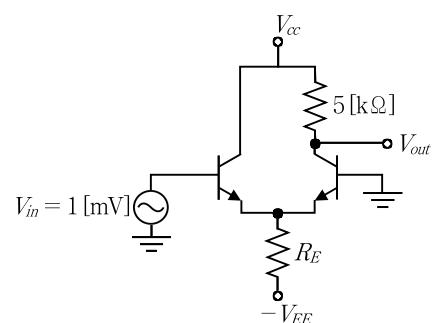문 7. 다음 차동증폭기 회로에서 입력 임피던스  $Z_{in}$ [ $k\Omega$ ]과 출력전압  $V_{out}$ [mV]는? (단, BJT는 서로 동일하고, BJT의 전류 이득  $B_{ac} = 100$ 와 교류 이마터 저항  $r'_e = 25 [\Omega]$ 이다.  $R_F \gg r'_e$ 이고 BJT가 활성영역에서 동작한다고 가정한다)




- | <u><math>Z_{in}</math></u> | <u><math>V_{out}</math></u> |
|----------------------------|-----------------------------|
| ① 2.5                      | 100                         |
| ② 5                        | 100                         |
| ③ 2.5                      | 200                         |
| ④ 5                        | 200                         |

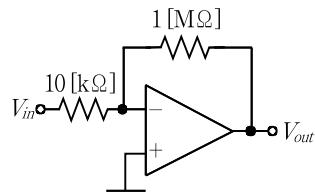문 8. 다음 반전증폭기 회로에서 고역 차단주파수[kHz]는? (단, 연산 증폭기 자체의 중간영역 개방루프 전압이득은 100[dB]이고 고역 차단주파수는 10 [Hz]이다)




- |      |     |
|------|-----|
| ① 1  | 10  |
| ③ 50 | 100 |

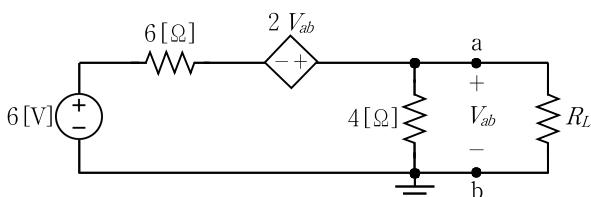문 9. 다음 회로에서 최대 전력이 부하  $R_L$ 에 전달되기 위한  $R_L [\Omega]$ 은?




- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12

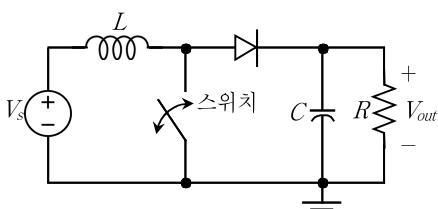문 10. 다음 스위칭 전원 회로에서 주기  $T$ 마다 드티사이클  $D$ 의 비율만큼 스위치가 단힐 때, 정상상태의 출력전압  $V_{out} [V]$ 는? (단,  $V_S = 1 [V]$ ,  $L = 1 [mH]$ ,  $D = 0.5$ ,  $T = 10 [\mu s]$ ,  $R = 50 [\Omega]$ ,  $C$ 는 출력전압이 일정하도록 충분히 크고, 다이오드 및 스위치는 이상적이며, 인덕터 전류는 연속이라고 가정한다)




- ① 0.25
- ② 0.5
- ③ 1
- ④ 2

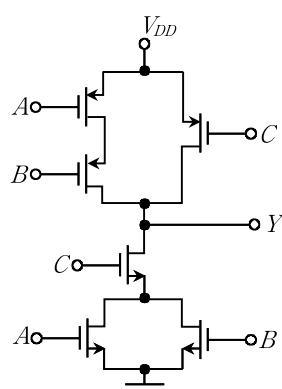문 11. 다음 CMOS 논리회로에서 입력  $A = 1$ ,  $B = 1$ ,  $C = 0$ 일 때 출력  $Y = Y_1$ 이라고 하고 입력  $A = 0$ ,  $B = 1$ ,  $C = 1$ 일 때 출력  $Y = Y_2$ 라고 할 때,  $Y_1$ 과  $Y_2$ 는?




- | $Y_1$ | $Y_2$ |
|-------|-------|
| ① 1   | 1     |
| ② 1   | 0     |
| ③ 0   | 1     |
| ④ 0   | 0     |

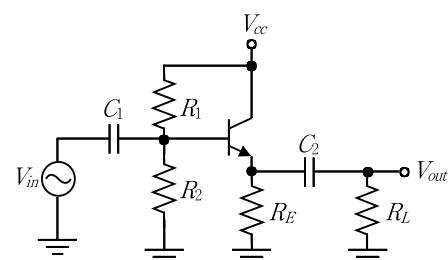문 12. 다음 BJT 공통컬렉터 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 이 증폭기는 중간주파수대역에서 동작하고 있다고 가정한다)



- ① 전압 이득( $V_{out}/V_{in}$ )은 1에 가깝다.
- ② 높은 입력저항 특성을 가지고 있어 버퍼 역할을 할 수 있다.
- ③ 커패시터  $C_1$ ,  $C_2$ 는 직류신호를 차단하는 데 사용된다.
- ④ 출력신호는 입력신호와 180도의 위상차가 난다.

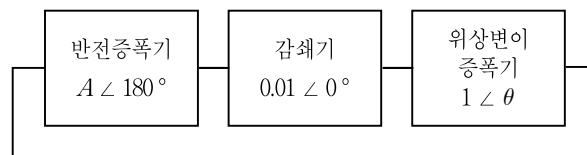문 13. 다음 발진기 블록 다이어그램에서, 정상상태의 발진을 만들기 위해 필요한 반전증폭기의 이득  $A$ 와 위상변이증폭기의 위상변이  $\theta [^\circ]$ 는?




- | $A$   | $\theta$ |
|-------|----------|
| ① 1   | 0        |
| ② 1   | 180      |
| ③ 10  | 0        |
| ④ 100 | 180      |

문 14. 증가형 n-채널 MOSFET의 문턱전압에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 기판의 도핑농도가 클수록 문턱전압은 증가한다.
- ② 채널 폭이 좁아질수록 문턱전압은 감소한다.
- ③ 채널 길이가 짧아질수록 문턱전압은 감소한다.
- ④ 드레인-소스 전압이 증가할수록 문턱전압은 감소한다.

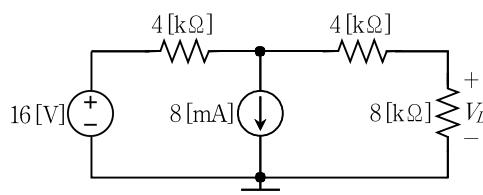문 15. 다음 회로에서 저항  $8[k\Omega]$ 의 양단에 걸리는 전압  $V_L [V]$ 는?




- ① -8
- ② -4
- ③ 4
- ④ 8

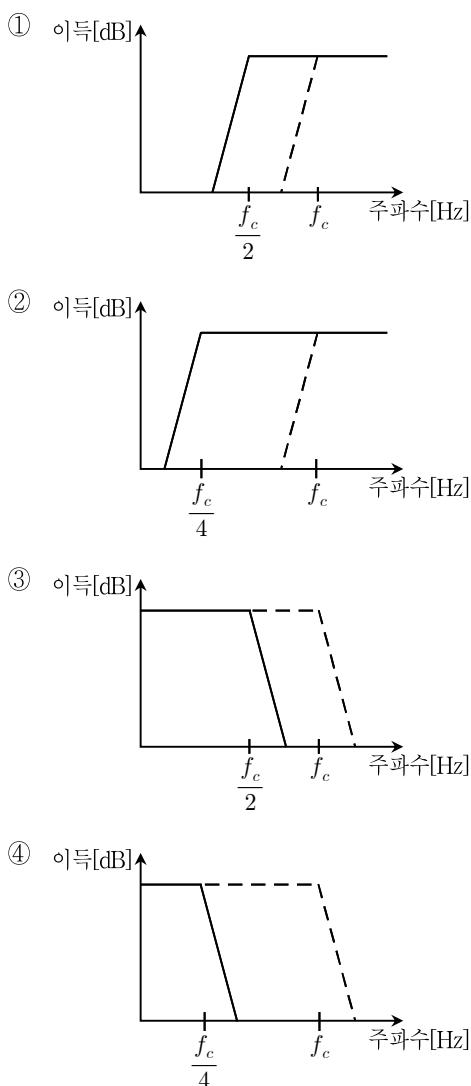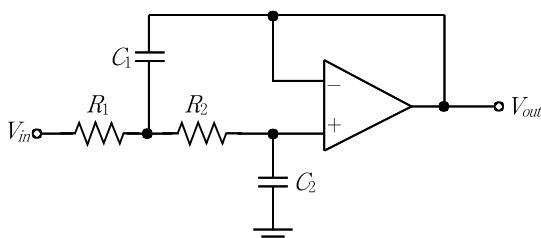문 16. 다음 차단주파수가  $f_c$ 인 2극 능동 필터 회로에서  $R_1$ 과  $R_2$ 를 각각 2배씩 증가시켰을 때, 주파수 응답특성의 변화로 옳은 것은?  
(단, 점선은 다음 회로의 주파수 응답특성이이고 실선은  $R_1$ 과  $R_2$ 를 각각 2배씩 증가시켰을 때의 주파수 응답특성이다. 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)



문 17. 다음 회로에서 출력  $F$ 의 논리식은?

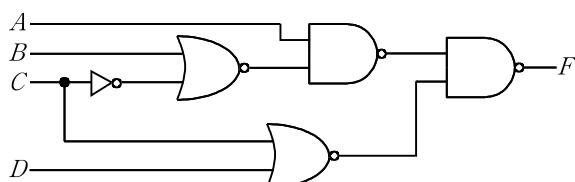


- ① 1
- ②  $C + D$
- ③  $AB + \overline{C} + D$
- ④  $A + B + C + \overline{D}$

문 18. 다음 논리식  $F$ 와 동일한 논리식은?

$$F = XYZ + \overline{X}Y\overline{Z} + \overline{X}YZ + X\overline{Y}Z + XY\overline{Z}$$


- ①  $Z + XY$
- ②  $Y + \overline{X}\overline{Z}$
- ③  $X + Y\overline{Z}$
- ④  $Y + XZ$

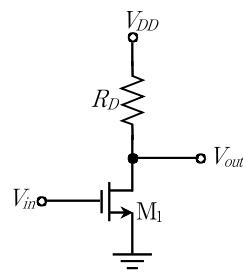문 19. 다음 MOSFET 공통소스 증폭기 회로에서  $M_1$ 이 포화영역에서 동작할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단,  $M_1$ 의 전달컨덕턴스  $g_m = 200 \text{ [mS]}$ , 소신호 출력저항  $r_o = 10 \text{ [k}\Omega\text{]}$ 이고  $R_D = 10 \text{ [k}\Omega\text{]}$ 이다)



- ①  $M_1$ 의 드레인-소스 전압  $V_{DS}$ 는  $V_{OL} (= V_{GS} - V_t)$  ( $V_t$ 는 문턱전압)보다 작다.
- ② 증폭기 출력저항  $R_{out} = 10 \text{ [k}\Omega\text{]}$ 이다.
- ③  $M_1$ 의 일리전압(Early voltage)  $V_A = 20 \text{ [V]}$ 이라면 드레인전류  $I_D = 2 \text{ [mA]}$ 이다.
- ④ 증폭기 전압이득  $A_v = 30 \text{ [dB]}$ 이다.

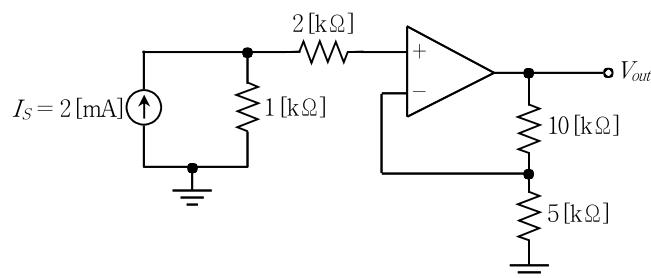문 20. 다음 증폭회로에서 입력 전류원  $I_S = 2 \text{ [mA]}$ 일 때, 출력전압  $V_{out}$  [V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6