
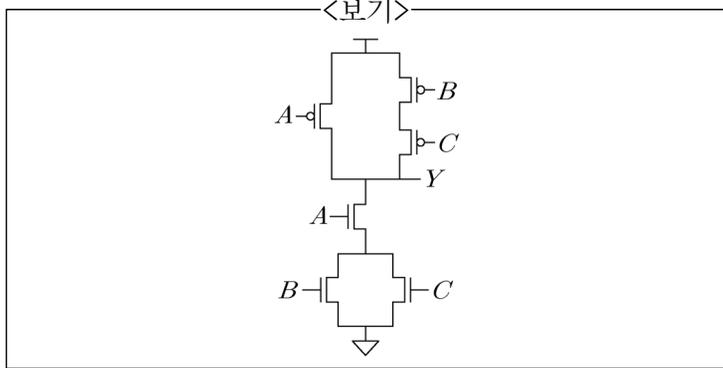


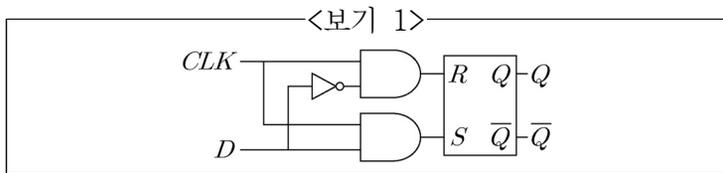1. <보기>와 같은 CMOS(complementary metal-oxide-semiconductor) 회로에 해당하는 부울 식(Boolean equation)은?



- ①  $Y = A + BC$
- ②  $Y = A(B + C)$
- ③  $Y = \overline{A + BC}$
- ④  $Y = \overline{A(B + C)}$

2. <보기 1>에서 S-R 래치(latch)에 저장된 값(Q)이 1이라 가정하고, CLK 및 D 신호가 <보기 2>와 같이 주어질 때 각 경우별  $\overline{Q}$  값을 옳게 짝지은 것은?




<보기 2>

CLK	D	$\overline{Q}$
0	0	(가)
0	1	(나)
1	0	(다)
1	1	(라)


- |   | (가) | (나) | (다) | (라) |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | 0   | 0   | 0   | 1   |
| ② | 0   | 0   | 1   | 0   |
| ③ | 0   | 1   | 0   | 1   |
| ④ | 0   | 1   | 1   | 0   |

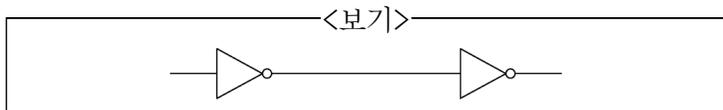3. 동일한 전기적 특성을 갖는 NOT 게이트(gate) 두 개를 <보기>와 같이 연결하였을 때 ‘논리 0’ 신호에 대한 잡음 여유(noise margin)와 ‘논리 1’ 신호에 대한 잡음 여유를 순서대로 바르게 나열한 것은? (단, NOT 게이트는 0~0.3[V] 범위의 출력 전압으로 ‘논리 0’을 표현하고 3.8~5[V]의 출력 전압으로 ‘논리 1’을 표현하며, 0~1.3[V]의 입력 전압을 ‘논리 0’으로 인식하고 3.1~5[V]의 입력 전압을 ‘논리 1’로 인식한다고 가정한다.)



- ① 1[V], 0.7[V]
- ② 2.5[V], 1.8[V]
- ③ 2.8[V], 2.5[V]
- ④ 3.5[V], 1.8[V]

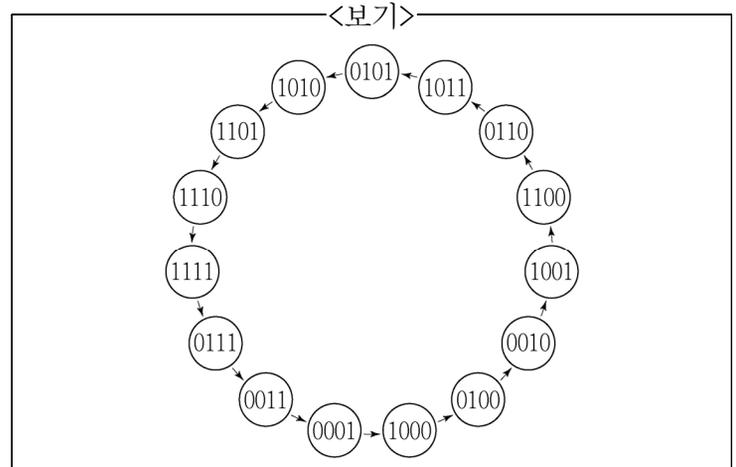4. <보기>의 상태 천이도(state transition diagram)를 구현할 수 있는 회로는? (단, 선택지의 msb, lsb 기호는 4-비트 우측 쉬프트 레지스터(shift-right register)로서 병렬 적재(parallel load) 기능이 있어 초기값을 임의의 값으로 설정할 수 있다고 가정한다.)



- ①
- ②
- ③
- ④

5. 아날로그 신호에 대비한 디지털 신호의 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 데이터를 정확하게 계산할 수 있고, 암호화 및 보안이 용이하다.
- ② 재생(regeneration)이 용이하고, 오류의 검출 및 정정이 가능하다.
- ③ 시스템의 구성이 용이하고, 신뢰도, 융통성을 가진다.
- ④ 한번 잡음과 일그러짐이 존재하면 제거하기가 매우 어렵다.

6. 십진수 999 이하의 자연수 또는 0을 2진수와 BCD 코드로 표현할 때 각각 요구되는 최소 비트수를 옳게 짝지은 것은?

	2진수의 경우	BCD코드의 경우
①	10	16
②	16	12
③	10	12
④	16	10

7. 하나의 착오만을 검출하고 정정할 수 있는 해밍 부호(Hamming code)를 128 비트의 데이터에 적용할 경우 필요한 패리티 비트의 개수는?

- ① 8
- ② 16
- ③ 40
- ④ 64




17. <보기>의 부울함수식  $F(a, b, c, d)$ 를 가장 간략화한 것으로 옳은 것은?

<보기>

$$F(a, b, c, d) = \bar{b}c\bar{d} + a\bar{b}c + bc + a\bar{c}d + \bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{b}cd$$

- ①  $c + a\bar{b} + ad + \bar{b}\bar{c}\bar{d}$
- ②  $c + ad + \bar{b}\bar{d}$
- ③  $c + a\bar{b} + ad + \bar{b}\bar{d}$
- ④  $c + a\bar{b} + ad$

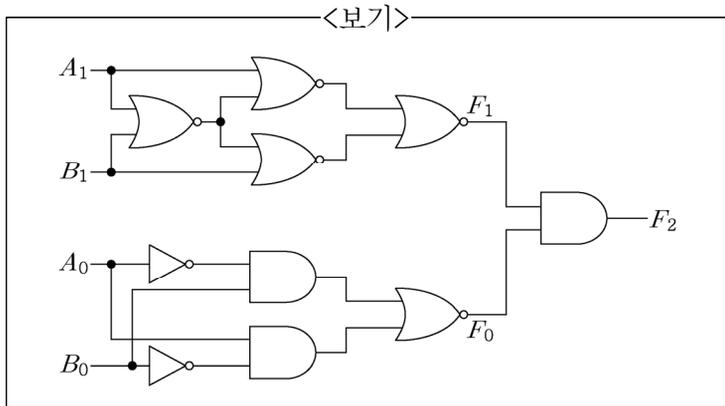18. 두 2진수  $A, B$ 는  $A = A_1A_0, B = B_1B_0$ 로 각각 2bit로 구성되어 <보기>의 입력 단에 연결되어 있다. 이 회로의 출력  $F_0, F_1, F_2$ 에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (단,  $A_1$ 은  $A$ 의 MSB이고  $B_1$ 은  $B$ 의 MSB이다.)



- ①  $B_1 = 0$ 이면,  $F_1 = \bar{A}_1$
- ②  $F_2 = 1$ 이면,  $A > B$
- ③  $A_0 = 1$ 이면,  $F_0 = B_0$
- ④  $F_2 = 0$ 이면,  $A \neq B$

19. <보기 1>의 (A)에서  $4 \times 1$ 멀티플렉서 회로가 (B)의 진리표를 만족한다. 멀티플렉서의 기능표가 <보기 2>와 같이 주어졌을 때, 멀티플렉서의 입력  $I_0, I_1, I_2, I_3$ 의 값으로 가장 옳은 것은?

<보기 1>

(A) 회로도

$a$	$b$	$c$	$F$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

(B) 진리표

<보기 2>

$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

- ①  $I_0 = \bar{a}, I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = a$
- ②  $I_0 = I_2 = a, I_1 = 1, I_3 = \bar{a}$
- ③  $I_0 = I_2 = a, I_1 = 0, I_3 = \bar{a}$
- ④  $I_0 = a, I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = \bar{a}$

20. 순차 상태와 입력 신호에 따라 적절한 제어 신호를 생성하는 디지털 시스템 상태 제어기를 설계하는 방식으로 소프트웨어 알고리즘을 기술하는 순서도와 유사한 SM(state machine) 차트가 있다. SM 차트를 구성하는 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 상태 박스(State box)
- ② 결정 박스(Decision box)
- ③ 입력 박스(Input box)
- ④ 조건 출력 박스(Conditional output box)

이 면은 여백입니다.