

1. 전기난로가 직류전압(DC voltage) 100[V]의 전원에 연결되어 있을 때, 2[kW]의 전력을 소비한다고 하면, 전기난로의 저항 값[Ω]은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 5
- ④ 10

2. 실리콘(silicon)에서 P형 반도체를 만드는 데 사용되는 억셉터(acceptor)로 가장 옳지 않은 것은?

- ① B(붕소)
- ② In(인듐)
- ③ Ga(갈륨)
- ④ P(인)

3. <보기>와 같은 회로 기호의 명칭으로 가장 옳은 것은?



- ① 제너(Zener) 다이오드
- ② 베랙터(Varactor) 다이오드
- ③ 쇼트키(Schottky) 다이오드
- ④ 터널(Tunnel) 다이오드



4. 부울 함수를 간단히 한 것으로 가장 옳지 않은 것은?
(단, A' 는 A 의 부정이다.)

- ① $A + AB = A$
- ② $A + A'B = A + B$
- ③ $A'B + AB' = A + B$
- ④ $(A + B) \cdot (A + C) = A + BC$

5. 무한히 긴 직선 도체에서 20[A]의 전류가 흐르고 있을 때, 자계(자기장)의 세기가 20[A/m]인 지점과 직선 도체 사이의 거리[m]는? (단, 해당 지점은 직선 도체로부터 수직으로 떨어져 있고, π 는 원주율을 의미한다.)

- ① π
- ② 2π
- ③ $1/\pi$
- ④ $1/(2\pi)$

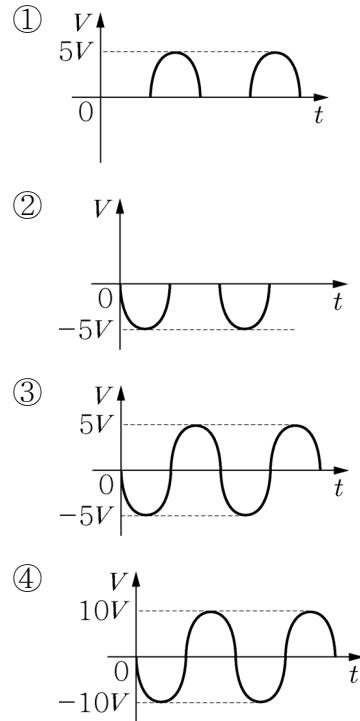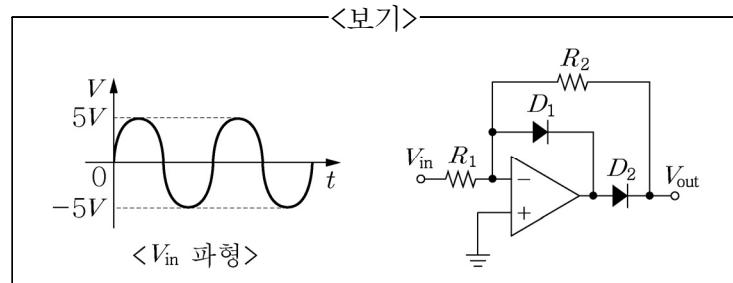
6. <보기> 회로에 주어진 파형이 입력되었을 때, 출력 파형으로 가장 옳은 것은? (단, 다이오드 통과 시 전압강하가 없다고 가정하고, $R_1 = R_2 = 1[\text{k}\Omega]$ 이다.)



7. 상태와 기능이 플립플롭과 유사한 것으로 가장 옳은 것은?


- ① 슈미트 트리거
- ② 비안정 멀티바이브레이터
- ③ 단안정 멀티바이브레이터
- ④ 쌍안정 멀티바이브레이터

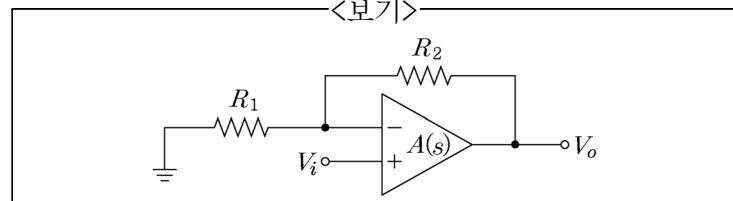8. <보기> 회로가 전압 팔로워(Voltage Follower)로 동작하기 위한 조건으로 가장 옳은 것은?



- | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ① | $\frac{R_1}{R_2}$ | $0[\Omega]$ | $\frac{R_2}{R_1}$ | $0[\Omega]$ |
| ② | $0[\Omega]$ | ∞ | ∞ | ∞ |
| ③ | ∞ | $0[\Omega]$ | $0[\Omega]$ | ∞ |
| ④ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |

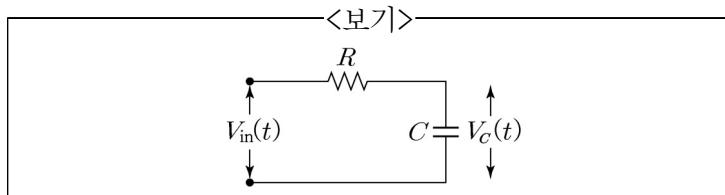9. <보기>와 같은 $R-C$ 회로에서 입력 전압이 $V_{in}(t)$ 로 주어질 때, 커패시터 C 의 양단 전압 $V_C(t)$ 와 $V_{in}(t)$ 간의 관계식으로 가장 옳은 것은? (단, 회로에서 저항의 저항 값은 $R[\Omega]$, 커패시터의 정전용량은 $C[F]$ 이다.)




$$\textcircled{1} \quad V_C(t) = \frac{1}{RC} \frac{dV_{in}(t)}{dt} + V_{in}(t)$$

$$\textcircled{2} \quad V_C(t) = RC \frac{dV_{in}(t)}{dt} + V_{in}(t)$$

$$\textcircled{3} \quad V_{in}(t) = \frac{1}{RC} \frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t)$$

$$\textcircled{4} \quad V_{in}(t) = RC \frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t)$$

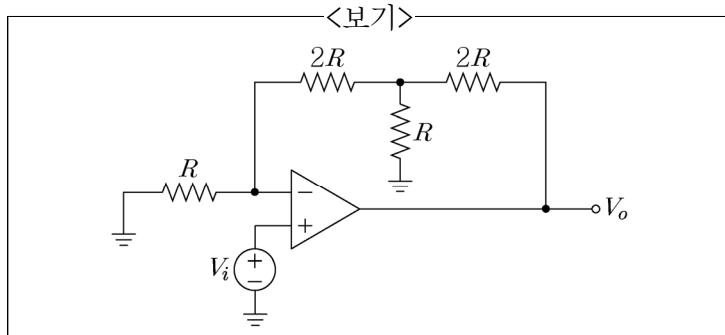10. <보기> T형 귀환회로를 갖는 반전증폭기의 폐루프 이득 $A_v = V_o / V_i$ 은? (단, 이상적인 연산증폭기로 가정한다.)




- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14

11. 제너 다이오드에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?


- ① 역방향 항복영역을 이용한다.
- ② 넓은 역방향 전류범위에서 매우 작은 전압변동을 갖는다.
- ③ 역방향 항복영역에서 등가저항이 매우 크다.
- ④ 정전압을 만들기 위한 회로나 장치에 사용된다.

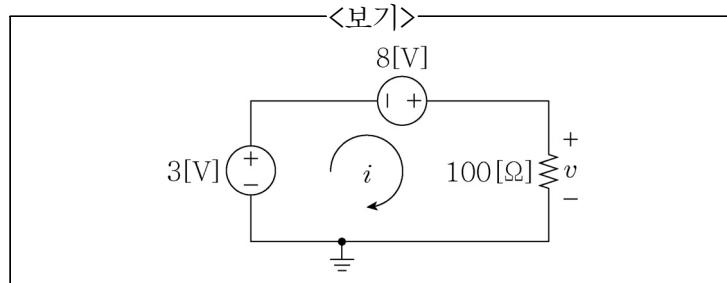12. <보기>와 같이 두 전압원과 하나의 저항을 갖는 회로에서 전압 $v[V]$ 와 전류 $i[mA]$ 값은?




	$v [V]$	$i [mA]$
①	5	50
②	11	110
③	-5	-50
④	-11	-110

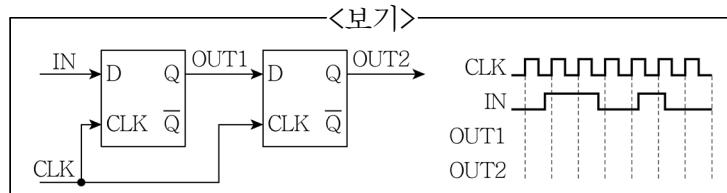13. <보기> 회로에 두 입력신호(CLK, IN)가 인가되었을 때 출력파형(OUT1, OUT2)으로 가장 옳은 것은?




- ① CLK
IN
OUT1
OUT2
- ② CLK
IN
OUT1
OUT2
- ③ CLK
IN
OUT1
OUT2
- ④ CLK
IN
OUT1
OUT2

14. <보기> 논리회로의 기능을 나타낸 이름으로 가장 옳은 것은?

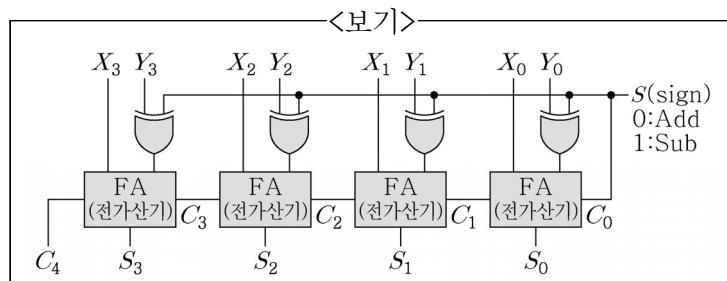

- ① 인코더
- ② 디코더
- ③ 전가산기
- ④ 병렬가감산기

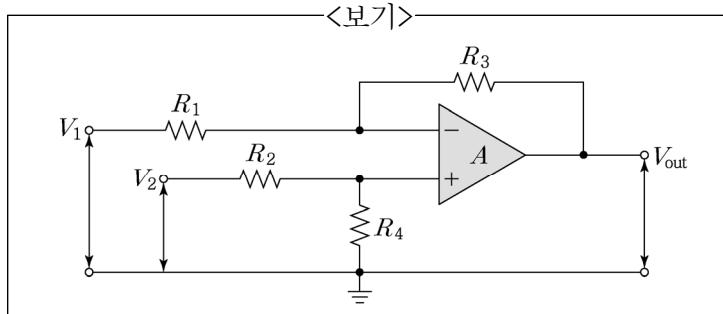15. <보기>에서 “A”로 표시된 부분을 이상적인 OP-AMP라고 할 때, 회로의 각 저항들이 $R_1 = R_2$, $R_3 = R_4$ 의 조건을 만족할 경우 입력 전압 V_1 , V_2 와 출력 전압 V_{out} 의 관계식으로 가장 옳은 것은?



$$\textcircled{1} \quad V_{\text{out}} = \frac{R_3}{R_1} (V_1 - V_2)$$

$$\textcircled{2} \quad V_{\text{out}} = \frac{R_3}{R_1} (V_2 - V_1)$$

$$\textcircled{3} \quad V_{\text{out}} = \frac{R_1}{R_3} (V_1 - V_2)$$

$$\textcircled{4} \quad V_{\text{out}} = \frac{R_1}{R_3} (V_2 - V_1)$$

16. 도체에서 일초당 도체의 단면을 통과하는 자유전자의 개수를 $n [1/\text{sec}]$ 이라 했을 때, 도체에 흐르는 전류(I) [A] 값은? (단, e 는 도체의 단면을 통과하는 자유전자 1개의 전하량이다.)


$$\textcircled{1} \quad en [\text{A}]$$

$$\textcircled{2} \quad e^2 n [\text{A}]$$

$$\textcircled{3} \quad e/n [\text{A}]$$

$$\textcircled{4} \quad n/e [\text{A}]$$

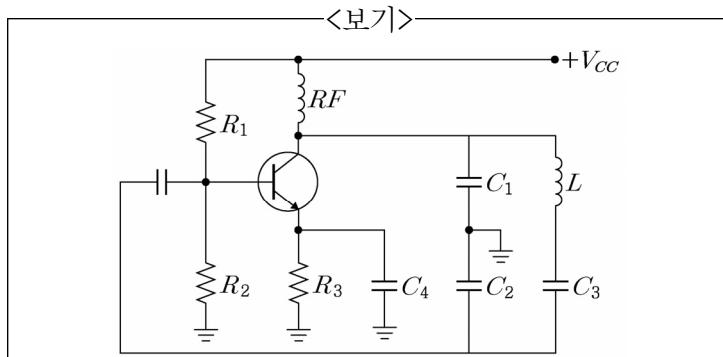17. <보기>의 클랩 발진기에서 공진주파수 계산에 사용되는 등가커패시턴스(C)와 회로 발진시동에 필요한 전압이득(A_V)의 수식으로 가장 옳은 것은?




$$\textcircled{1} \quad C = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3}, \quad A_V = \frac{C_2}{C_1}$$

$$\textcircled{2} \quad C = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}, \quad A_V = \frac{C_3}{C_1 + C_2}$$

$$\textcircled{3} \quad C = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + C_3 + C_4, \quad A_V = \frac{C_3}{C_1 + C_2} + C_4$$

$$\textcircled{4} \quad C = \frac{C_3 + C_4}{C_1 + C_2}, \quad A_V = \frac{C_3}{C_1 + C_2}$$

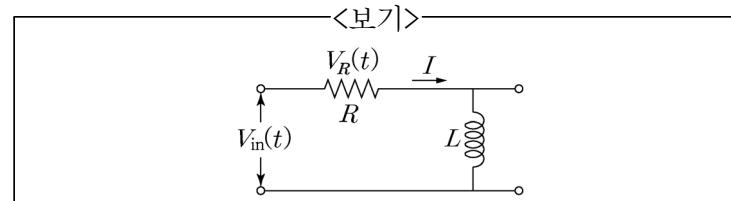18. <보기>와 같은 $R-L$ 회로에서 입력 전압 $V_{\text{in}}(t)$ 과 저항 양단의 전압 $V_R(t)$ 에 대한 Laplace 변환을 각각 $V_{\text{in}}(s)$, $V_R(s)$ 라 할 때, 전달함수 $H(s) = \frac{V_R(s)}{V_{\text{in}}(s)}$ 를 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, 초기 조건은 모두 0이라고 가정한다.)








$$\textcircled{1} \quad H(s) = \frac{R}{R+Ls}$$

$$\textcircled{2} \quad H(s) = \frac{1}{R+Ls}$$

$$\textcircled{3} \quad H(s) = \frac{L}{R+Ls}$$

$$\textcircled{4} \quad H(s) = \frac{s}{R+Ls}$$

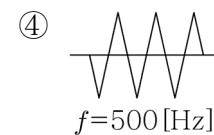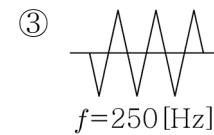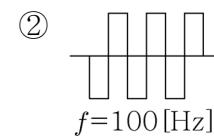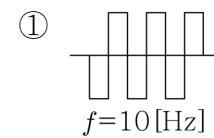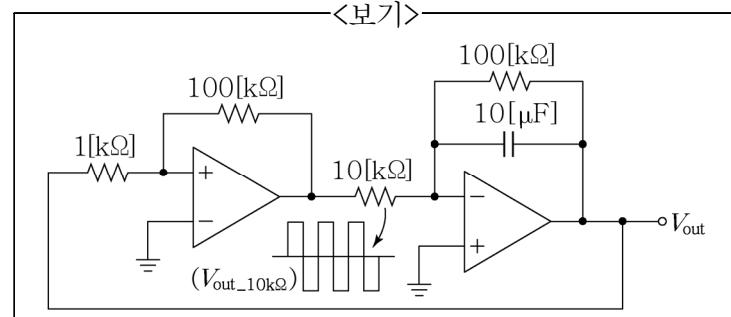19. <보기> 회로의 $10[\text{k}\Omega]$ 에서 ($V_{\text{out}_{10k\Omega}}$) 구형파가 출력되었을 때, V_{out} 에서 출력되는 파형의 모양과 주파수로 가장 옳은 것은?



20. 8진수 45.3을 10진수로 나타낸 것은?

$$\textcircled{1} \quad 25.6$$

$$\textcircled{2} \quad 37.3$$

$$\textcircled{3} \quad 37.375$$

$$\textcircled{4} \quad 43.25$$

이 면은 여백입니다.