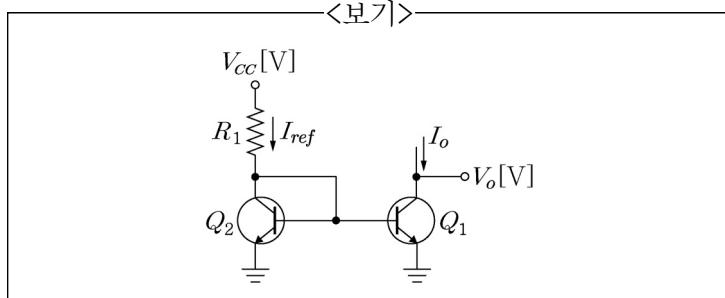




9. <보기>의 전류거울회로에서  $TR Q_1, Q_2$ 는 동일한 소자이다. 전류증폭율  $\beta_o = 140$ 이고, 출력저항  $r_o = \infty$ (무한대),  $V_{BE} = 0.7 [V]$ ,  $V_o > V_{BE}$ ,  $R_l = 50 [k\Omega]$ 로 주어진 경우,  $I_o = 0.4 [mA]$ 가 되기 위한  $V_{CC}$ 의 값[V]은?



- ① 10.4      ② 12.2  
③ 20.7      ④ 15


#### 10. 페루프제어계통의 특성방정식이

$$s^3 + 3Ks^2 + (K+1)s + 6 = 0$$

일 때, 이 계통이 안정하게 되기 위한  $K$ 의 범위로 가장 옳은 것은?

- ①  $K > -2$       ②  $K > -1$   
③  $K > 0$       ④  $K > 1$

#### 11. <보기>에서 전류 $I$ 의 값[A]은?

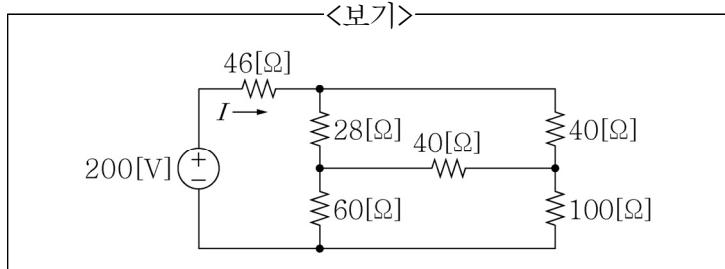


- ① 1      ② 2  
③ 3      ④ 4

#### 12. <보기> $F(s)$ 의 역변환 $f(t)$ 로 옳은 것은?

$$F(s) = \frac{5s^2 + 8s + 2}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$


- ①  $[-e^{-t} - 2e^{-2t} + 3e^{-3t}]u(t)$   
②  $[-0.5e^{-t} - 3e^{-2t} + 12.5e^{-3t}]u(t)$   
③  $[-0.5e^{-t} - 6e^{-2t} + 11.5e^{-3t}]u(t)$   
④  $[-0.5e^{-t} - 2e^{-2t} + 5e^{-3t}]u(t)$

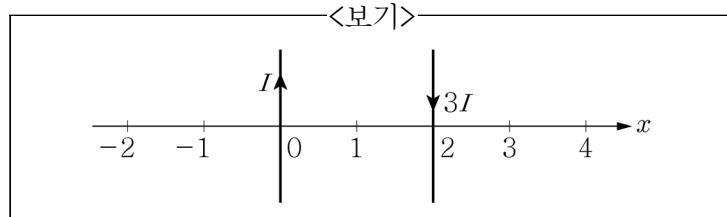13.  $x$  좌표 0과 2에서  $x$  축에 수직으로 놓인 두 개의 무한직선 도선에 각각  $I, 3I$ 의 전류가 <보기>와 같이 반대 방향으로 흐른다. 자계의 세기가 0인 지점의  $x$  좌표로 가장 옳은 것은?



- ① -1      ②  $\frac{2}{3}$   
③  $\frac{1}{3}$       ④ 3

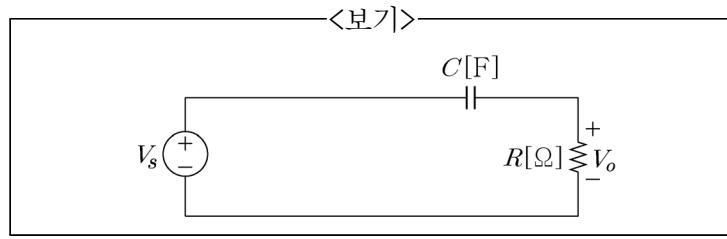14. <보기> 회로의 출력  $V_o$ 에 대해서, 이 회로의 차단주파수( $f_c$ ) 값[Hz]은? (단,  $RC = \frac{1}{10\pi}$ 이다.)




- ① 2      ② 5  
③ 10      ④ 20

15. 4비트 8421 BCD 코드 중에서 입력값(ABCD)이 10진수로 홀수일 때만 출력(Y)이 1인 회로를 설계하고자 한다. 간략화된 부울함수로 가장 옳은 것은? (단, A가 MSB, D가 LSB이다.)


- ①  $Y = \bar{D} + C$       ②  $Y = D$   
③  $Y = AB$       ④  $Y = A + \bar{B}$

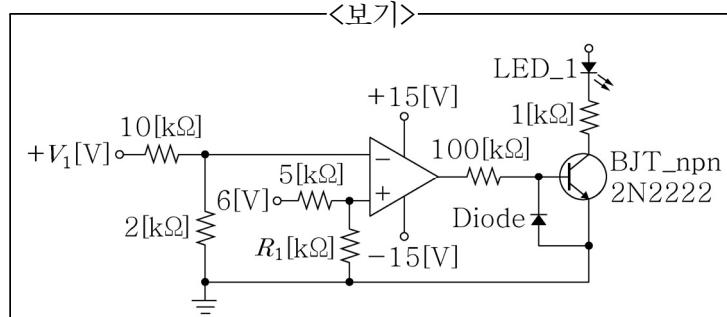16. <보기>의 이상적인 연산증폭기 회로에서 LED\_1이 켜지기(on) 위한 전압  $V_1 [V]$ 과  $R_l [k\Omega]$ 의 값으로 가장 옳은 것은?




- |                  |                 |                  |                 |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| $\frac{V_1}{10}$ | $\frac{R_l}{1}$ | $\frac{V_1}{30}$ | $\frac{R_l}{5}$ |
| ① 40             | 1               | ② 30             | 5               |
| ③ 20             | 1               | ④ 10             | 5               |

17. <보기> 논리회로의 기능은?

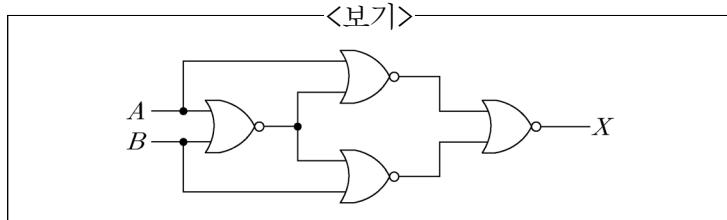


- ① OR
- ② XOR(exclusive OR)
- ③ NAND
- ④ XNOR(exclusive NOR)

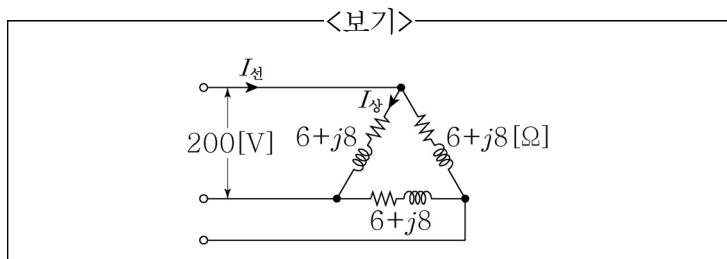18. <보기> 회로에서 한 상의 임피던스가  $Z=6+j8[\Omega]$ 인 평형  $\triangle$ 부하에 대칭인 선간전압 200[V]를 인가하였을 때, 상전류  $I_p[A]$ 와 선전류  $I_l[A]$  값은?




- |   | $\frac{I_p}{I_l}$ | $\frac{I_l}{I_p}$     |   | $\frac{I_p}{I_l}$     | $\frac{I_l}{I_p}$ |
|---|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| ① | $20\sqrt{3}$      | 20                    | ② | 20                    | $20\sqrt{3}$      |
| ③ | 20                | $\frac{20}{\sqrt{3}}$ | ④ | $\frac{20}{\sqrt{3}}$ | 20                |

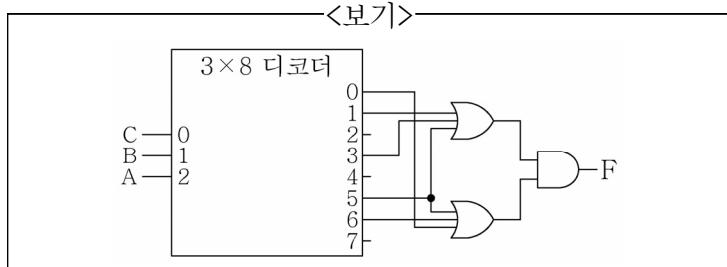19. <보기> 디지털 논리회로의 3bit 입력 ABC(최상위 비트는 A, 최하위비트는 C)에 대한 출력 F의 값으로 가장 옳은 것은?



- ① 입력 A=0, B=0, C=0일 때, F=1
- ② 입력 A=1, B=0, C=1일 때, F=1
- ③ 입력 A=1, B=1, C=0일 때, F=1
- ④ 입력 A=1, B=1, C=1일 때, F=1

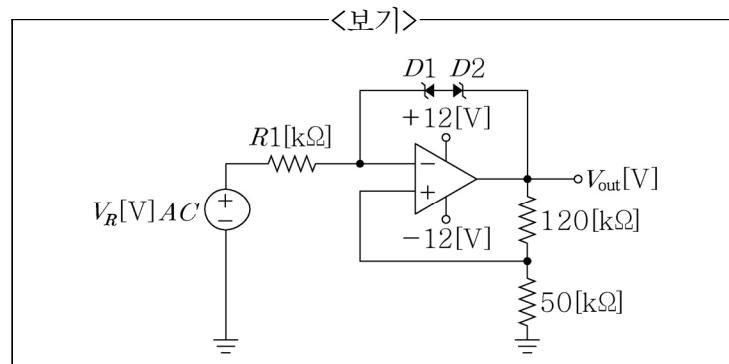20. <보기>의 출력제한 비교기 회로에서 출력  $V_{out}$ 의 최소, 최대 전압값[V]으로 제일 근삿값을 나타낸 것은?  
(단, 제너레이터 D1, D2는 동일소자로 제너전압은 4.7[V], 순방향커트인 전압은 0.7[V]이고,  $V_R$ 은 진폭 5[V]의 정현파이다.)



	최소	최대	최소	최대	
①	-2.72	+2.72	②	-5.40	+5.40
③	-7.65	+7.65	④	-8.72	+8.72

이 면은 여백입니다.