
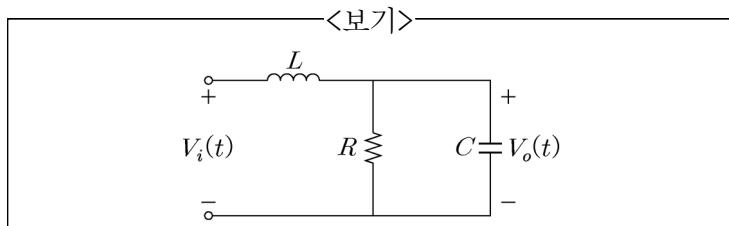


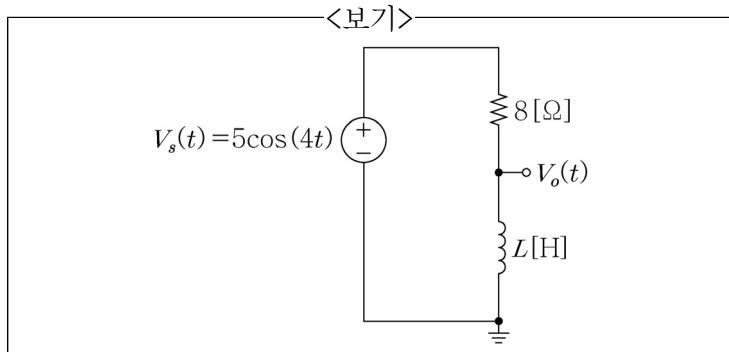1. 정현파 입력 전압 $V_i(t)$ [V], 출력 전압 $V_o(t)$ [V]를 가지는 <보기>의 회로의 전달 함수 $\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}$ 는? (단, 입력 전압의 각 주파수는 ω [rad/s]이고, $R=1$ [Ω], $L=1$ [H], $C=1$ [F]이다.)




- ① $\frac{1}{(1-\omega^2)+j\omega}$
 ② $\frac{1}{(1+\omega^2)+j\omega}$
 ③ $\frac{1}{(1-\omega^2)-j\omega}$
 ④ $\frac{1}{(1+\omega^2)-j\omega}$

2. <보기>의 회로의 출력 전압 $V_o(t)$ 의 위상이 45° 이기 위한 인덕턴스 L 의 값[H] 및 $V_o(t)$ 의 진폭[V]은?




- | 인덕턴스 L 의 값[H] | | $V_o(t)$ 의 진폭[V] | |
|-----------------|---|----------------------|--|
| ① | 8 | $\frac{5}{\sqrt{2}}$ | |
| ② | 8 | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | |
| ③ | 2 | $\frac{5}{\sqrt{2}}$ | |
| ④ | 2 | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | |

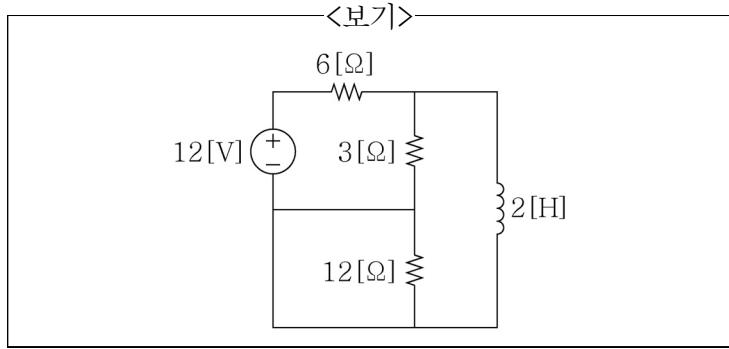3. <보기>의 회로가 정상 상태(steady-state)일 때 인덕터에 저장된 에너지[J]는?




- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

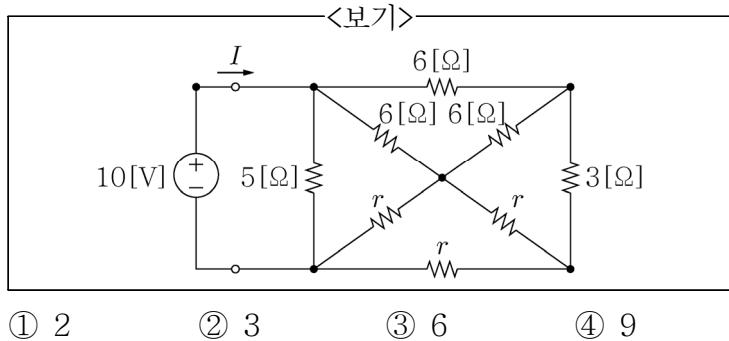4. <보기>의 회로에서 전류 I 가 4[A]가 되기 위한 저항의 값 r [Ω]은?




- ① 2 ② 3 ③ 6 ④ 9

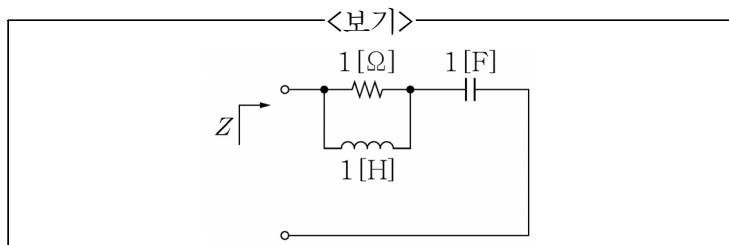5. 각 주파수 ω 가 1 [rad/s]일 때 <보기>의 회로의 등가 임피던스 Z 를 올바르게 표현한 것은?




- ① 0.5 [Ω] 저항과 0.5 [H] 인덕터의 직렬 임피던스
 ② 2 [Ω] 저항과 0.5 [H] 인덕터의 직렬 임피던스
 ③ 0.5 [Ω] 저항과 2 [F] 커패시터의 직렬 임피던스
 ④ 2 [Ω] 저항과 2 [F] 커패시터의 직렬 임피던스

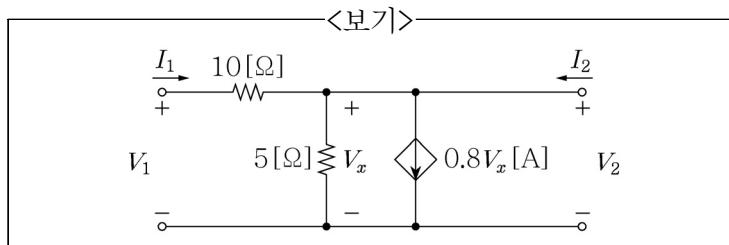6. <보기>의 종속 전류원을 포함하는 2-포트 회로망의 Z -파라미터에서 Z_{11} 의 값 [Ω]은?




- ① 5 ② 9 ③ 10 ④ 11

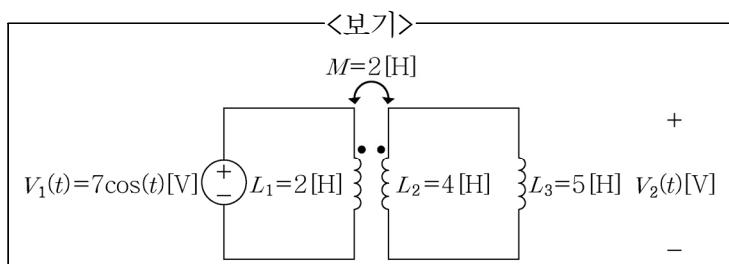7. 1차코일 L_1 은 2[H], 2차코일 L_2 는 4[H], 상호인덕턴스 M 은 2[H]인 변압기를 이용하여 <보기>와 같은 회로를 구성하였다. 입력 전압 $V_1(t)$ 를 <보기>와 같이 인가하였을 때, 출력 전압 $V_2(t)$ [V]는?




- ① $5\cos(t)$
 ② $7\cos(t)$
 ③ $7\sqrt{2}\cos(t)$
 ④ $14\cos(t)$

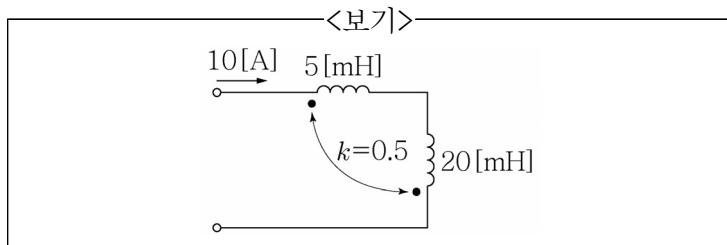8. <보기>의 결합 인덕터에 저장된 에너지의 값[J]은?
(단, k 는 결합 계수이다.)



- ① 0.25 ② 0.5
③ 0.75 ④ 1

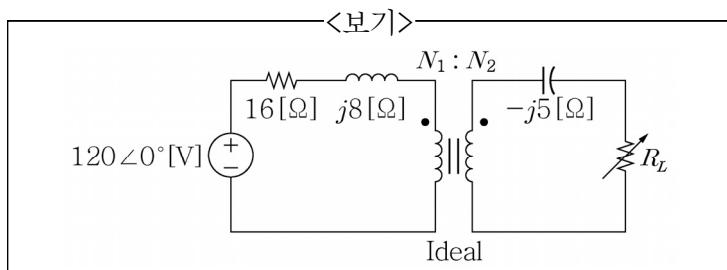
9. <보기>와 같은 이상적인 변압기에서 최대 전력을 전달하기 위한 임피던스 정합 조건 R_L 의 값[Ω]과 그 때의 최대전력[W]은? (단, 부하임피던스는 순저항이고, $\frac{N_2}{N_1} = 0.5$ 이다.)



R_L 의 값[Ω] 최대전력[W]


- ① 2 100
② 2 120
③ 5 160
④ 5 200

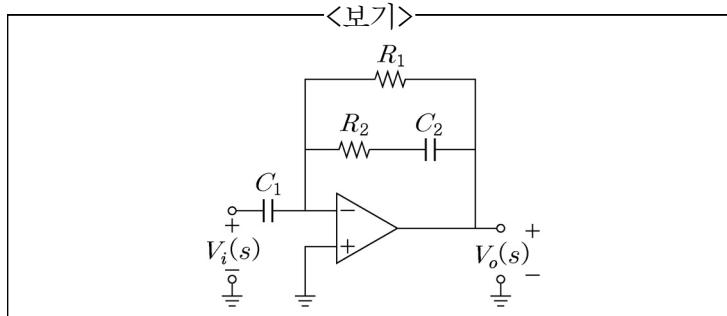10. <보기>의 회로에서 전달함수 $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ 는?
(단, 연산증폭기는 이상적인 연산증폭기이다.)




- ① $-\frac{R_1 C_1 s (1 + R_2 C_2 s)}{1 + s C_2 (R_1 + R_2)}$
② $-\frac{R_1 C_2 s (1 + R_2 C_1 s)}{1 + s C_1 (R_1 + R_2)}$
③ $-\frac{R_1 C_1 s (1 + R_2 C_2 s)}{R_1 C_1 + s C_1 R_2}$
④ $-\frac{R_1 C_2 s (1 + R_2 C_1 s)}{R_1 C_1 + s C_1 R_2}$

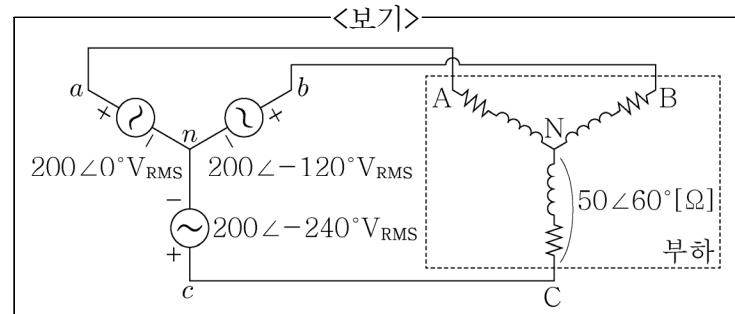11. <보기>의 평형 3상 Y-Y 회로의 부하에서 소모되는 전체 평균전력[W]은?




- ① 300 ② 600
③ 900 ④ 1,200

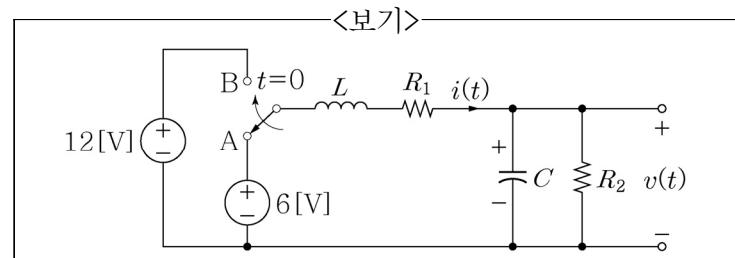12. <보기>의 회로에서 스위치는 $t < 0$ 일 때 A에서 오랫동안 닫혀있었다. $t = 0$ 에서 스위치를 A에서 B로 이동할 경우, $0 \leq t$ 에서 전압 $v(t)$ 가 임계감쇠가 되기 위한 저항 R_1 의 값[Ω]은? (단, $R_2 = 1[\Omega]$, $L = 1[H]$, $C = 1[F]$ 이다.)




- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

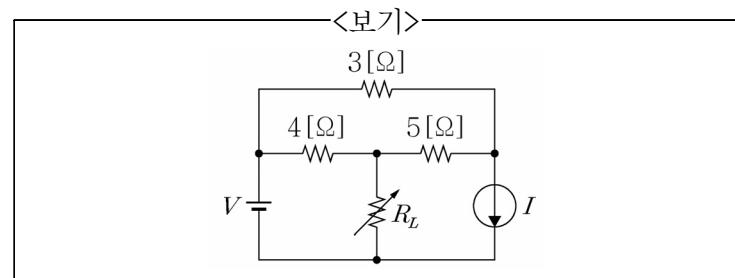13. <보기>의 회로에서 부하저항 R_L 에 최대 전력이 전달되기 위한 부하저항 R_L 의 값[Ω]은?




- ① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{9}{4}$
③ $\frac{35}{12}$ ④ $\frac{60}{47}$

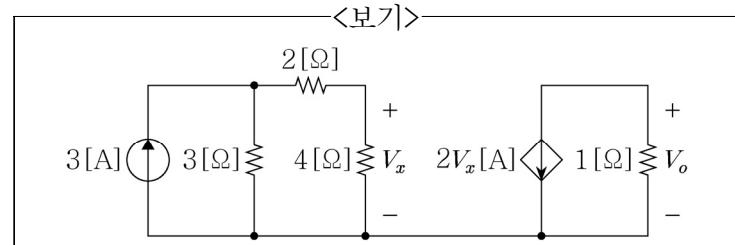14. <보기>의 회로에서 1[Ω] 저항에 걸리는 전압 V_o 의 값[V]은?




- ① +16 ② +8
③ -16 ④ -8

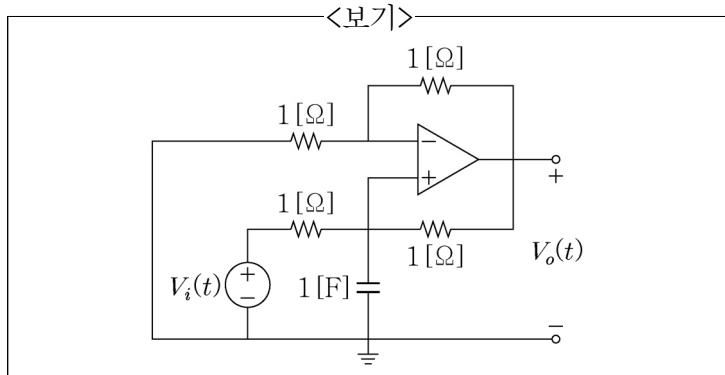15. 이상적인 연산 증폭기를 포함한 <보기>의 회로의 출력 전압 $V_o(t)$ [V]는? (단, $V_i(t) = \cos(t)$ [V]이다.)




- ① $\sin(t)$
 ② $2\sin(t)$
 ③ $\cos(t)$
 ④ $2\cos(t)$

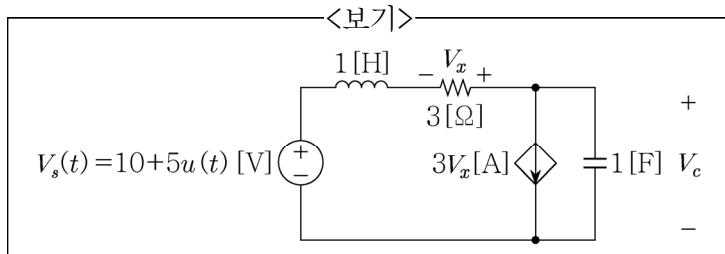16. <보기>의 회로에서 커패시터에 걸리는 전압 V_c 의 초기 값, 즉 $V_c(t=0^-)$ 의 값[V]과, 오랜 시간이 흐른 후의 최종값, 즉 $V_c(t=\infty)$ 의 값[V]은? (단, $u(t)$ 는 단위 계단 함수로서 $t < 0$ 일 때는 0, $t \geq 0$ 일 때는 1의 값을 갖는다.)




- | | $V_c(t=0^-)$ 값[V] | $V_c(t=\infty)$ 값[V] |
|---|-------------------|----------------------|
| ① | 0 | 5 |
| ② | 5 | 10 |
| ③ | 5 | 15 |
| ④ | 10 | 15 |

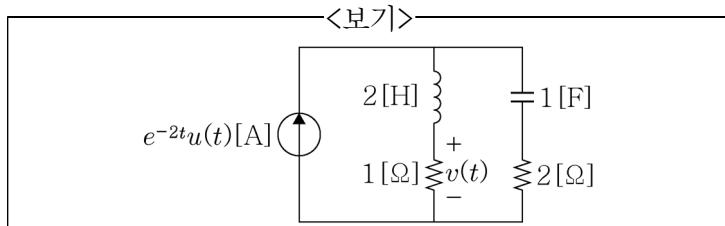17. <보기>의 회로에서 전압 $v(t)$ [V]는? (단, $u(t)$ 는 단위 계단 함수이고, 인덕터와 커패시터의 초기값은 0이다.)




- ① $(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$
 ② $(e^{-t} + e^{-2t})u(t)$
 ③ $(e^{-2t} - e^{-t})u(t)$
 ④ $-(e^{-t} + e^{-2t})u(t)$

18. <보기>의 회로에서 전압 V 의 값[V]은?

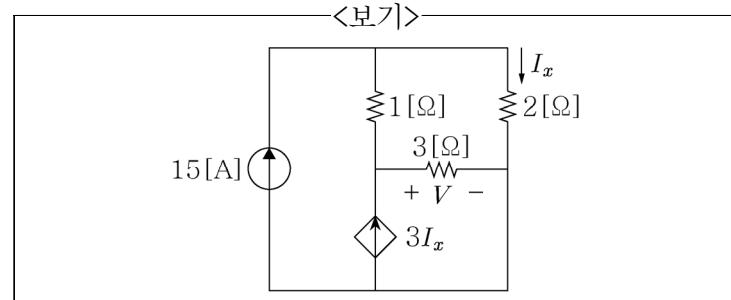


- ① -40
 ② -75
 ③ 40
 ④ 75

19. <보기>의 시간 함수 $f(t)$ 의 라플라스 변환은?

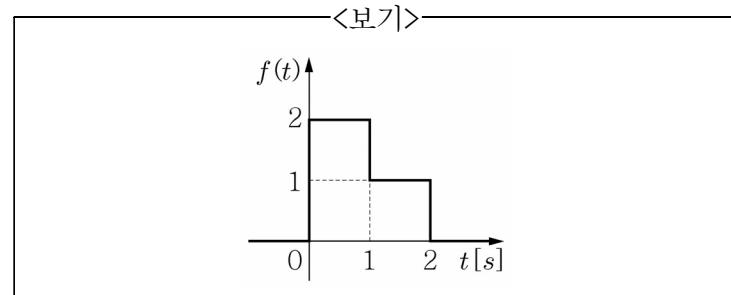

- ① $\frac{2-2e^{-s}-e^{-2s}}{s}$
 ② $\frac{2-e^{-s}-e^{-2s}}{s}$
 ③ $\frac{2+e^{-s}-e^{-2s}}{s}$
 ④ $\frac{2-e^{-s}+2e^{-2s}}{s}$

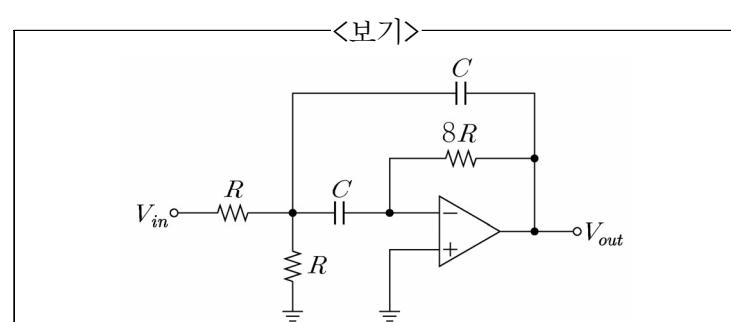20. <보기>의 연산증폭기를 이용한 대역통과필터를 설계하고자 할 때 공진주파수를 $f_o = 1,000$ [Hz]로 하기 위한 저항 R 의 값[kΩ]은? (단, $C = \frac{1}{4\pi} [\mu F]$ 이며, 연산증폭기는 이상적인 연산증폭기이다.)



- ① 0.5
 ② 1
 ③ 2
 ④ 4

이 면은 여백입니다.