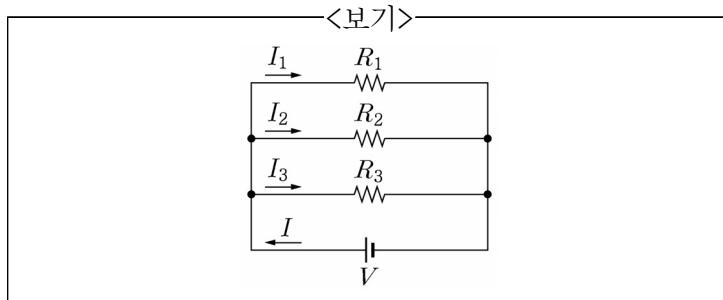


1. 어느 도체의 단면에 5초 동안 4[A]의 전류가 흘렀다.
이때 도체의 단면을 통과한 전하량의 값[C]은?

- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

2. <보기>의 회로에서 $R_1=20[\Omega]$, $R_2=40[\Omega]$, $R_3=40[\Omega]$, $V=100[V]$ 일 때 I 의 값[A]은?



- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 16

3. <보기>에서 등전위면에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 등전위면은 전기력선과 수직으로 교차한다.
- ㄴ. 등전위면의 간격이 넓을수록 전기장의 세기가 강하다.
- ㄷ. 전기장 안에서 도체의 내부와 표면은 등전위이다.
- ㄹ. 등전위면을 따라 전하 $Q[C]$ 를 이동시킬 때 한 일은 $\frac{1}{2}CV^2$ 이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

4. 공기 중에서 평행한 2개의 도체가 50[cm] 간격을 유지하고 있다. 2개의 평행 도체에 각각 10[A], 50[A]의 전류가 동일한 방향으로 흐를 때, 도체의 단위 길이 1[m] 당 작용하는 힘의 크기의 값[N/m]은?

- ① 2×10^{-1} ② 2×10^{-2}
③ 2×10^{-3} ④ 2×10^{-4}

5. 길이 1[m], 단면적 10[mm²]인 저항선의 저항이 50[Ω]이다. <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 컨덕턴스 값은 10[Ω]이다.
- ㄴ. 전도율 [σ]은 2,000[Ω/m]이다.
- ㄷ. 저항률 [ρ]은 1,000[Ω · m]이다.

- ① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

6. 비사인파 교류 전압이 <보기>와 같을 때, 이 전압의 왜형률의 값[%]은?

<보기>

$$v(t) = 400\sin(\omega t) + 30\sqrt{2}\sin(3\omega t) + 40\sqrt{2}\sin(5\omega t) + 50\sqrt{2}\sin(7\omega t) [V]$$

- ① 20 ② 25
③ 35 ④ 40

7. 비유전율이 3인 유전체 중에 10[cm]의 거리를 두고 양전하 $2[\mu C]$ 과 양전하 $5[\mu C]$ 의 두 점전하가 있을 때, 서로 작용하는 힘의 종류와 정전기력의 크기의 값[N]은?

(단, 비례상수 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ 이다.)


힘의 종류	정전기력의 크기
-------	----------

- | | |
|------|----|
| ① 척력 | 3 |
| ② 척력 | 30 |
| ③ 인력 | 3 |
| ④ 인력 | 30 |

8. 어떤 교류 회로에 $v(t) = 200\sqrt{2}\cos(628t)[V]$ 의 전압을 인가하였더니 흐르는 전류가 $i(t) = 100\sin(628t + \frac{\pi}{6})[A]$ 이다. 이 교류 회로에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
(단, 원주율 $\pi=3.14$ 로 계산한다.)

- ① 전류의 위상이 전압의 위상보다 60° 빠른다.
② 전압의 주파수는 200[Hz]이다.
③ 전류의 평균값은 100[A]이다.
④ 전압의 실질값은 200[V]이다.

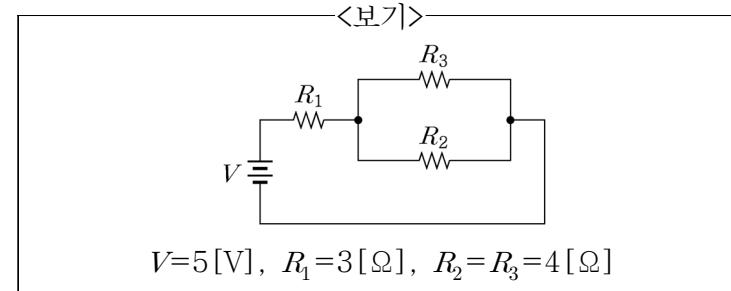9. <보기>의 회로가 있을 때, R_3 에서 소모되는 전력의 값[W]은?




- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

10. 도선의 길이를 8배, 단면적을 4배로 하면 전기저항은 초기 상태의 ()배가 된다. 괄호 안의 숫자로 옳은 것은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 2
③ 4 ④ 8

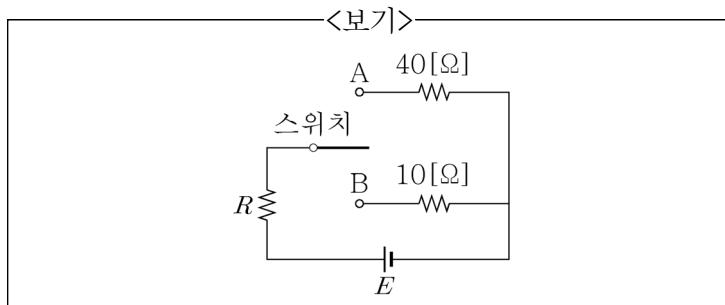11. <보기>의 회로에서 스위치를 A에 접속하면 5[A]의 전류가 흐르고, 스위치를 B에 접속하면 10[A]가 흐른다. 이때 기전력 E 의 값[V]은?



- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

12. 100[V]의 직류 전압이 걸렸을 때 커패시턴스 $3[\mu\text{F}]$ 에 저장되는 전하량의 값 [μC]은?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400


13. 전기력선의 성질에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 전기력선은 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다.
② 양(+) 전하에서 출발한 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선을 이룬다.
③ 전기력선은 도중에 갈라지거나 교차하지 않는다.
④ 단위 면적당 전기력선의 밀도가 높은 곳이 밀도가 낮은 곳보다 전기장의 세기가 강하다.

14. 8초에 5[A]의 일정한 비율로 전류 I 가 변하여 50[V]의 유도 기전력이 발생하는 코일의 인덕턴스의 값[H]은?

- ① 10 ② 25
③ 40 ④ 80

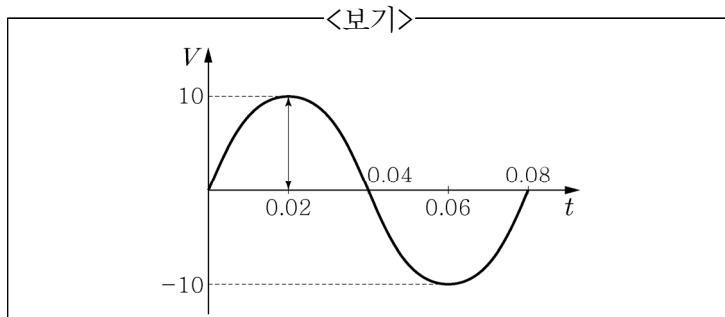15. <보기>는 시간에 따른 교류 전압을 나타내는 파형이다. 각속도 ω 의 값 [rad/s]은?



- ① 15π ② 20π
③ 25π ④ 30π


16. 전원과 부하가 모두 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 상전압이 220[V], 부하 임피던스가 $Z=8+j6[\Omega]$ 일 때, 선전류의 값[A]은?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{22}$ ② $\frac{22}{\sqrt{3}}$
③ 22 ④ $22\sqrt{3}$

17. 전동기의 회전 방향을 알고 싶을 때 활용하는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙
② 쿨롱의 법칙
③ 앙페르의 오른손 법칙
④ 플레밍의 왼손 법칙

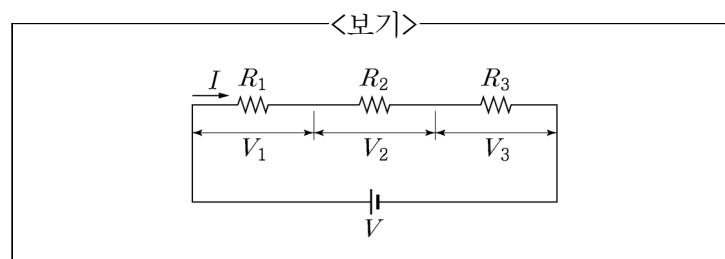18. <보기>의 회로에서 $R_1=10[\Omega]$, $R_2=40[\Omega]$, $R_3=50[\Omega]$, $V=100[\text{V}]$ 일 때, V_2 의 값[V]은?



- ① 10 ② 20
③ 40 ④ 50

19. 교류 전류의 순식값이 $i(t) = 100\sqrt{2} \sin(120\pi t + \frac{\pi}{3}) [\text{A}]$ 일 때, 전류의 실시간 값[A]과 주파수 [Hz]는?

	실시간 값	주파수
①	100	60
②	100	120
③	$100\sqrt{2}$	60
④	$100\sqrt{2}$	120

20. 저항 $R=30[\Omega]$, 리액턴스 $X=40[\Omega]$ 인 $R-L$ 직렬 회로에 150[V]의 교류 전압을 가할 때, 소비되는 전력의 값[W]은?

- ① 180 ② 210
③ 270 ④ 320