

# 전자회로(7급)


(과목코드 : 093)

2022년 군무원 채용시험

응시번호 :


성명 :

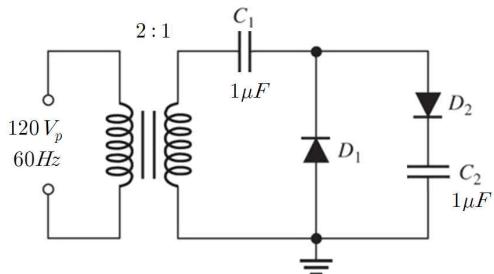1. 다음의 회로에서 교류 입력전압이 120V일 때, 커패시터 양단의 전압  $V$ 로 가장 적절한 것은?  
(단, 다이오드 순방향 전압강하는 0.7V)



- ① 61.4V
- ② 118.6V
- ③ 125.4V
- ④ 240.7V

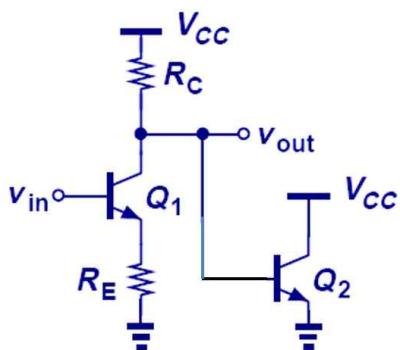2. 다음  $R_E$ 를 갖는 이미터 공통접지 증폭회로이다. 전압 이득을 나타내는 식으로 가장 적절한 것은?




$$\textcircled{1} \quad A_v = -\frac{R_C}{g_{m1} + R_E}$$

$$\textcircled{2} \quad A_v = -g_{m1} \cdot R_C$$

$$\textcircled{3} \quad A_v = -\frac{R_C || r_{\pi2}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_E}$$


$$\textcircled{4} \quad A_v = -\frac{R_C}{\frac{1}{g_{m1}} + R_E(1 + \beta)}$$

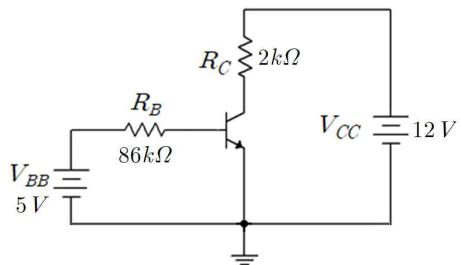3. 다음의 회로에서 트랜지스터의  $\beta_{DC} = 100$ 일 때, 콜렉터와 이미터 사이의 전압  $V_{CE}$ 로 가장 적절한 것은?  
(단,  $V_{BE} = 0.7V$ )




- ① 3.3V
- ② 4.7V
- ③ 1.8V
- ④ 2.0V

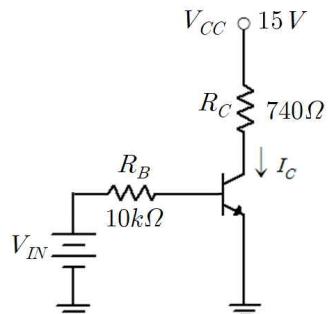4. 다음의 회로에서 트랜지스터가 포화되기 위해 필요한 입력전압으로 가장 적절한 것은?  
(단, 포화를 확실히 시키기 위해 베이스 전류는 최소 베이스 전류값의 2배를 사용한다.  
 $V_{BE} = 0.7V$ ,  $V_{CE(sat)} = 0.2V$ ,  $\beta_{DC} = 100$ )



- ① 2.6V
- ② 3.1V
- ③ 4.7V
- ④ 5.2V

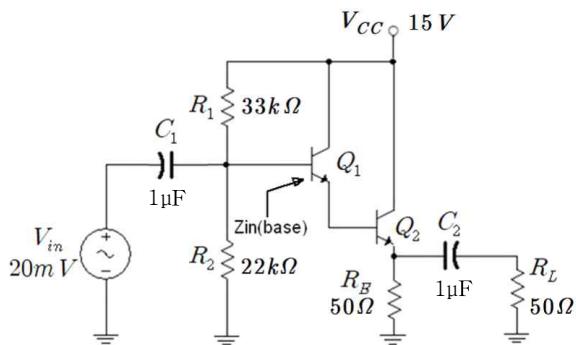5. 다음의 회로에서 트랜지스터  $Q_1$ ,  $Q_2$ 의 전류 증폭률  $\alpha_{ac1} = \beta_{ac2} = 100$ 일 때,  $Q_1$ 의 베이스 입력 임피던스  $z_{in(base)}$ 으로 가장 적절한 것은?  
(단,  $V_E = 0.7V$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$ 의 교류 이마터 저항  $r'_e$ 는 무시한다.)




- ①  $420\text{k}\Omega$
- ②  $330\text{k}\Omega$
- ③  $170\text{k}\Omega$
- ④  $250\text{k}\Omega$

6. 전력 증폭기의 직류 공급전압은 10V, 전류는 500mA이고, 효율( $\eta$ : efficiency)이 70%일 때, 이 증폭기의 교류 출력 전력으로 가장 적절한 것은?


- ① 1.7W
- ② 2.6W
- ③ 3.5W
- ④ 5.6W

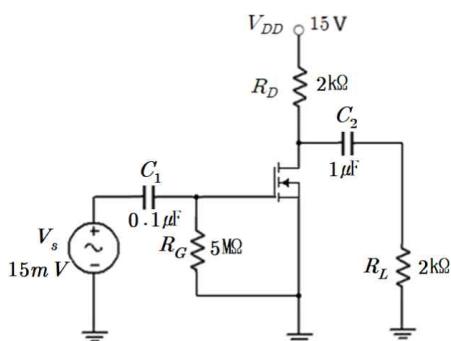7. 다음의 회로에서 전달 컨덕턴스  $g_m = 5\text{mS}$  일 때, 교류 출력 전압으로 가장 적절한 것은?




- ① 75mV
- ② 50mV
- ③ 100mV
- ④ 125mV

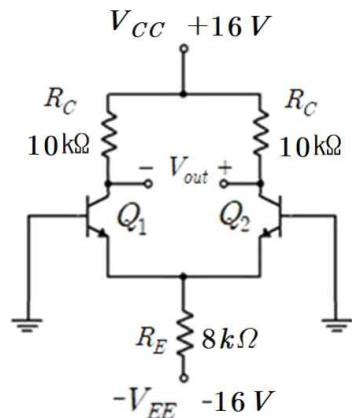8. 다음의 차동증폭기 회로에서 트랜지스터  $Q_1$ 의 콜렉터 전압  $V_C$ 로 가장 적절한 것은?  
(단,  $V_{BE} = 0V$ 로 가정한다.)




- ① 2V
- ② 3V
- ③ 4V
- ④ 6V

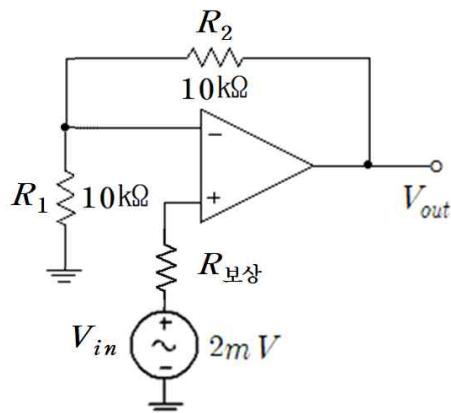9. 다음의 회로에서 입력 바이어스 전류로 인한 출력 오차를 제거하기 위한 저항  $R_{보상}$ 으로 가장 적절한 것은?




- ①  $2.5\text{k}\Omega$
- ②  $5\text{k}\Omega$
- ③  $10\text{k}\Omega$
- ④  $20\text{k}\Omega$

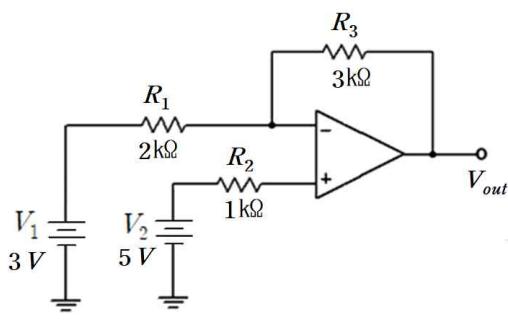10. 다음의 회로에서 출력 전압  $V_{out}$ 의 값으로 가장 적절한 것은?




- ① 8V
- ② 6V
- ③ 2V
- ④ 15V

11. 다음의 회로에서 발진주파수  $f$ 의 값으로 가장 적절한 것은?

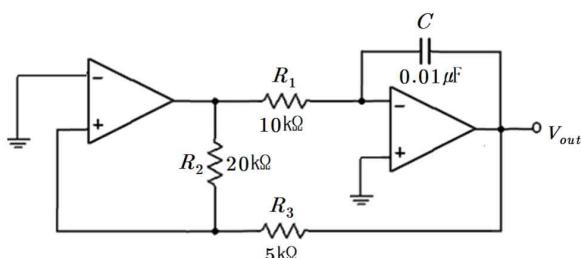

- ① 35kHz
- ② 59kHz
- ③ 10kHz
- ④ 22kHz

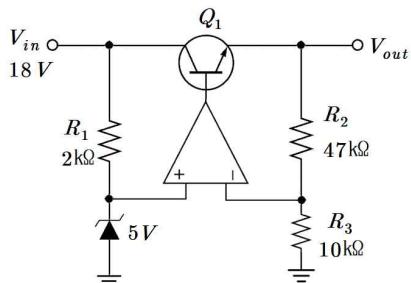
12. 다음의 회로에서 출력 전압  $V_{out}$ 의 값으로 가장 적절한 것은? (단,  $Q_1$ 의  $V_E$ 는 무시한다.)



- ① 28.5V
- ② 32.5V
- ③ 18.6V
- ④ 39.1V


13. 다음의 회로에서 입력 정현파의 최대치가 200V, 60Hz일 때, 부하에서의 최대 출력전압으로 가장 적절한 것은?

(단, 다이오드 순방향 전압강하는 0.7V)

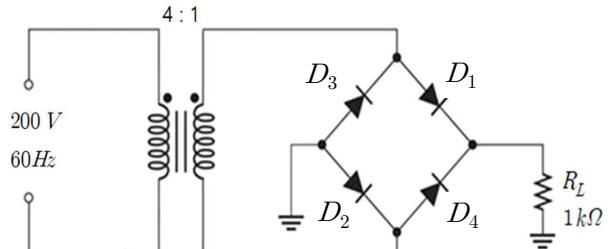


- ① 49.3V
- ② 48.6V
- ③ 47.2V
- ④ 23.6V

14. 다음 회로의 전압 이득으로 가장 적절한 것은?

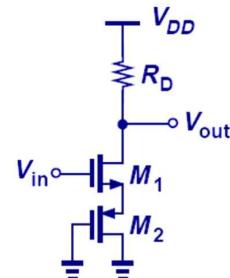

- ①  $A_v = -\frac{R_D}{g_{m1} + \frac{1}{g_{m2}}}$
- ②  $A_v = -g_m \cdot R_D$
- ③  $A_v = -g_{m1} \left( \frac{1}{g_{m2}} + r_{o2} \parallel r_{o1} \right)$
- ④  $A_v = -\frac{R_D}{g_{m1}} + R_s$

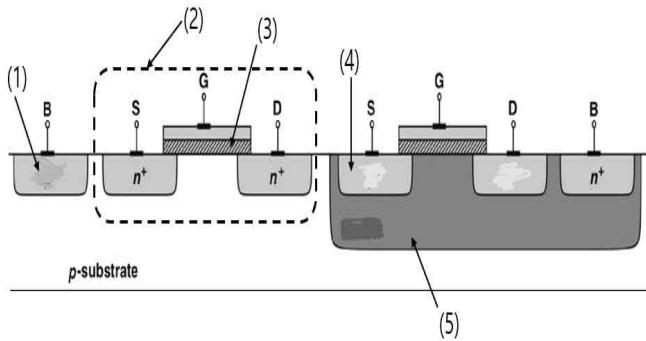
15. 다음은 실리콘웨이퍼에 만들어지는 CMOS 트랜지스터의 단면도이다. (1) ~ (5)의 물질 및 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?



(1) (2) (3) (4) (5)


- ① n pMOS metal n<sup>+</sup> n-well
- ② p<sup>+</sup> pMOS metal n<sup>+</sup> p-well
- ③ p<sup>+</sup> nMOS SiO p<sup>+</sup> n-well
- ④ n<sup>+</sup> nMOS SiO<sub>2</sub> p p-well

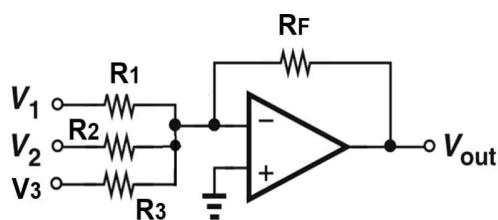16. 다음 가중가산기(weighted-summer)에서  $V_1 = 0.8V$ ,  $V_2 = 1.1V$ ,  $V_3 = 0.5V$ 이고,  $R_1 = R_2 = R_3 = 5k\Omega$ ,  $R_f = 10k\Omega$ 일 때,  $V_{out}$ 으로 가장 적절한 것은?




- ① 4.8V
- ② 2.4V
- ③ -4.8V
- ④ -2.4V

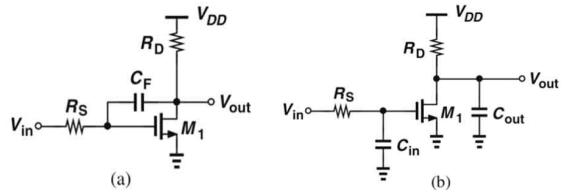17. 다음은 common source 증폭 회로이다. (a)회로의 C를 (b)와 같이 등가회로로 변환하였다. Miller 이론을 적용하면  $C_{in}$ 과  $C_{out}$ 의 값으로 가장 적절한 것은?



- |   | $C_{in}$                     | $C_{out}$                    |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ① | $C(1 + g_m R_D)$             | $C_F(1 + \frac{1}{g_m R_D})$ |
| ② | $C_F g_m R_D$                | $C_F(1 + g_m R_D)$           |
| ③ | $C_F(1 + \frac{1}{g_m R_D})$ | $C_F(1 + g_m R_D)$           |
| ④ | $C_F(1 + g_m R_D)$           | $C_F \frac{1}{g_m R_D}$      |

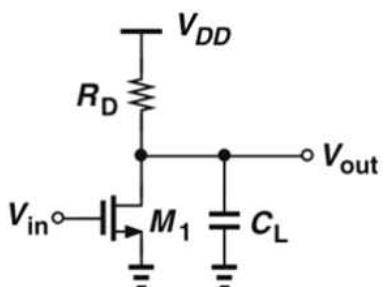
18. 다음 common source 증폭기의 이득전달함수  $H(s)$ 를 구하였을 때, 3dB 주파수  $\omega$ 로 가장 적절한 것은?



- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ① $\frac{1}{R_D C_L}$      | ② $\frac{g_m R_D}{2\pi R_D C_L}$ |
| ③ $\frac{1}{2\pi g_m R_D}$ | ④ $\frac{1}{g_m C_L}$            |

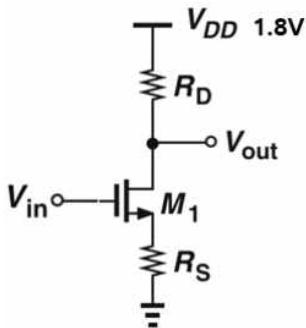
19. 다음은 common source 증폭 회로이다. 회로가 saturation에서 동작하고  $I_D = 1\text{mA}$ ,  $R_S$  양단에 전압이 250mV 소요된다. 이때 이득이 5가 되기 위한  $R_D$ 값으로 가장 적절한 것은?

(단,  $M$ 의  $W/L = 10/0.18$ ,  $nC_{ox} = 100\mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{TH} = 0.5\text{V}$ 이다.)




- ①  $1.2\text{k}\Omega$
- ②  $2.7\text{k}\Omega$
- ③  $250\Omega$
- ④  $2.0\text{k}\Omega$

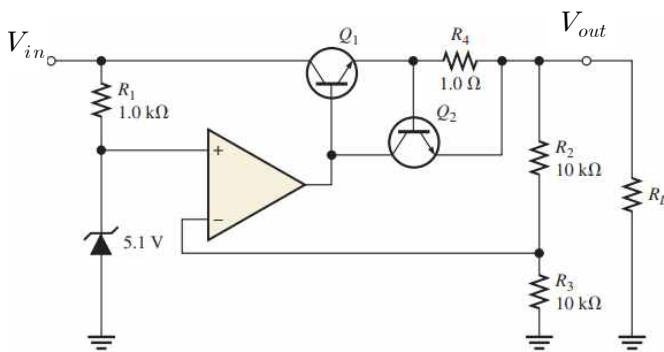20. 다음 정전압회로의 최대 부하전류로 가장 적절한 값은? (단,  $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.7\text{V}$ 이다.)



- ① 0.7A
- ② 10.2A
- ③ 2.6A
- ④ 5.1A

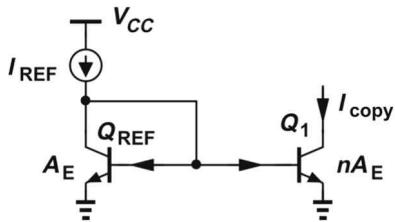21. 다음은 전류거울 회로이다.  $I_{copy}$ 를  $I_{REF}$ 로 나타낼 때, 가장 적절한 식은?




- ①  $I_{copy} = \frac{nI_{REF}}{1 + \beta(n+1)}$
- ②  $I_{copy} = \beta(n+1)I_{REF}$
- ③  $I_{copy} = \frac{1}{n}I_{REF}$
- ④  $I_{copy} = \frac{nI_{REF}}{1 + \frac{1}{\beta}(n+1)}$

22. 다음 중 submicron MOS트랜지스터에서 발생하는 second order effect에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?


- ① 드레인 전압 상승으로 인해 드레인과 body 사이의 공핍 영역이 증가한다.
- ② MOSFET의 oxide층이 얇아 게이트에서 소스나 드레인으로 electron tunneling이 발생 한다.
- ③ 채널의 길이가 짧아지므로 전계의 세기가 커져서 hot electron들이 발생한다.
- ④ 채널길이변조계수(channel-length modulation coefficient)  $\lambda$ 는 게이트 길이가 짧아질수록 작아진다.

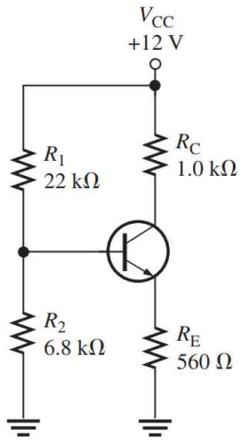23. 다음은 이미터 저항을 갖는 common emitter 증폭 회로이다. 콜렉터 전류값( )으로 가장 적절한 것은? (단,  $\beta = 150$ ,  $V_{BE} = 0.7V$ )



- ① 2.83mA
- ② 3.58mA
- ③ 2.54mA
- ④ 3.8mA

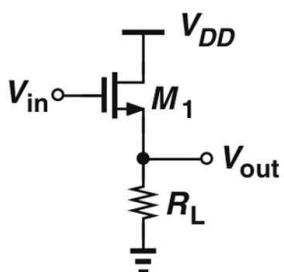24. 다음은 이미터 follower 회로이다. 설명 중 가장 적절하지 않은 것은? (단  $\gamma = \infty$ 이다.)



- ① 전압이득  $A_v = -g_m R_L$ 이다.
- ② 전압이득  $A_v = \frac{R_L}{1 + g_m R_L}$ 이다.
- ③ 출력저항이  $\frac{1}{g_m} |R_L|$ 이다.
- ④ 전압이득  $A_v = 1$ 이다.

25. 다음은 차동 증폭회로이다.  $Q_2$ 의 베이스에 입력  $V_{in}$ 이 인가될 때,  $V_{out1}$ ,  $V_{out2}$ ,  $V_p$  노드의 파형으로 가장 적절한 것은?

