


1. 물질의 분류 중 반도체에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 순수한 상태에서는 전기가 통하지 않는다.
- ② 빛, 열, 특정 불순물을 넣어주면 도체처럼 전기가 흐른다.
- ③ 은(Ag), 구리(Cu), 금(Au) 등이 있다.
- ④ 반도체 소자로는 다이오드, 트랜지스터, 사이리스터, IGBT 등이 있다.

2. 전기와 자기에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전기는 +, -의 분리가 불가능하다.
- ② 전기장의 세기는  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon} \times \frac{Q}{r^2}$  [V/m]이다.
- ③ 자기의 유전율은  $\mu = \epsilon_0\mu_s$ 이다.
- ④ 자기에 대한 쿨롱의 법칙은  $F = 9 \times 10^9 \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$  이다.

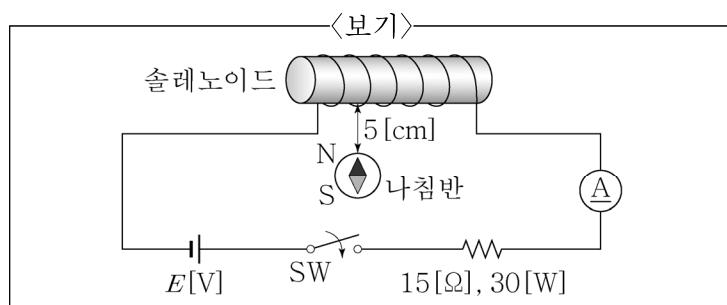3. <보기>는 전류에 의한 자기장 발생을 관찰하는 실험이다. 스위치(SW)를 닫았을 때 나침반의 N극이 가리키는 방향은?




- ① 동(오른쪽)
- ② 서(왼쪽)
- ③ 남(아래쪽)
- ④ 북(위쪽)

4.  $10[\Omega]$ 의 리액턴스 값을 가진 커패시터 C만의 교류 회로에  $i = 5\sin(\omega t + 30^\circ)$  [A]의 전류가 흘렀다면 회로에 인가해준 전압  $v$  [V]는?


- ①  $2\sin(\omega t - 60^\circ)$
- ②  $2\sin(\omega t + 120^\circ)$
- ③  $50\sin(\omega t - 60^\circ)$
- ④  $50\sin(\omega t + 120^\circ)$

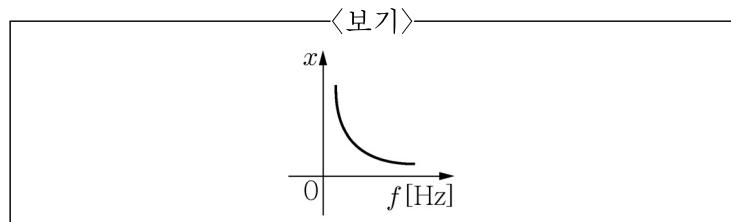5. 어떤 소자에 교류전원을 인가했더니 교류전원의 주파수에 따라 리액턴스 값이 <보기>와 같이 측정되었다. 이 소자에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 유도성 리액턴스 성분이다.
- ② 주파수가 높을수록 전류는 증가한다.
- ③ 흐르는 전류는 전압보다 위상이 90° 앞선다.
- ④ 소자에 저장되는 에너지는 전압의 제곱에 비례한다.

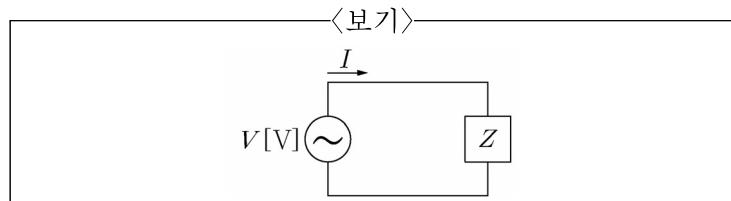6. <보기>의 회로에서 임피던스  $Z = 60 + j80$  [Ω]일 때, 회로에 흐르는 전류의 실현값  $I_{rms} = 2$  [A]이다. 이때 인가한 전압의 실현값[V]과 유효전력[W]은?




전압의 실현값[V]	유효전력[W]
------------	---------

- |       |     |
|-------|-----|
| ① 100 | 240 |
| ② 100 | 320 |
| ③ 200 | 240 |
| ④ 200 | 320 |

7. 정격이 15[V], 10[Ah]인 축전지 10개를 병렬 접속하여 15[V]용 150[W] 전구를 연결하였다. 이 전구가 점등할 수 있는 최대 시간[h]은? (단, 누설 전류는 없다.)


- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 30

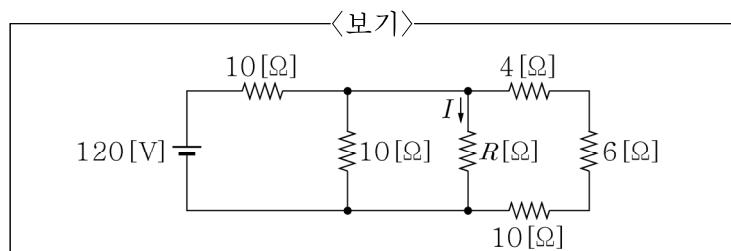8. <보기>의 회로에서  $I = 4$  [A]일 때,  $R$ 의 값[Ω]은?




- ① 4
- ② 8
- ③ 16
- ④ 32

9. <보기>의 회로에 흐르는 전류  $I$ 의 값[A]은?

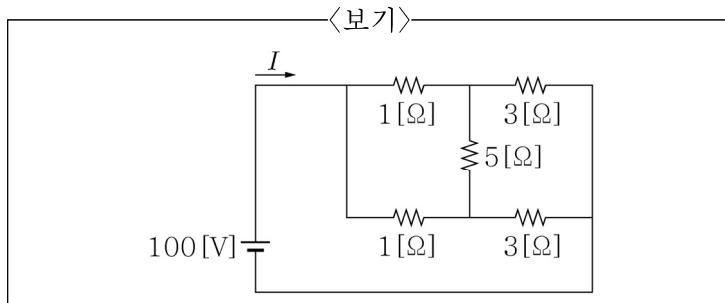


- ① 20      ② 30  
③ 40      ④ 50

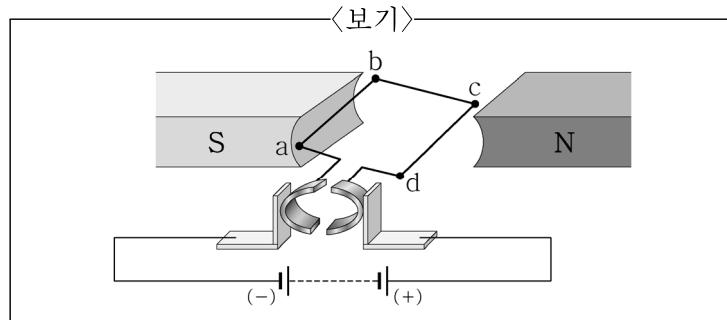12. <보기>는 직류 전동기의 회전 원리를 나타내는 그림이다. 직선 도체 a-b와 c-d의 양단에 각각 작용하는 힘의 방향을 옳게 짜지은 것은?



- |                |              |
|----------------|--------------|
| <u>a-b</u>     | <u>c-d</u>   |
| ① 위쪽(↑)        | 위쪽(↑)        |
| ② 위쪽(↑)        | 아래쪽(↓)       |
| ③ 아래쪽(↓)       | 위쪽(↑)        |
| ④ 힘이 발생하지 않는다. | 힘이 발생하지 않는다. |

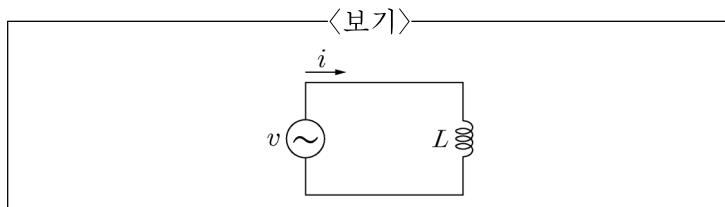10. 전원과 코일만으로 이루어진 <보기>의 교류회로에서 전압의 최댓값  $v_{max} = 100[V]$ 이고  $L = 5[H]$ 이며  $w = 10[\text{rad/s}]$ 일 때, 회로에 흐르는 전류의 최댓값  $i_{max}[A]$ 는?




- ① 1      ② 2  
③ 5      ④ 10

13. 평행판 커패시터(콘덴서)의 정전용량을 크게 하는 방법으로 가장 옳지 않은 것은?


- ① 극판의 면적을 좁게 한다.  
② 극판 사이의 간격을 작게 한다.  
③ 평행판 커패시터(콘덴서)를 추가로 병렬로 연결한다.  
④ 극판 사이의 유전체를 비유전율이 큰 것을 사용한다.

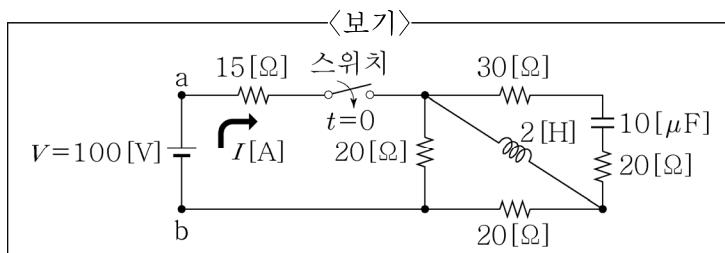11. <보기>는  $t=0$ 에서 스위치가 닫히는 회로이다. 회로가 정상상태( $t=\infty$ )에 도달할 경우 a-b 양단의 합성 저항  $R_0[\Omega]$  및 전류  $I[A]$ 는?



	합성 저항 $R_0[\Omega]$	전류 $I[A]$
①	5	20
②	10	10
③	12.5	8
④	25	4

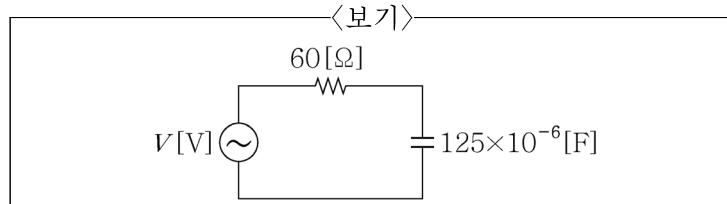14. <보기>의 회로에  $w=100[\text{rad/s}]$ ,  $V=200[V]$ 의 교류 전압을 인가할 때, 유효전력[W]과 무효전력[Var]은?



	유효전력[W]	무효전력[Var]
①	240	160
②	240	320
③	480	160
④	480	320

15. <보기>는 원자를 이루는 전자에 대한 특성을 나열한 것이다. <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 원자핵의 일부분이다.
- ㄴ.  $e = -1.602 \times 10^{-19} [\text{C}]$ 의 전기량을 가진다.
- ㄷ. 원자핵 가장자리를 회전하는 최외각 전자에 에너지가 공급되면 이동이 가능한 상태가 된다.
- ㄹ. 질량은 양성자의 약 1,840배에 해당한다.

① ㄱ


② ㄴ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. <보기>는 최댓값이 12[V]이고, 주기가 25[ms]인 직사각형파(구형파)를 나타낸 것이다. 구형파의 기본파 주파수, 제3고조파 주파수, 제5고조파 주파수의 값[Hz]은?

〈보기〉

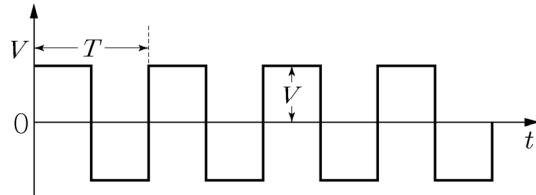


기본파 주파수      제3고조파 주파수      제5고조파 주파수

- |   |    |     |     |
|---|----|-----|-----|
| ① | 4  | 12  | 20  |
| ② | 4  | 20  | 12  |
| ③ | 40 | 120 | 200 |
| ④ | 40 | 200 | 120 |

17. 자석에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 자석은 고온이 되면 자력이 증가한다.
- ② 자석은 같은 극끼리 서로 끌어당긴다.
- ③ 자력선은 S극에서 나와 N극으로 향한다.
- ④ 철심에 코일을 감고 전류를 가했을 때 자성을 띠는 자석을 전자석이라 한다.

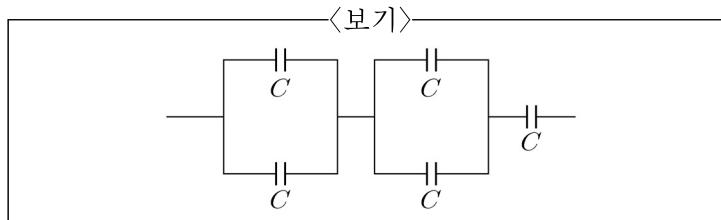18. 같은 용량의 4개의 콘덴서  $C$ 를 직렬로 접속할 경우 합성 정전용량이  $1[\mu\text{F}]$ 이라면, 동일한 콘덴서  $C$ 를 <보기>와 같이 직·병렬 접속했을 때 합성 정전용량의 값[ $\mu\text{F}$ ]은?



① 0.5


② 1

③ 1.5

④ 2

19. <보기>의 병렬  $RLC$  회로에서 전류가 최솟값인 상태의 주파수[Hz]는?

〈보기〉

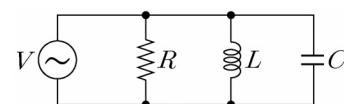

$$V = V_m \sin \omega t, R = 10[\text{k}\Omega], L = 100[\text{H}], C = 10^6[\mu\text{F}]$$

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ① $\frac{1}{5}$     | ② $\frac{1}{10}$    |
| ③ $\frac{1}{10\pi}$ | ④ $\frac{1}{20\pi}$ |

20. 쿨롱의 법칙에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 같은 종류의 전하 사이에는 반발력이 작용한다.
- ② 힘의 방향은 두 전하 사이의 일직선상으로 존재한다.
- ③ 힘의 크기는 두 전하 사이에 존재하는 매질의 종류와 관계없이 동일하다.
- ④ 힘의 크기는 두 전하량의 곱에 비례하고 떨어진 거리의 제곱에 반비례한다.

이 면은 여백입니다.