
## 전기이론

- 문 1. 다음 설명 중 옳은 것은?
  - ① 평형 3상회로는 3개의 단상회로로 대표할 수 있으므로 3상 유효전력은 단상회로 유효전력의  $\sqrt{3}$  배이다.
  - ② 3상 유효전력  $P = \sqrt{3} V I \cos \theta$ 에서 전압 V와 전류 I는 선간 전압 및 선전류를 의미한다.
  - ③ 복소전력은  $S=P+jQ=\dot{V}\dot{I}(P,Q)$ 는 유효전력 및 무효전력 이고 V, İ는 전압, 전류의 페이저)로 계산된다.
  - ④ 평형 Y부하에 대해 상전압  $V_p$ 와 선간전압  $V_L$ 의 관계는  $V_{I} = \sqrt{3} V_{P} \angle -30^{\circ} \text{O} \text{ T}.$
- 문 2. 어떤 전지에 접속된 외부회로의 부하저항은 5[Ω]이고 이 때 전류는 8[A]가 흐른다. 외부회로에  $5[\Omega]$  대신  $15[\Omega]$ 의 부하 저항을 접속하면 전류는 4[A]로 변할 때, 전지의 기전력[V] 및 내부저항 [Ω]은?
  - 1 80, 5

2 40, 10

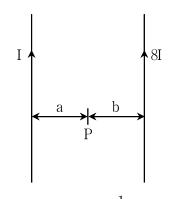
- 3 80, 10
- 40, 5
- 문 3. 다음 그림과 같이 평행한 무한장 직선 도선에 각각 I[A], 8I[A]의 전류가 흐른다. 두 도선 사이의 점 P에서 측정한 자계의 세기가 0[V/m]이라면  $\frac{b}{a}$ 는?



①  $\frac{1}{8\pi}$ 

 $3 8\pi$ 

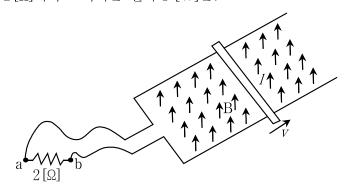- 4 8
- 문 4. 다음 그림에서 자속밀도  $B = 10 [Wb/m^2]$ 에 수직으로 길이 20 [cm]인 도체가 속도 v=10 [m/sec]로 화살표 방향(도체와 직각 방향)으로 레일과 같은 도체 위를 움직이고 있다. 이때 단자 a, b에 연결된 저항 2[Ω]에서 소비되는 전력 P[W]는?




① 50

(2) 100

3 200

400

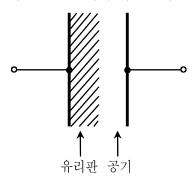문 5. 2[uF]의 평행판 공기콘덴서가 있다. 다음 그림과 같이 전극사이에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣을 때 콘덴서의 정전용량[µF]은? (단. 유리판의 유전율은 공기의 유전율의 9배라 가정한다)




① 1.0


② 3.6

③ 4.0

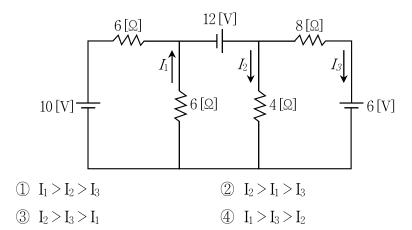
- **4** 5.4
- 문 6. 다음 그림의 회로에서 전류 I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>의 크기 관계로 옳은 것은?



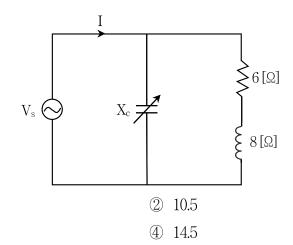문 7. 다음 그림과 같은 회로에 교류전압을 인가하여 전류 I가 최소로 될 때, 리액턴스 X<sub>c</sub>[Ω]는?



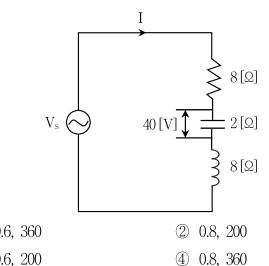문 8. 다음 그림과 같은 R-L-C 직렬 회로에서 회로의 역률 및 기전력 V<sub>s</sub>[V]는?




① 0.6, 360

① 8.5

③ 12.5

- 3 0.6, 200

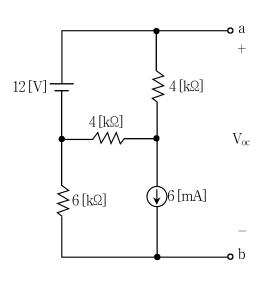
문 9. 다음 그림의 회로에서 a, b 단자에서의 테브닌(Thevenin) 등가 저항  $R_{th} [k\Omega]$ 과 개방전압  $V_{\infty} [V]$ 는?




- ① 6, -24
- ② 8, -24

③ 6.48

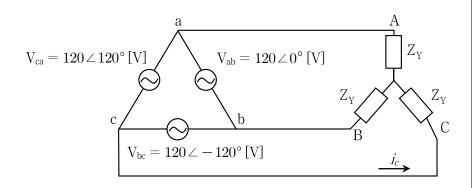- **④** 8, −48
- 문 10. 다음 그림과 같이 평형  $\triangle$ 결선된 3상 전원회로에 평형 Y결선으로 각 상의 임피던스  $Z_{Y}=\sqrt{3}+j1$  [ $\Omega$ ]인 부하가 연결되어 있다. 이 때 선전류  $j_{c}$ [A]는?



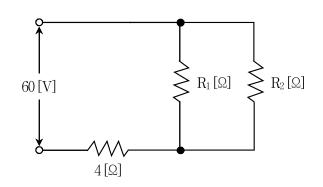- ① 30∠60°
- ②  $30 \angle 90^{\circ}$
- $3 \frac{60}{\sqrt{3}} \angle 60^{\circ}$
- $4 \frac{60}{\sqrt{3}} \angle 90^{\circ}$
- 문 11. 다음 그림의 회로에서  $4[\Omega]$ 에 소비되는 전력이 100[W]이다.  $R_1$ ,  $R_2$ 에 흐르는 전류의 크기가 1:2의 비율이라면 저항  $R_1[\Omega]$ ,  $R_2[\Omega]$ 는?




① 6, 3

2 8, 4

3 16, 8

**4** 24, 12

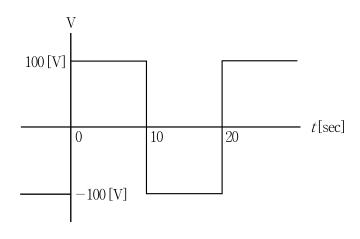- 문 12. R-L 직렬부하에 전원이 연결되어 있다. 저항 R과 인덕턴스 L이 일정한 상태에서 전원의 주파수가 높아지면 역률과 소비전력은 어떻게 되는가?
  - ① 역률과 소비전력 모두 감소한다.
  - ② 역률과 소비전력 모두 증가한다.
  - ③ 역률은 증가하고 소비전력은 감소한다.
  - ④ 역률과 소비전력은 변하지 않는다.
- 문 13. 다음 그림의 파형에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?




- ① 파형의 각속도  $\omega = 0.1\pi [rad/sec]$ 이다.
- ② 파고율이 파형율보다 크다.
- ③ 평균치 전압은 100 [V]이다.
- ④ 실효치 전압은 최대치 전압과 같다.
- 문 14. 전위 함수가 V = 3x+2y² [V]로 주어질 때 점(2, -1, 3)에서 전계의 세기 [V/m]는?
  - 1 5

② 6

3 8

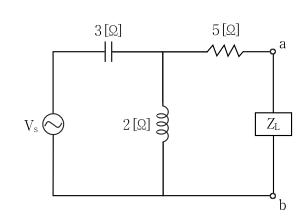- **4** 12
- 문 15. 다음 그림의 회로에서 최대전력이 공급되는 부하 임피던스 Z<sub>L</sub>[Ω]은?



① 5+j6


- ② 5-j6
- $3) 5+j\frac{6}{5}$
- $4 \ 5-j\frac{6}{5}$

- 문 16. 저항  $R=3[\Omega]$ , 유도리액턴스  $X_L=4[\Omega]$ 가 직렬 연결된 부하를 Y결선하고 여기에 선간전압 200[V]의 3상 평형전압을 인가했을 때 3상 전력 [kW]은?
  - ① 4.8


2 6.4

3 8.0

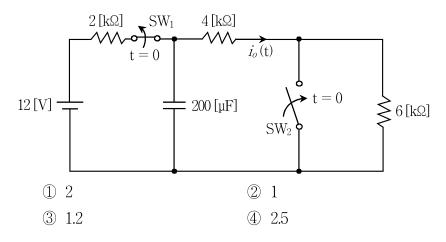
- 4 8.4
- 문 17. 다음 그림의 회로에서 스위치(SW<sub>2</sub>)가 충분한 시간동안 열려 있다. t=0인 순간 동시에 스위치(SW<sub>1</sub>)를 열고, 스위치(SW<sub>2</sub>)를 닫을 경우 전류  $i_o(0+)$  [mA]는? (단,  $i_o(0+)$ 는 스위치(SW<sub>2</sub>)가 닫힌 직후의 전류이다)



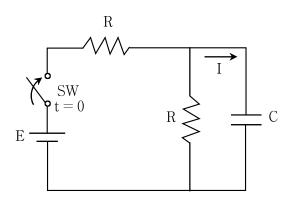문 18. 다음 그림의 회로에서 t=0의 시점에 스위치(SW)를 닫았다. 커패시터 전압이 최종값의 63.2%에 도달하는데 걸리는 시간 [ $\mu$ s] 및 이 때의 전류 I[A]는? (단,  $R=2[\Omega]$ ,  $C=100[\mu F]$ , E=100[V],  $e^{-1}=0.368$ 이다)




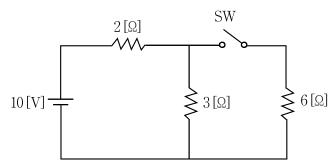- ① 50, 63.2
- 2 100, 36.8
- 3 50, 36.8
- 4 100, 18.4
- 문 19. 다음 그림의 회로에서 열려 있던 스위치(SW)를 닫을 때 저항  $2[\Omega]$ 에서 일어나는 변화 중 옳은 것은?



- ①  $2[\Omega]$ 의 저항은  $1[\Omega]$  증가한다.
- ② 2[Ω]을 흐르는 전류는 1.5[A] 증가한다.
- ③ 2[Q]에서 소비되는 전력은 4.5[W] 증가한다.
- ④  $2[\Omega]$  양단의 전압은 4[V] 증가한다.

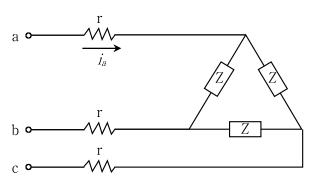문 20. 다음 그림과 같이 부하 Z=3+j6가  $\Delta$ 접속되어 있는 회로에서 a-b간 전압이 180 [V]이다. 선전류  $i_a=20\sqrt{3}$  [A]가 흐른다면 선로저항 r [ $\Omega$ ]은?



- ①  $\sqrt{2}-1$
- ②  $\sqrt{3}+1$
- $3\sqrt{5}-1$
- $(4) \quad \sqrt{7} + 1$